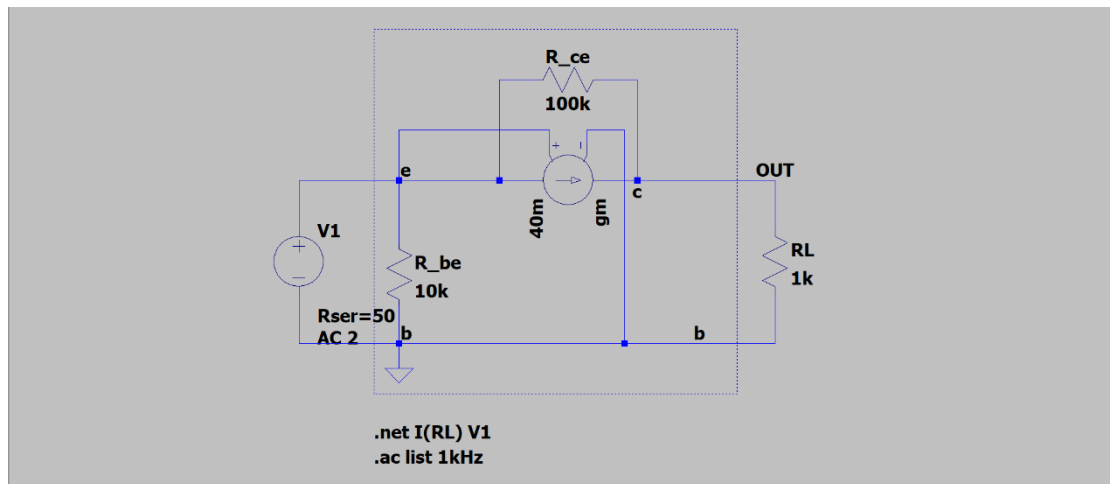




1.




Y11 (v1) :	mag:	0.04011	phase:	-0°	conductance
Y21 (v1) :	mag:	0.04001	phase:	180°	conductance
Y12 (v1) :	mag:	1e-05	phase:	180°	conductance
Y22 (v1) :	mag:	1e-05	phase:	0°	conductance

2.

下圖的下半部分為等效電路

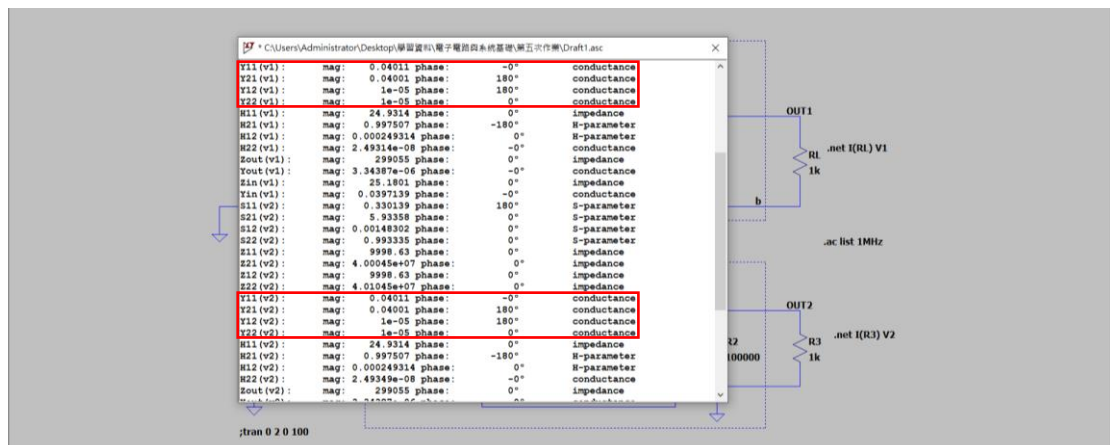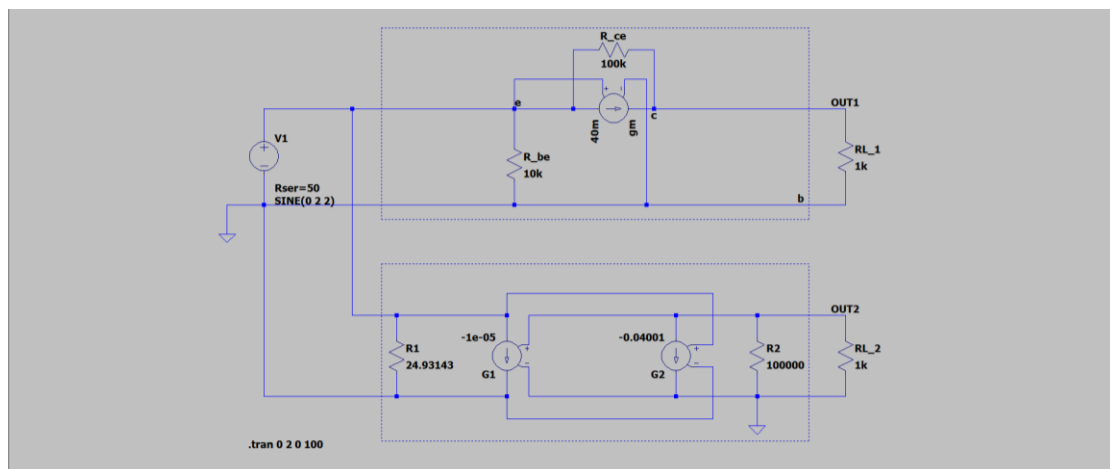

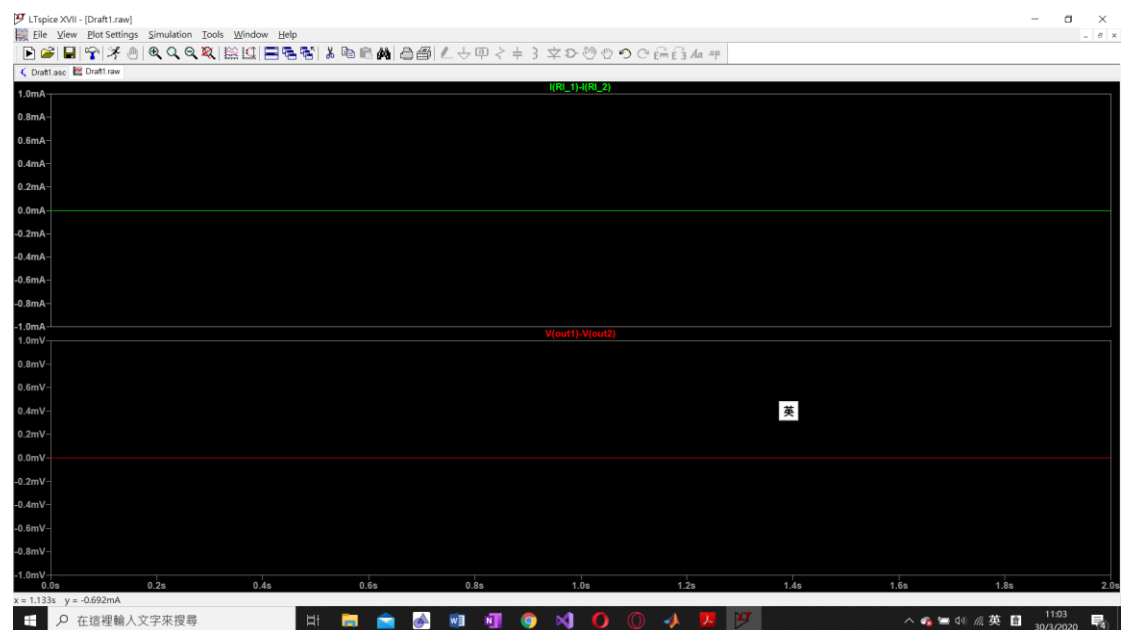

在兩個電路中，對於兩個同樣的負載，透過負載的電流和負載兩端電壓時刻相等，所以這兩個電路等效。