

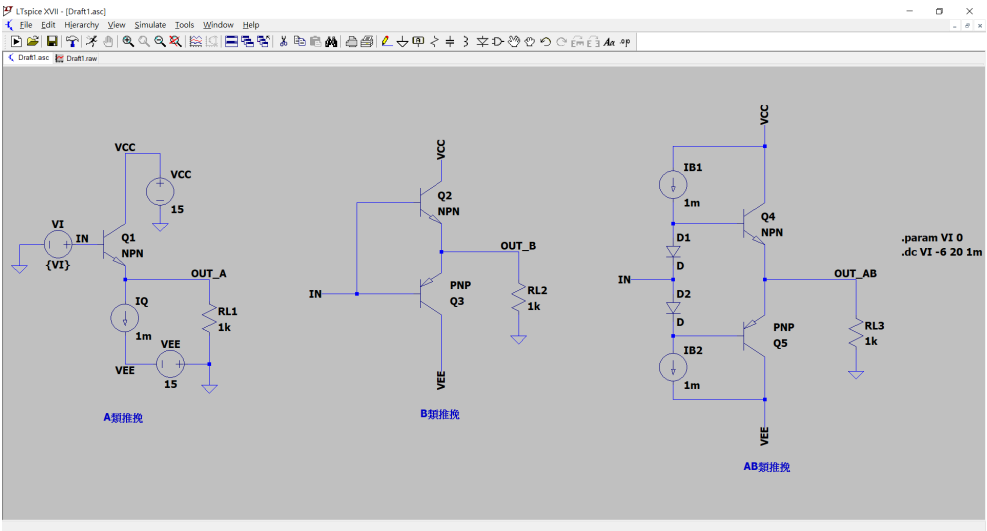


Figure 1: A、B、AB类推挽

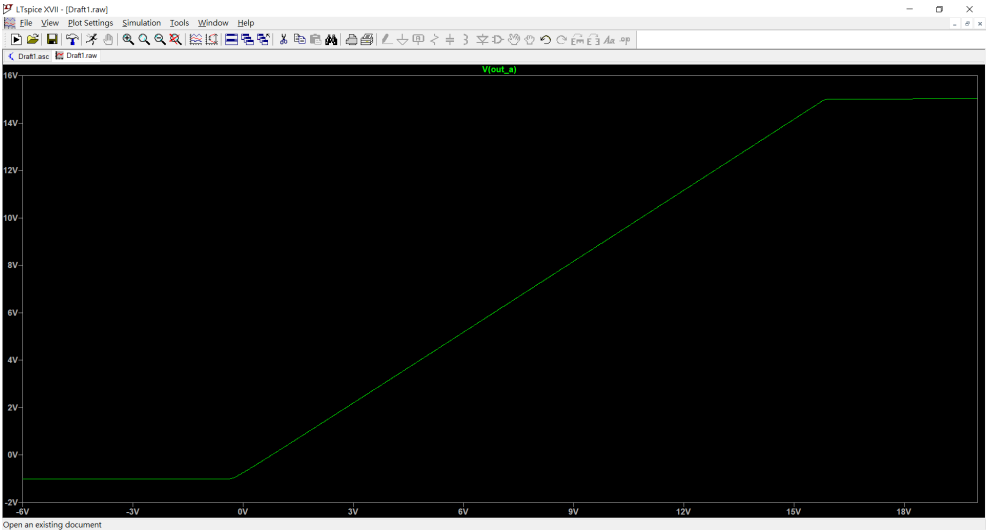


Figure 2: A类推挽的电压转移曲线

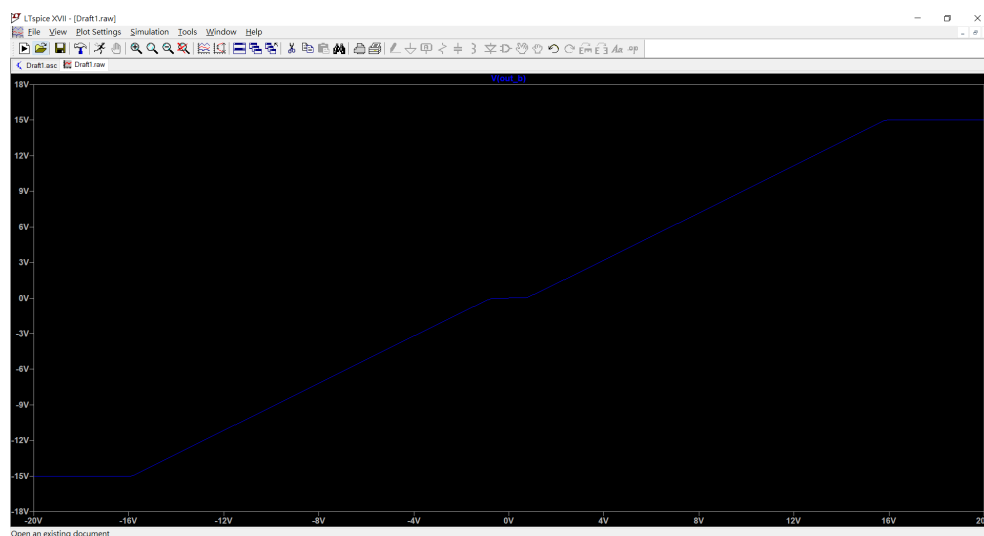


Figure 3: B类推挽的电压转移曲线

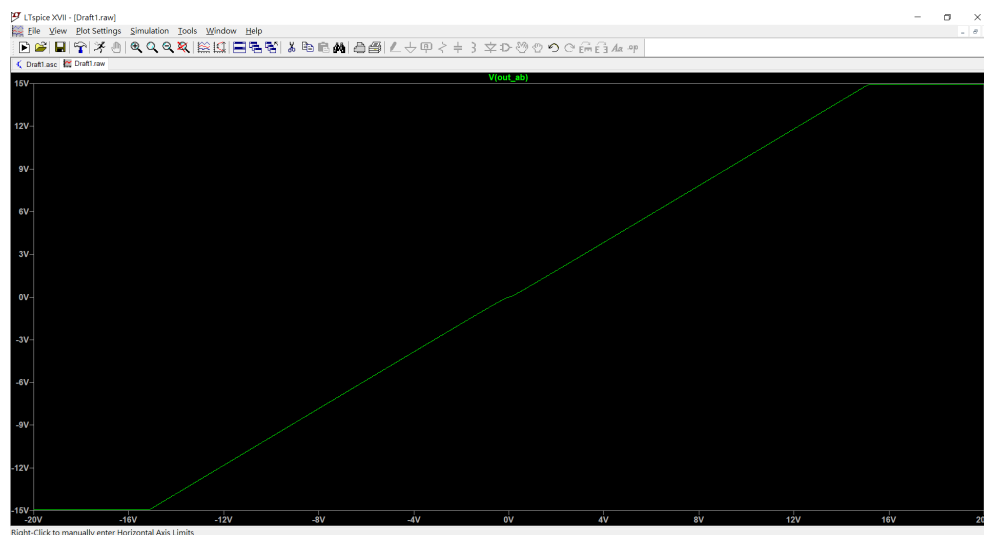


Figure 4: AB类推挽的电压转移曲线

由此可见，用分段折线法去描述的推挽电压转移曲线，与实际结果相差无几。
正因如此，充分证明理论计算没有出错。