

姓名：


(號)

年級：

科目：

成績

作業 1.

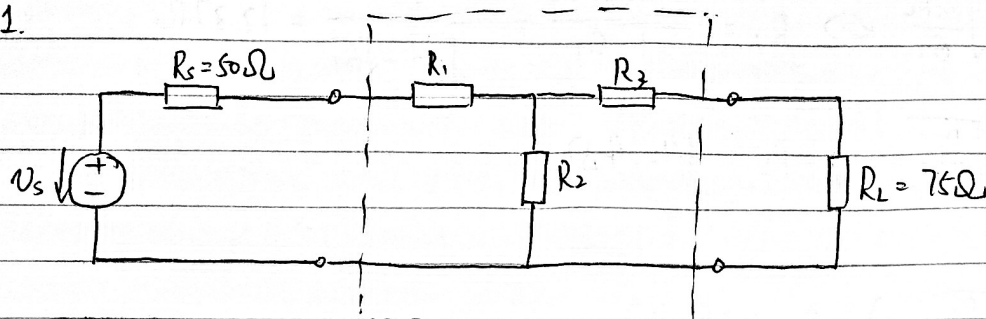

$$\mathbf{Z} = \begin{pmatrix} R_1 + R_2 & R_2 \\ R_2 & R_2 + R_3 \end{pmatrix}, \det(\mathbf{Z}) = R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1$$

$$R_s = Z_{01} = \sqrt{\frac{Z_{11}}{Z_{22}} \det(\mathbf{Z})} = \sqrt{\frac{R_1 + R_2}{R_2 + R_3} (R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1)} \quad (1)$$

$$R_L = Z_{02} = \sqrt{\frac{Z_{22}}{Z_{11}} \det(\mathbf{Z})} = \sqrt{\frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2} (R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1)} \quad (2)$$

$$G_T = G_{T, \max} = \frac{Z_{11}^2}{(\sqrt{Z_{11}} + \sqrt{Z_{11} Z_{22}})^2} = \frac{R_2^2}{(\sqrt{\det(\mathbf{Z})} + \sqrt{(R_1 + R_2)(R_2 + R_3)})^2} \quad (3)$$

聯立 (1)、(2) 得 $\det(\mathbf{Z}) = R_s R_L \Rightarrow \frac{R_s}{R_L} = \frac{R_1 + R_2}{R_2 + R_3} \quad (4)$

聯立 (3)、(4) 得 $G_T = \frac{R_2^2}{(\sqrt{R_s R_L} + (R_2 + R_3) \sqrt{\frac{R_s}{R_L}})^2} \Leftrightarrow \sqrt{G_T} (\sqrt{R_s R_L} + (R_2 + R_3) \sqrt{\frac{R_s}{R_L}}) = R_2$

$$R_2 \left(\frac{1}{\sqrt{G_T}} - \sqrt{\frac{R_s}{R_L}} \right) = \sqrt{R_s R_L} + R_3 \sqrt{\frac{R_s}{R_L}}$$

$$R_3 = R_2 \left(\sqrt{\frac{R_L}{G_T R_s}} - 1 \right) - R_L \quad (5)$$

聯立 (4)、(5) 得 $\frac{R_s}{R_L} = \frac{R_1 + R_2}{R_2 \sqrt{\frac{R_L}{G_T R_s}} - R_L} \Leftrightarrow R_2 \sqrt{\frac{R_s R_L}{G_T}} - R_s R_L = R_L (R_1 + R_2)$

$$\begin{aligned} R_s R_L &= R_1 R_2 + (R_1 + R_2) R_3 = R_1 R_2 + (R_1 + R_2) \left[R_2 \left(\sqrt{\frac{R_L}{G_T R_s}} - 1 \right) - R_L \right] \\ &= \left[R_2 \left(\sqrt{\frac{R_s}{G_T R_L}} - 1 \right) - R_s \right] R_2 + \left[R_2 \sqrt{\frac{R_s}{G_T R_L}} - R_s \right] \left[R_2 \left(\sqrt{\frac{R_L}{G_T R_s}} - 1 \right) - R_L \right] \\ &= \left(\sqrt{\frac{R_s}{G_T R_L}} + \frac{1}{G_T} \sqrt{\frac{R_s}{G_T R_L}} \right) R_2^2 - \left(R_s + \sqrt{\frac{R_L R_s}{G_T}} + \sqrt{\frac{R_s R_L}{G_T}} - R_s \right) R_2 + R_s R_L \end{aligned}$$

$$\text{所以有 } \frac{1}{G_T} R_2^2 - 2\sqrt{\frac{R_S R_L}{G_T}} R_2 \geq 0 \Leftrightarrow R_2 = 2\sqrt{R_S R_L G_T} = 2\sqrt{\frac{R_S R_L}{L}} = 2 \times \sqrt{\frac{50 \times 75}{100}} = 5\sqrt{6} \Omega$$

$$\text{所以有 } \left(\frac{1}{G_T} - 1\right) R_2 \geq 2\sqrt{\frac{R_S R_L}{G_T}} \Leftrightarrow R_2 = \frac{2\sqrt{R_S R_L G_T}}{1 - G_T} = \frac{2\sqrt{R_S R_L}}{\sqrt{\frac{1}{G_T}} - \sqrt{G_T}} = 12.37 \Omega$$

$$R_3 = \frac{2\sqrt{R_S R_L}}{\sqrt{\frac{1}{G_T}} - \sqrt{G_T}} \left(\sqrt{\frac{R_L}{G_T R_S}} - 1\right) - R_L = 64.14 \Omega$$

$$R_1 = \frac{2\sqrt{R_S R_L}}{\sqrt{\frac{1}{G_T}} - \sqrt{G_T}} \left(\sqrt{\frac{R_S}{G_T R_L}} - 1\right) - R_S = 38.64 \Omega$$

$$\text{因此, } Z = \begin{pmatrix} \frac{2R_S}{1-G_T} - R_S & \frac{2\sqrt{R_S R_L}}{\sqrt{\frac{1}{G_T}} - \sqrt{G_T}} \\ \frac{2\sqrt{R_S R_L}}{\sqrt{\frac{1}{G_T}} - \sqrt{G_T}} & \frac{2R_L}{1-G_T} - R_L \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 51.01 & 12.37 \\ 12.37 & 76.52 \end{pmatrix}$$

$$Z_{in} = Z_{11} - \frac{Z_{12} Z_{21}}{Z_{22} + R_L} = 50.0 \Omega, \quad Z_{out} = Z_{22} - \frac{Z_{12} Z_{21}}{Z_{11} + R_S} = 75.0 \Omega$$

$$S_{11} = \frac{Z_{in} - R_S}{Z_{in} + R_S} = 0, \quad S_{22} = \frac{Z_{out} - R_L}{Z_{out} + R_L} = 0$$

$$S_{21} = S_{11} = \sqrt{G_T} = 0.1$$

$$\text{因此 } S = \begin{pmatrix} 0 & 0.1 \\ 0.1 & 0 \end{pmatrix}$$

培道中學校

姓名：


(號)

成績

年級：


科目：

作業 2

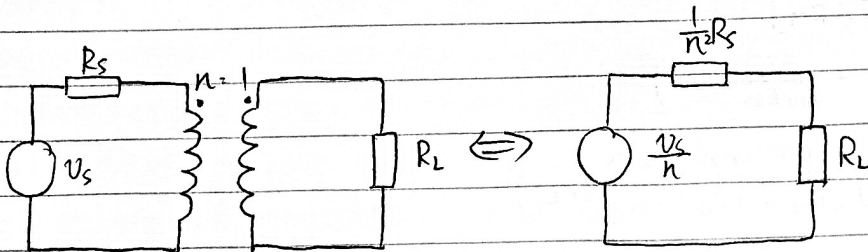

當且僅當 $R_L = \frac{1}{n^2} R_s$ 時，負載電阻可獲得最大功率 $= \frac{V_s^2}{4R_s}$ (即信源輸入的額定功率)
理想變壓器是無損器件，消耗 0 W 功率

作業 3

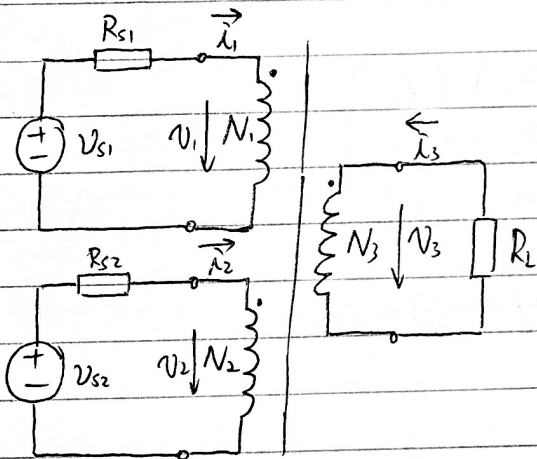

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \dot{\lambda}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{N_1}{N_3} \\ 0 & 0 & \frac{N_2}{N_3} \\ -\frac{N_1}{N_3} & -\frac{N_2}{N_3} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\lambda}_1 \\ \dot{\lambda}_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

$$v_3 = -\dot{\lambda}_3 R_L$$

$$= - \left(-\frac{N_1}{N_3} \dot{\lambda}_1 - \frac{N_2}{N_3} \dot{\lambda}_2 \right) R_L$$

$$= \left(\frac{N_1}{N_3} \dot{\lambda}_1 + \frac{N_2}{N_3} \dot{\lambda}_2 \right) R_L$$

$$= \left(\frac{N_1}{N_3} \dot{\lambda}_1 + \frac{N_2}{N_3} \dot{\lambda}_2 \right) \left[\left(\frac{v_{s1}}{R_{s1}} \right) - \left(v_3 \cdot \frac{N_1}{N_3 R_{s1}} \right) \right] R_L$$

$$= \left(\frac{N_1}{N_3 R_{s1}} v_{s1} + \frac{N_2}{N_3 R_{s2}} v_{s2} \right) R_L - \left(\left(\frac{N_1}{N_3} \right)^2 \frac{1}{R_{s1}} + \left(\frac{N_2}{N_3} \right)^2 \frac{1}{R_{s2}} \right) v_3 R_L$$

$$\Leftrightarrow v_3 \left[1 + \left(\frac{N_1}{N_3} \right)^2 \frac{R_L}{R_{s1}} + \left(\frac{N_2}{N_3} \right)^2 \frac{R_L}{R_{s2}} \right] = \frac{N_1 R_L}{N_3 R_{s1}} v_{s1} + \frac{N_2 R_L}{N_3 R_{s2}} v_{s2}$$

$$\Leftrightarrow v_3 = \frac{\frac{N_1}{N_3} \cdot \frac{R_L}{R_{s1}}}{1 + \left(\frac{N_1}{N_3} \right)^2 \frac{R_L}{R_{s1}} + \left(\frac{N_2}{N_3} \right)^2 \frac{R_L}{R_{s2}}} v_{s1} + \frac{\frac{N_2}{N_3} \cdot \frac{R_L}{R_{s2}}}{1 + \left(\frac{N_1}{N_3} \right)^2 \frac{R_L}{R_{s1}} + \left(\frac{N_2}{N_3} \right)^2 \frac{R_L}{R_{s2}}} v_{s2}$$

$\alpha \nearrow$ $\beta \nearrow$ $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{N_1}{N_2} \cdot \frac{R_{s2}}{R_{s1}} \propto \frac{N_1}{N_2}$

$$\begin{aligned}
 P_L &= \frac{V_3^2}{R_L} = \frac{(\alpha V_{S1} + \beta V_{S2})^2}{R_L} = \frac{\alpha^2 V_{S1}^2}{R_L} + \frac{\beta^2 V_{S2}^2}{R_L} + \frac{2\alpha\beta V_{S1} V_{S2}}{R_L} \\
 &= \frac{\left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 \cdot \frac{R_L}{R_{S1}} V_{S1}^2 + \left(\frac{N_2}{N_3}\right)^2 \cdot \frac{R_L}{R_{S2}} V_{S2}^2 + 2\left(\frac{N_1 N_2}{N_3^2}\right) \cdot \frac{R_L}{R_{S1} R_{S2}} V_{S1} V_{S2}}{\left[1 + \left(\frac{N_1}{N_3}\right)^2 \frac{R_L}{R_{S1}} + \left(\frac{N_2}{N_3}\right)^2 \frac{R_L}{R_{S2}}\right]^2} \\
 &= \frac{\left(\frac{N_1}{N_3 R_{S1}} V_{S1} + \frac{N_2}{N_3 R_{S2}} V_{S2}\right)^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{R_L}} + \left[\left(\frac{N_1}{N_3}\right)^2 \frac{1}{R_{S1}} + \left(\frac{N_2}{N_3}\right)^2 \frac{1}{R_{S2}}\right] \sqrt{R_L}\right)^2}
 \end{aligned}$$

當且僅當 $R_L = \frac{1}{\left(\frac{N_1}{N_3}\right)^2 \cdot G_{S1} + \left(\frac{N_2}{N_3}\right)^2 R_{S2}}$ 時匹配。

作業 4.

$$(1) \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & R & -R \\ -R & 0 & R \\ R & -R & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & Z_0 & -Z_0 \\ -Z_0 & 0 & Z_0 \\ Z_0 & -Z_0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix}$$

當端口 2 開路時, $\lambda_2 = 0$

當端口 2 短路時, $V_2 = 0$

面對上述兩種情況, 都有 $P_2 = \lambda_2 V_2 = 0$

加上負阻放大器是無損網絡, 所以有 $P_1 + P_3 = 0$

即 (1) 的結論得證。

$$(2) \text{ 當 } Z_{L2} = -r < 0 \text{ 時, } P_{L3} = P_1 - P_{L2} = P_1 - \lambda_2^2 Z_{L2} > P_1$$

$$V_2 = -\lambda_2 Z_{L2} = (\lambda_3 - \lambda_1) Z_0 \Leftrightarrow \lambda_2 = \frac{Z_0}{Z_{L2}} \lambda_1 - \frac{Z_0}{Z_{L2}} \lambda_3$$

$$\begin{pmatrix} V_1 \\ V_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{Z_0^2}{Z_{L2}} & -\frac{Z_0^2}{Z_{L2}} - Z_0 \\ Z_0 - \frac{Z_0^2}{Z_{L2}} & \frac{Z_0^2}{Z_{L2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_3 \end{pmatrix}$$

$$Z_{in} = \frac{Z_0^2}{Z_{L2}} - \frac{\left(\frac{Z_0^2}{Z_{L2}}\right)^2 - Z_0^2}{\frac{Z_0^2}{Z_{L2}} + Z_0} = \frac{Z_0^2}{Z_{L2}} - \frac{Z_0^2}{Z_{L2}} + Z_0 = Z_0$$

姓名：

(號)

成績

年級：

科目：


$$Z_{out} = \frac{Z_o^2}{Z_{L2}} \frac{\left(\frac{Z_o^2}{Z_{L2}} - Z_o\right) \left(\frac{Z_o^2}{Z_{L2}} + Z_o\right)}{\frac{Z_o^2}{Z_{L2}} + Z_o} = Z_o$$

$$G_T = \frac{|Z_{L1}|^2}{\left(\sqrt{\det(\tilde{Z})} + \sqrt{Z_{11}Z_{22}}\right)^2} = \frac{\left(Z_o - \frac{Z_o^2}{Z_{L2}}\right)^2}{\sqrt{\left(\frac{Z_o^2}{Z_{L2}}\right)^2 - \left(\frac{Z_o^2}{Z_{L2}}\right) + Z_o^2} + \frac{Z_o^2}{Z_{L2}}} =$$

$$G_T = \frac{\left(Z_o - \frac{Z_o^2}{Z_{L2}}\right)^2 Z_o^2}{\left(\left(\frac{Z_o^2}{Z_{L2}}\right)^2 - Z_o^2 - \left(\frac{Z_o^2}{Z_{L2}} + Z_o\right) \left(\frac{Z_o^2}{Z_{L2}} + Z_o\right)\right)^2} = \frac{\left(Z_o - \frac{Z_o^2}{Z_{L2}}\right)^2 Z_o^2}{\left(Z_o + \frac{Z_o^2}{Z_{L2}}\right)^2 \cdot \left(\frac{2Z_o^2}{Z_{L2}}\right)^2}$$

$$= \frac{\left(1 - \frac{Z_o}{Z_{L2}}\right)^2}{\left(1 + \frac{Z_o}{Z_{L2}}\right)^2 \left(\frac{2Z_o}{Z_{L2}}\right)^2}$$

作業5

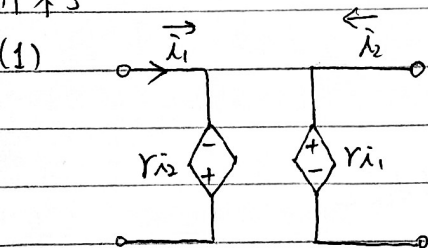

(2) $\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -r \\ r & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} \Rightarrow Z = \begin{pmatrix} 0 & -r \\ r & 0 \end{pmatrix}$

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{r} \\ -\frac{1}{r} & 0 \end{pmatrix} (= Z^{-1})$$

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -r \\ 1 \end{pmatrix} \lambda_2 = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ r \end{pmatrix} \lambda_1$$

因為 λ_1, λ_2 是兩個獨立的項，所以不存在 h 參量

同理可知不存在 g 參量


$$\begin{pmatrix} v_1 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_2 \\ -\lambda_2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\lambda_2 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ -\lambda_2 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} -\lambda_2 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{r} \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ -\lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{A}{r} & \frac{B}{r} \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ -\lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & \frac{B}{r} \\ rC & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ -\lambda_2 \end{pmatrix}$$


$$\Rightarrow \begin{aligned} -\lambda_2 \left(1 - \frac{B}{r}\right) &= A\lambda_1 & \text{因為 } \lambda_1, \lambda_2 \text{ 獨立，所以 } A=0, B=r, C=\frac{1}{r}, D=0 \\ -\lambda_2 D &= (1 - rC)\lambda_1 \end{aligned} \Rightarrow \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & r \\ \frac{1}{r} & 0 \end{pmatrix}$$

因此 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & r \\ \frac{1}{r} & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & r \\ \frac{1}{r} & 0 \end{pmatrix}$


對 z 參量, 其等效電路是

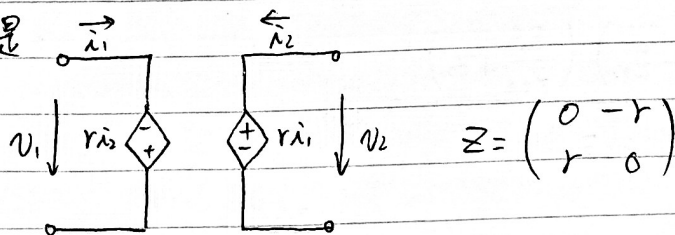

對 y 參量, 其等效電路是

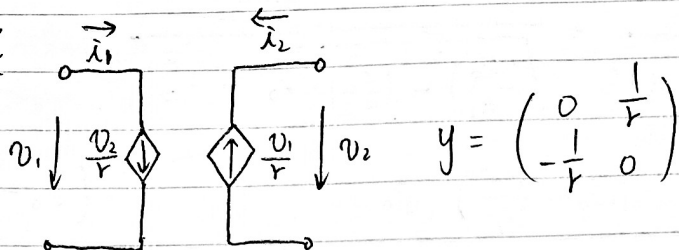

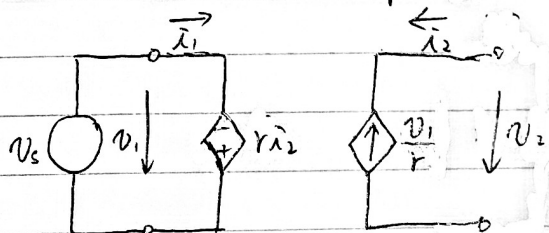
(3) $v_1 \neq 0 \Leftrightarrow \lambda_2 = -\frac{v_1}{r} \neq 0$ (短路對應開路)



$$v_s = v_1 \Leftrightarrow -\lambda_2 = \frac{v_1}{r} = \frac{v_s}{r}$$

$$\text{記 } I_s = -\lambda_2 = \frac{v_s}{r}$$

(恆壓源對應恆流源)

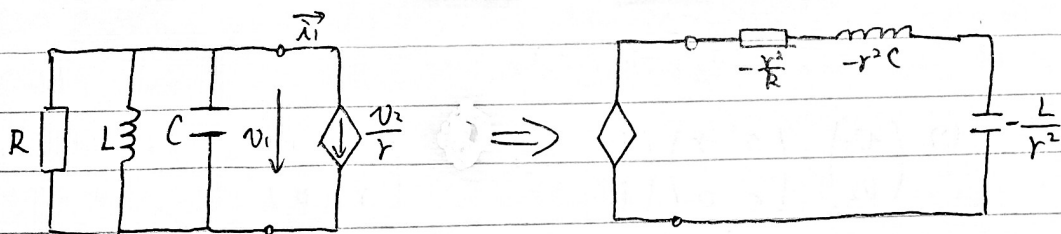

$$\lambda_1 + \frac{v_1}{R} + C \cdot \frac{dv_1}{dt} + \int_0^t \frac{v_1}{L} dt = 0$$

(並聯RLC 對應串聯GCL)

$$\Leftrightarrow v_2 = -\frac{r}{R} v_1 - rC \cdot \frac{dv_1}{dt} - r \int_0^t \frac{v_1}{L} dt$$

$$\Leftrightarrow v_2 = \frac{r^2}{R} \lambda_2 + r^2 C \frac{d\lambda_2}{dt} + \frac{r^2}{L} \int_0^t \lambda_2 dt$$

(4) 因為 $z^T = -z$, 所以這是無損器件, 也是無源器件

姓名：


(號)

成績

年級：

科目：

作業6

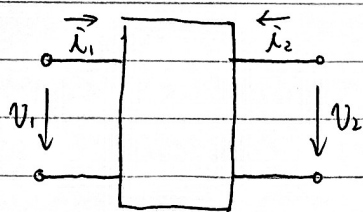

對於 Z 參量, $\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix}$

$$P_{\Sigma} = \vec{v}^T \vec{\lambda} = (\lambda_1 \lambda_2) \begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{12} & z_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = 0$$

取 $\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I \\ 0 \end{pmatrix}$, 可得 $P_{\Sigma} = I^2 z_{11} = 0 \Leftrightarrow z_{11} = 0$

取 $\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ I \end{pmatrix}$, 可得 $P_{\Sigma} = I^2 z_{22} = 0 \Leftrightarrow z_{22} = 0$

此時 $P_{\Sigma} = (\lambda_1 \lambda_2) \begin{pmatrix} z_{12} & z_{21} \\ \lambda_1 & z_{12} \end{pmatrix} = \lambda_1 \lambda_2 (z_{12} + z_{21}) = 0 \Leftrightarrow z_{12} = -z_{21}$

$\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix}$, $P_{\Sigma} = (v_1 \lambda_2) \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = (v_1 \lambda_2) \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = 0$

同理可得 $g_{11} = g_{22} = 0$, $g_{12} = -g_{21}$

對於 ABCD 參量, $\begin{pmatrix} v_1 \\ \lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_2 \\ -\lambda_2 \end{pmatrix}$, $P_{\Sigma} = v_1 \lambda_1 + v_2 \lambda_2 = (A \ B) \begin{pmatrix} v_2 \\ -\lambda_2 \end{pmatrix} (C \ D) \begin{pmatrix} v_2 \\ -\lambda_2 \end{pmatrix} + v_2 \lambda_2 \equiv 0$

$$P_{\Sigma} = AC v_2^2 - (AD + BC) v_2 \lambda_2 + BD \lambda_2^2 + v_2 \lambda_2 \equiv 0$$


$$\Rightarrow AC = BD = 0, AD + BC = 1$$

作業7

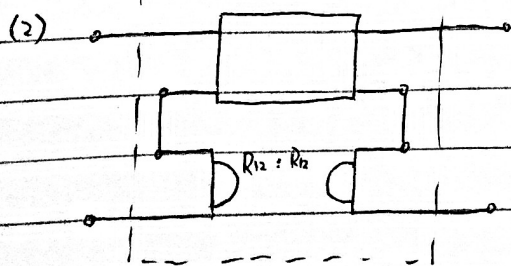(1) 網絡有源 $\Leftrightarrow \exists \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, 0 > P_{\Sigma} = (\lambda_1 \lambda_2) \begin{pmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} = R_{11} \lambda_1^2 + (R_{12} + R_{21}) \lambda_1 \lambda_2 + R_{22} \lambda_2^2$

$$P_{\Sigma} = R_{11} \left[\lambda_1^2 + \frac{R_{12} + R_{21}}{R_{11}} \lambda_1 \lambda_2 \right] + R_{22} \lambda_2^2 = R_{11} \left(\lambda_1 + \frac{R_{12} + R_{21}}{2R_{11}} \lambda_2 \right)^2 - \left(R_{11} \cdot \left(\frac{R_{12} + R_{21}}{2R_{11}} \right)^2 - R_{22} \right) \lambda_2^2$$

有源性條件是 $\left(\frac{R_{12} + R_{21}}{2R_{11}} \right)^2 > \frac{R_{22}}{R_{11}} \Leftrightarrow (R_{12} + R_{21})^2 > 4R_{11} R_{22}$




方法：與回旋器串聯

回旋器 Z 參量是 $\begin{pmatrix} 0 & -R_{12} \\ R_{12} & 0 \end{pmatrix}$

(3) 變換後的單向網路之參量是 $\begin{pmatrix} R_{11} & 0 \\ R_{12} + R_{21} & R_{22} \end{pmatrix}$



其等效電路是

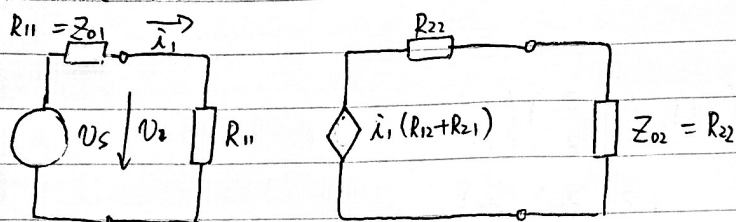

$$G_T = \frac{\frac{\lambda_1^2 (R_{12} + R_{21})^2}{R_{22}}}{\frac{V_s^2}{4R_{11}}} = \frac{\frac{\lambda_1^2 (R_{12} + R_{21})^2}{4R_{22}}}{\frac{\lambda_1^2 (2R_{11})^2}{4R_{11}}} = \frac{(R_{12} + R_{21})^2}{4R_{11}R_{22}} > 1 \Leftrightarrow (R_{12} + R_{21})^2 > 4R_{11}R_{22}$$

作業 8


(1) (2) 對於放大器而言

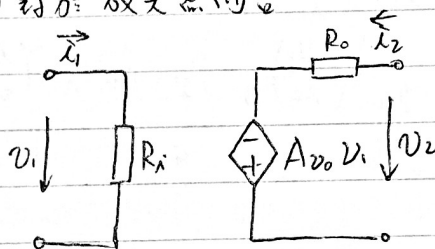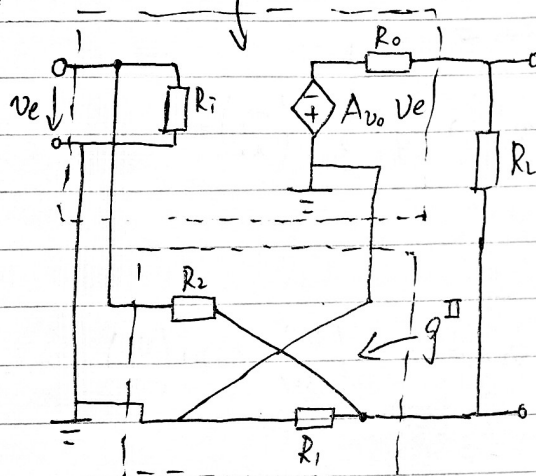

$$g_{11} = \left. \frac{\lambda_1}{V_1} \right|_{\lambda_2=0} = \frac{1}{R_x}, \quad g_{21} = \left. \frac{V_2}{V_1} \right|_{\lambda_2=0} = -A_{vo}$$


$$g_{12} = \left. \frac{\lambda_1}{V_2} \right|_{V_1=0} = 0, \quad g_{22} = \left. \frac{V_2}{\lambda_2} \right|_{V_1=0} = R_o$$

對於負反饋系統而言

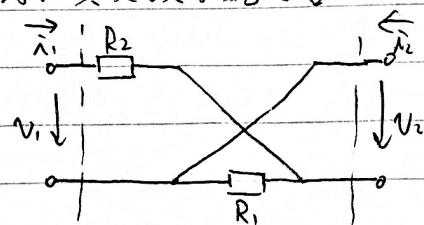

$$g_{11} = \left. \frac{\lambda_1}{V_1} \right|_{\lambda_2=0} = \frac{1}{R_1 + R_2}, \quad g_{21} = \left. \frac{V_2}{V_1} \right|_{\lambda_2=0} = -\frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$g_{12} = \left. \frac{\lambda_1}{V_2} \right|_{V_1=0} = \frac{1}{R_2}, \quad g_{22} = \left. \frac{V_2}{\lambda_2} \right|_{V_1=0} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

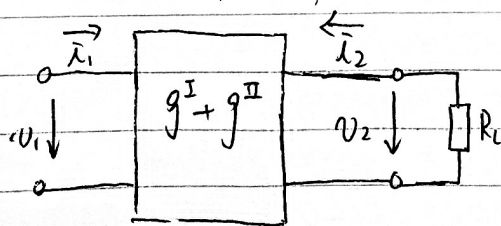

$$g = \begin{pmatrix} \frac{1}{R_x} + \frac{1}{R_1 + R_2} & \frac{1}{R_2} \\ -(A_{vo} + \frac{R_1}{R_1 + R_2}) & R_o + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \end{pmatrix}$$