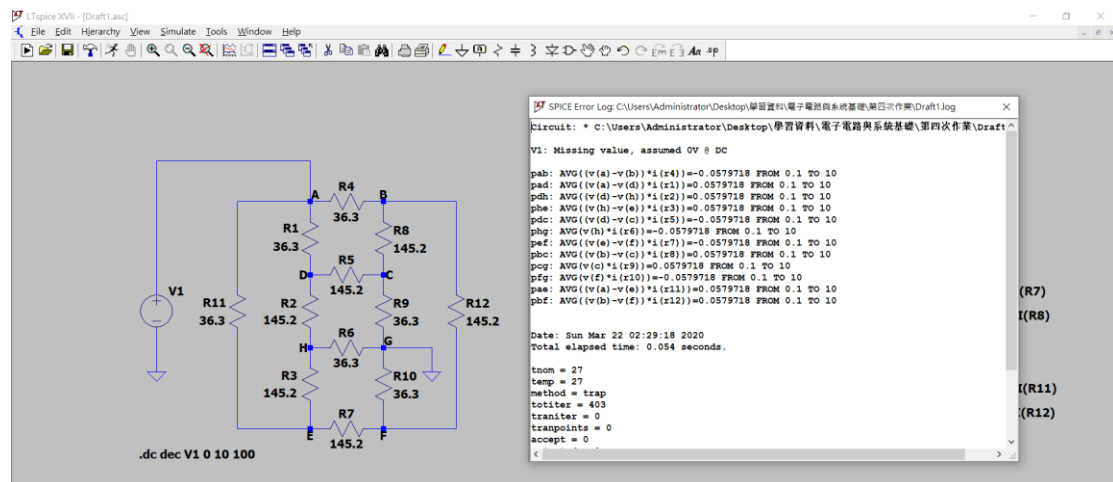



2.



可以看見，除了正負號以外，每個電阻的平均功率的數值皆一致。因為電阻是無源器件，所以可以每個電阻上的功率必定一致。

7.

輸入電阻：

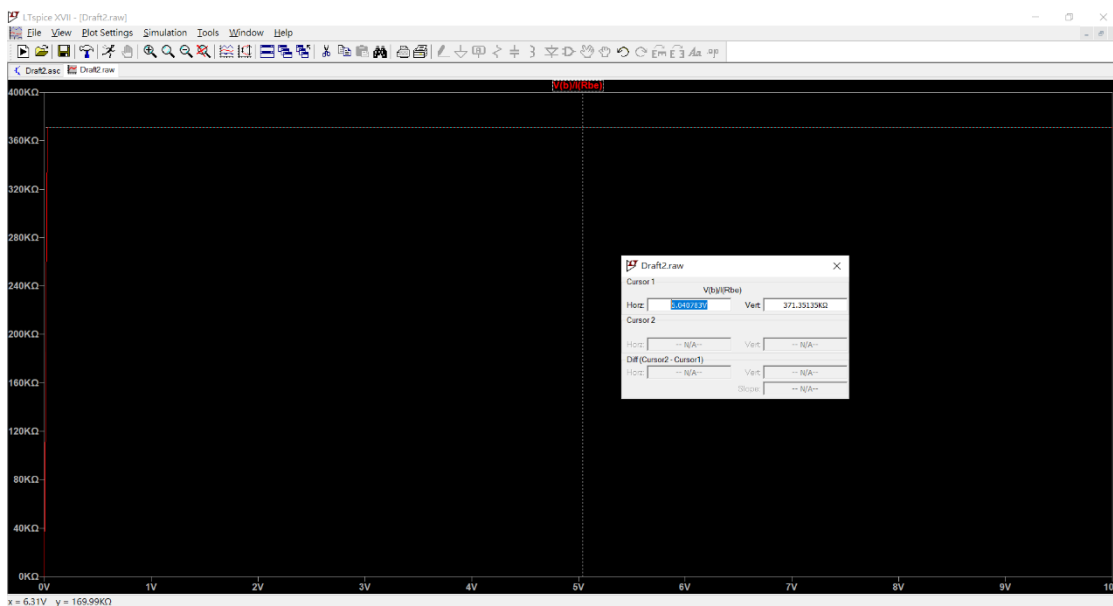


理論計算結果：315.351kΩ

仿真結果：315.3515kΩ

➤ 吻合

輸出電阻：

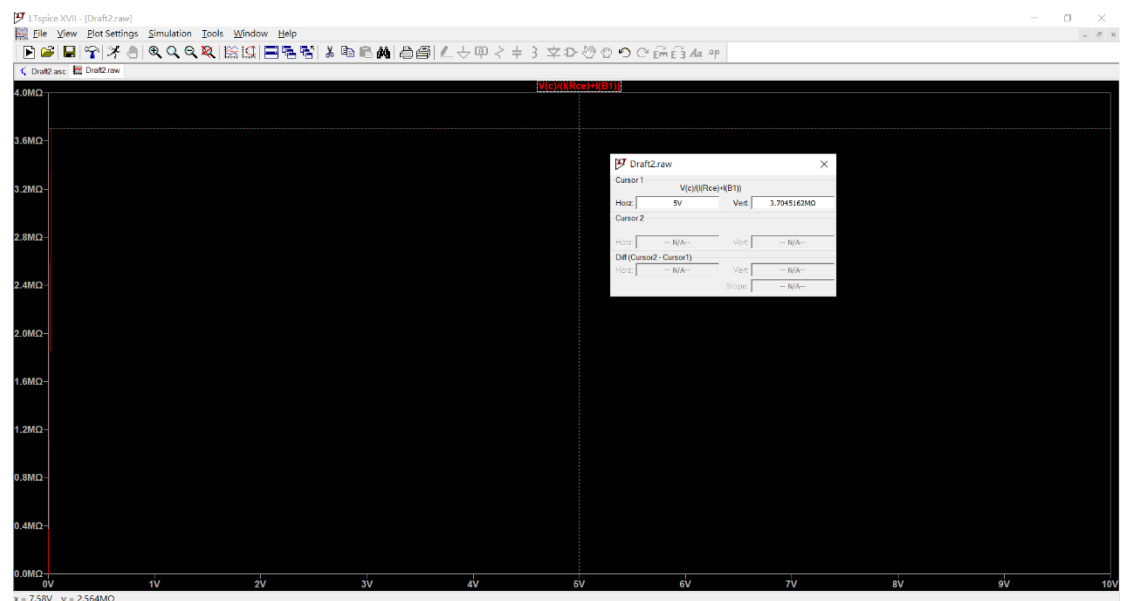


理論計算結果： $3.704M\Omega$

仿真結果： $3.7045M\Omega$

➤ 吻合

諾頓等效電流：(取 $v_{out} = 5V$)

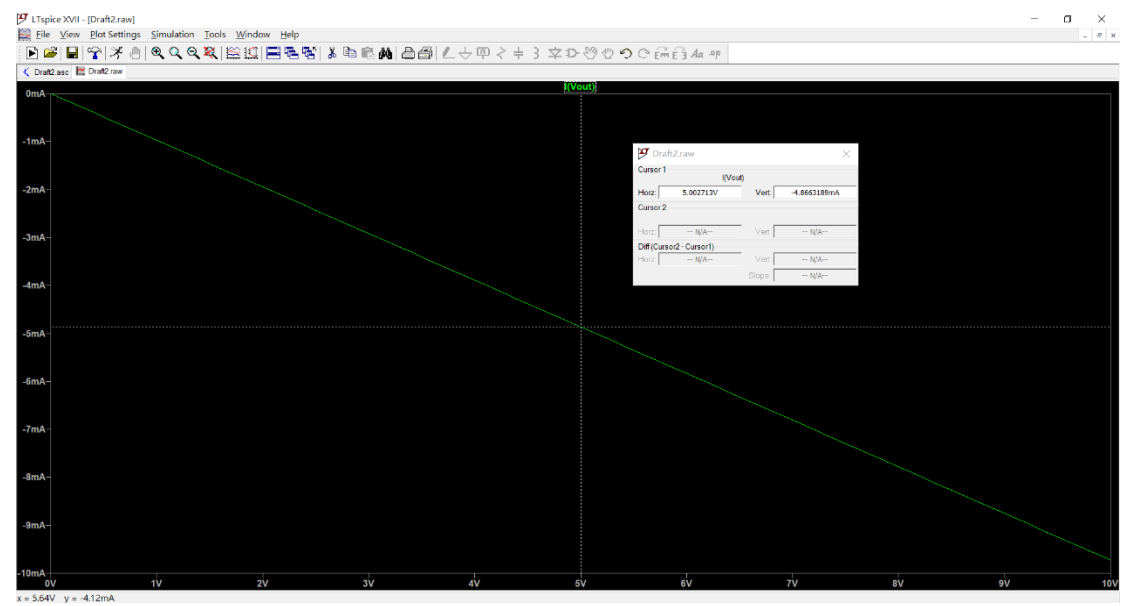


理論計算結果： $-4.866mA$

仿真結果： $-4.8663mA$

➤ 吻合

電壓放大倍數：

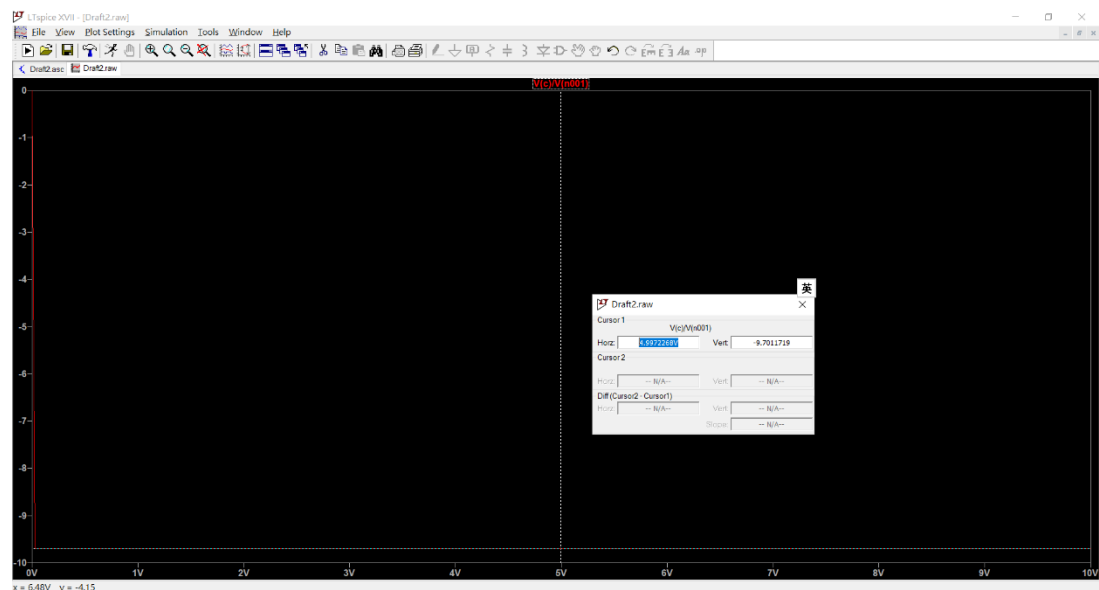


理論計算結果： -9.701

仿真結果： -9.7011


➤ 吻合

電路圖：

測量輸入電阻和電壓放大倍數的電路圖：

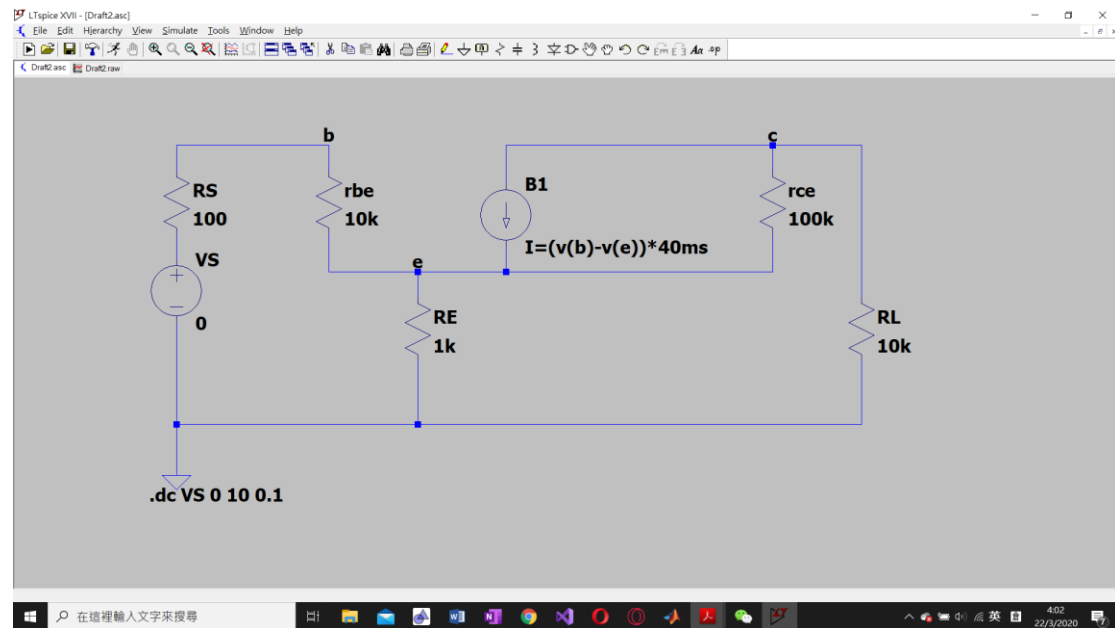

測量輸出電阻的電路圖：

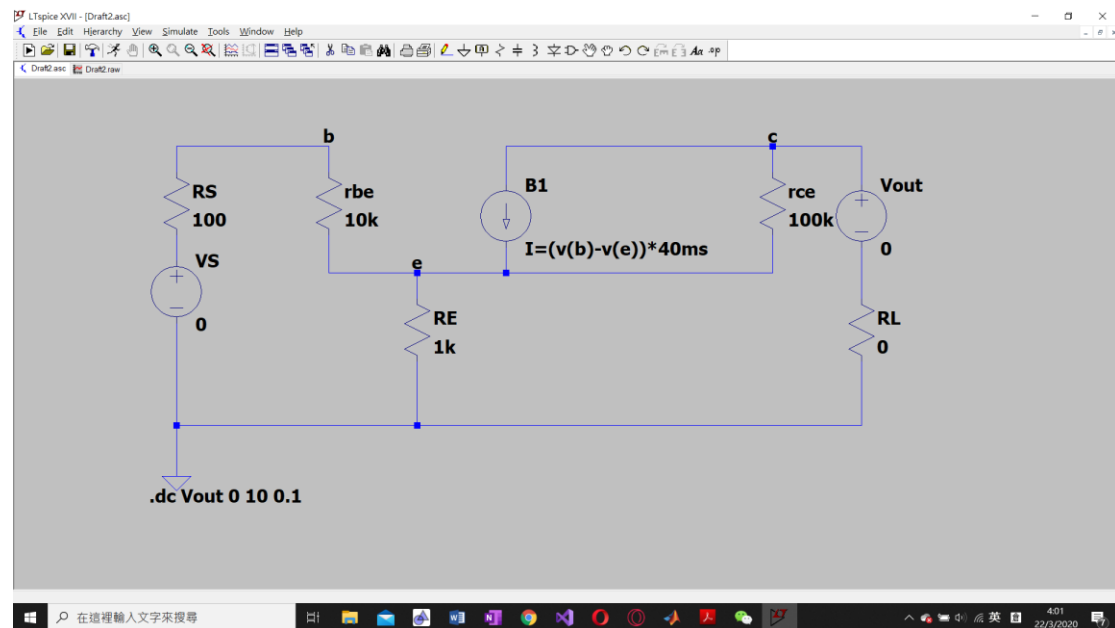

測量諾頓等效電流的電路圖：

