

姓名：

(號)

成績

年級：

科目：

作業 1.

$$i_D = I_{S0} (e^{\frac{v_D}{V_T}} - 1) \Leftrightarrow v_D = V_T \ln \left(\frac{i_D}{I_{S0}} + 1 \right)$$


$$R_D = \frac{v_D}{i_D} = \frac{V_T}{i_D} \ln \left(\frac{i_D}{I_{S0}} + 1 \right), \quad r_D = \frac{dv_D}{di_D} = \frac{V_T}{I_{S0}} \cdot \frac{1}{\frac{i_D}{I_{S0}} + 1}$$

i_D (mA)	v_D	R_D	r_D
0.1	0.60 V	6 k Ω	260 Ω
1	0.66 V	660 Ω	26 Ω
10	0.72 V	72 Ω	2.6 Ω


作業 2

$$v_L = V_0 + v_s - v_D = 1.3 + 0.1 \sin \omega t \text{ (V)}$$


作業 3

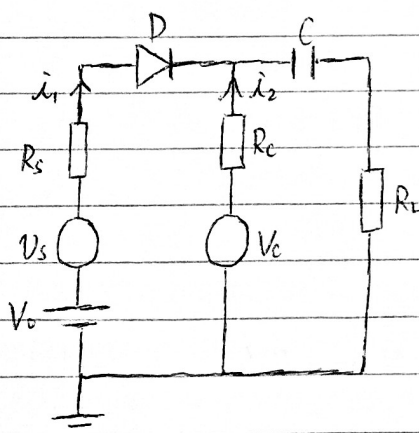

當 $V_C = 0V$ 時，其等效電路是

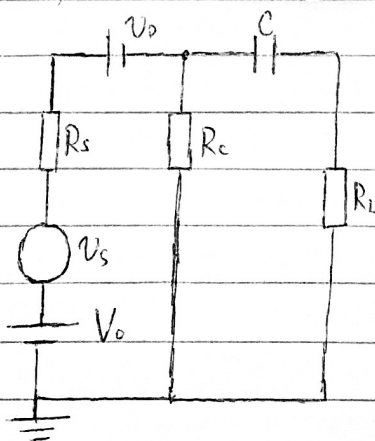


直流等效電路：

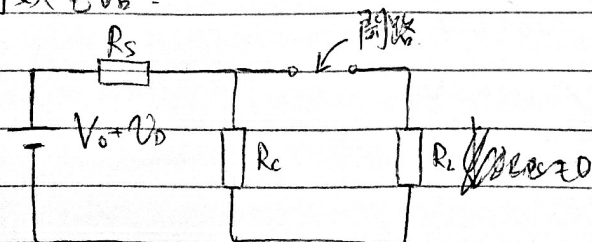


$$v_{L,DC} = 0V$$

交流等效電路：

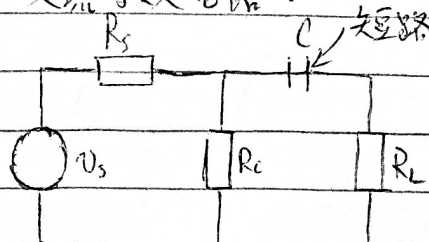


交流等效电路亦等效式

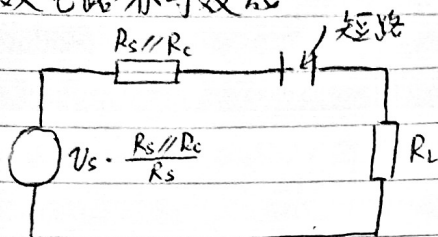


$$\begin{aligned} V_{L,AC} &= V_s \cdot \frac{R_s // R_c}{R_s} \cdot \frac{R_L}{(R_s // R_c) + R_L} \\ &= V_s \cdot \frac{R_c}{R_s + R_c} \cdot \frac{R_L (R_s + R_c)}{R_s R_c + R_c R_L + R_L R_s} \\ &= V_s \cdot \frac{R_c R_L}{R_s R_c + R_c R_L + R_L R_s} = 50 \sin \omega t \text{ (mV)} \end{aligned}$$

$$V_L = V_{L,DC} + V_{L,AC} = 50 \sin \omega t \text{ (mV)}$$


当 $V_c = 5V$ 时, 二极管反偏截止

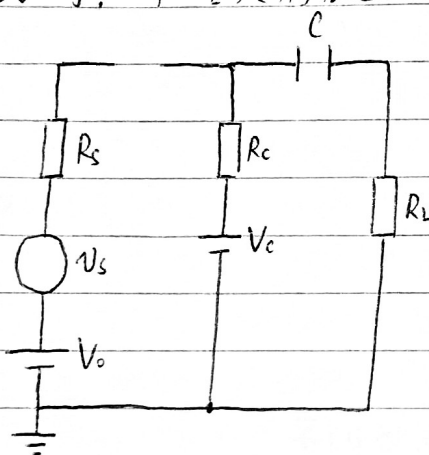

直流等效电路

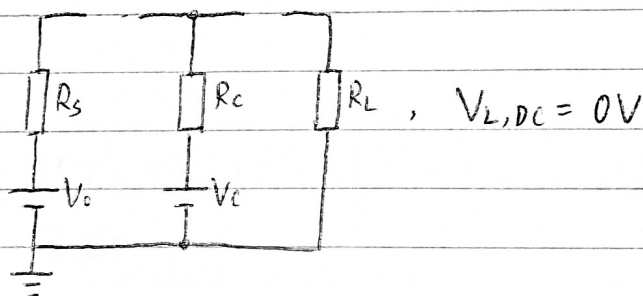


交流等效电路

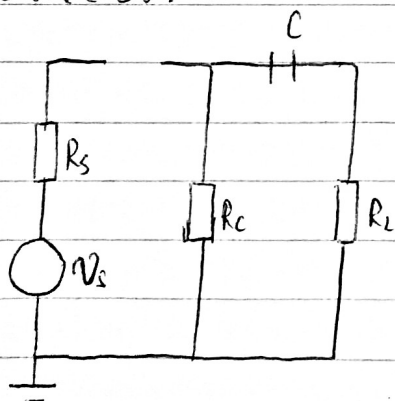

$$V_{L,AC} = 0, \quad V_L = V_{L,DC} + V_{L,AC} = 0V$$

因此,

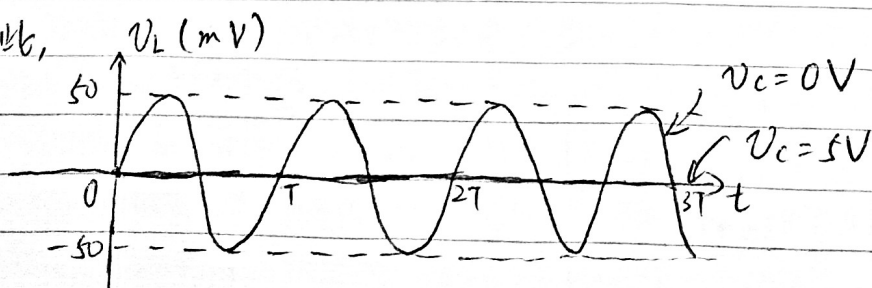

姓名：

(號)


成績

年級：

科目：


作業 4

(1)

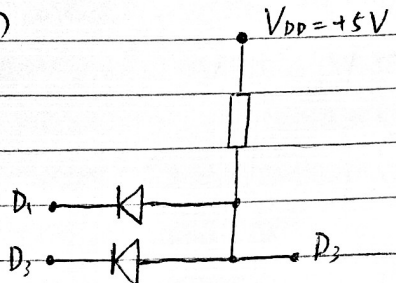

$V_1(V)$	$V_2(V)$	$V_3(V)$	D_1	D_2	D_3
0	0	0.7	0	0	0
0	5	0.7	0	1	0
5	0	0.7	1	0	0
5	5	5	1	1	1

因此，這是與門電路

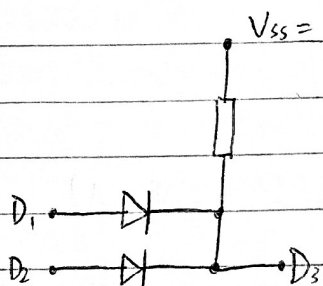

$V_1(V)$	$V_2(V)$	$V_3(V)$	D_1	D_2	D_3
0	0	0	0	0	0
0	5	4.3	0	1	1
5	0	4.3	1	0	1
5	5	4.3	1	1	1

因此，這是或門電路



- (2) 邏輯與：只有全部人同意的決策才能通過
 邏輯或：只有全部人否決的決策才能廢除

(3) '一票否決制'是和運算

作業 5

(1)



當 $v_D = 0.7V$ 時，從輸入端看入的等效電路

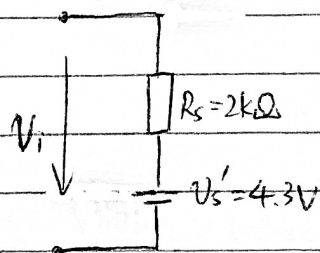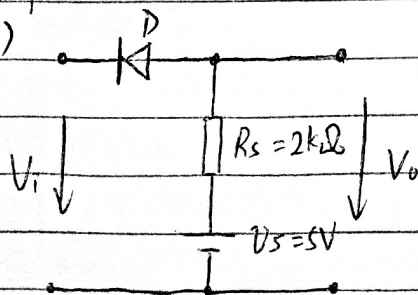

因此， $v_D = 0.7V \Leftrightarrow V_i \leq 4.3V$
 $\Leftrightarrow V_0 = V_i + 0.7V$

由此可得 $v_D < 0.7V \Leftrightarrow V_i > 4.3V$
 $\Leftrightarrow V_0 = 5V$

其電壓轉移曲線是

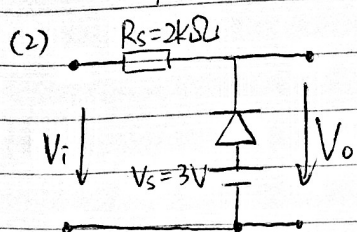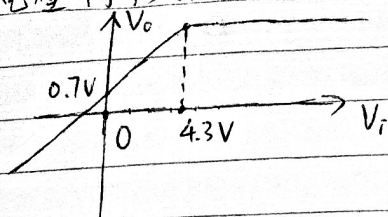


當 $v_o = 0.7V$ 時, 等價於 $V_i \leq 2.3V \Leftrightarrow V_o = 2.3V$


即 $v_o = 0.7V \Leftrightarrow V_i \leq 2.3V \Leftrightarrow V_o = 2.3V$

因此, $v_o < 0.7V \Leftrightarrow V_i > 2.3V \Leftrightarrow V_o = V_i$

其電壓轉移曲線是

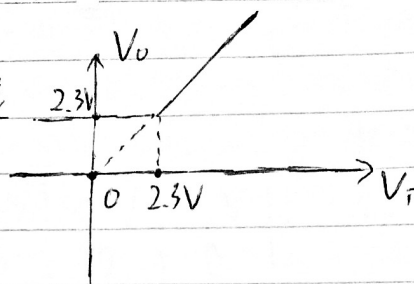

作業 6.

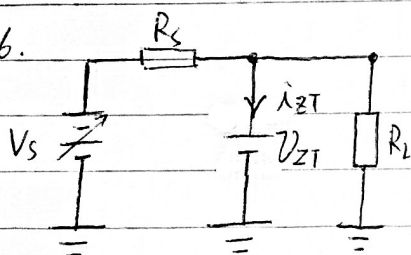

(1) $I_L = \frac{V_{ZT}}{R_L} \in (6mA, 20mA)$, $i_{ZT} \in (1mA, 178mA)$

$$i_{ZT} + I_L = \frac{V_s - V_{ZT}}{R_s}$$

$$1mA + I_L < i_{ZT} + I_L < 178mA + I_L$$

$$\Leftrightarrow \frac{V_s - V_{ZT}}{178mA + I_L} < R_s < \frac{V_s - V_{ZT}}{1mA + I_L}$$

$$\Rightarrow \frac{20V - 5.1V}{178mA + 6mA} < R_s < \frac{16V - 5.1V}{1mA + 20mA}$$

$$\Rightarrow 81.0\Omega < R_s < 519.0\Omega$$

(2) 取 $V_s = 18V$, $R_s = 300\Omega$, $I_L = 13mA$

$$i_{ZT} = \frac{V_s - V_{ZT}}{R_s} - I_L = 30mA, \quad V_L = V_{ZT} = 5.1V$$

$$R_s \text{ 消耗功率} = \frac{(V_s - V_{ZT})^2}{R_s} = 0.5547W = 554.7mW$$

$$\text{二極管消耗功率} = V_{ZT} \cdot i_{ZT} = 153mW$$

$$\text{負載 } R_L \text{ 消耗功率} = V_L \cdot I_L = 66.3mW$$

$$\text{電源 } V_s \text{ 釋放功率} = V_s \cdot \frac{V_s - V_{ZT}}{R_s} = 774mW$$

姓名：


(號)

成績

年級：

科目：

作業 1

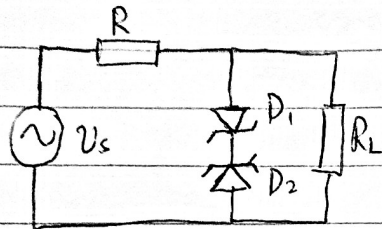

$$v_s = V_p \sin \omega t$$

當 $\sin \omega t > 0$ 時, $v_s > 0$

使得 D_1 正偏導通, 且 D_2 進入恆壓工作區

$$\text{此時 } v_L = v_{D1} + v_{D2} = 0.7V + V_z$$

當 $\sin \omega t < 0$ 時, $v_s < 0$

使得 D_2 正偏導通, D_1 進入恆壓工作區

$$\text{此時 } v_L = v_{D1} + v_{D2} = -V_z - 0.7V$$

因此, 負載 R_L 上的電壓波形是方波