

电子电路与系统基础(A1)---电阻电路

第10讲：反相电路

李国林

清华大学电子工程系

A班课程内容安排


第一学期：电阻	序号	第二学期：动态
电路定律	1	电容电感
电阻电源	2	一阶时域
电路定理	3	正弦稳态
方程列写	4	一阶时频
网络分析	5	二阶时域
二极管	6	二阶时频
晶体管	7	二阶应用
MOSFET	8	寄生效应
BJT	9	频率特性
反相电路	10	作业选讲
数字门	11	负反馈
放大器	12	正反馈
三种组态	13	振荡器
差分放大	14	期末复习
期末复习	15	总复习

反相电路 内容

- NMOS反相器
 - 原理分析
 - 图解分析
 - 理论分析
 - 反相器功能
- MOS反相器的分段折线近似分析
 - 线性电阻偏置
 - 非线性电阻偏置
 - CMOS反相器
- BJT反相器的图解分析与分段折线近似分析
- 作业选讲
 - 开关

一、NMOS反相器

■ 工作原理

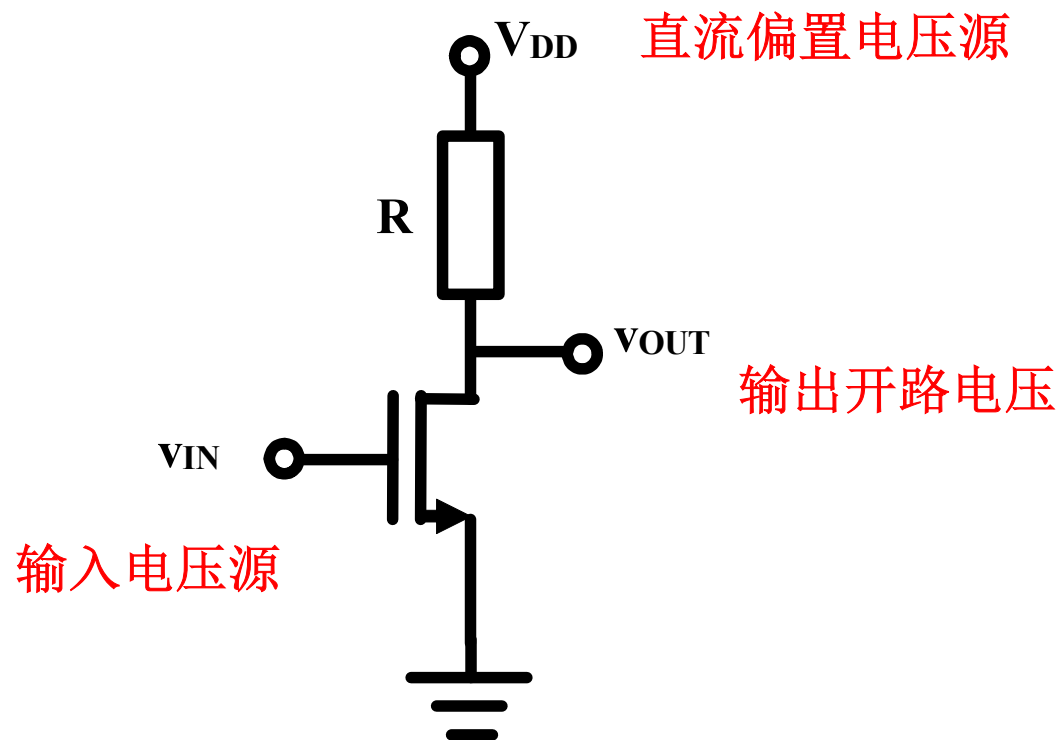

输出电压为沟道电阻分压，随着输入电压上升，沟道电阻越来越小，分压越来越小；输出电压随输入电压的上升而下降，这种特性被称为反相特性



理论分析第一步 拓扑结构分析

$$\beta_n = 320 \mu A/V^2$$

$$V_{TH} = 0.8V$$

阈值电压
Threshold Voltage

$$V_{DD} = 3.3V$$

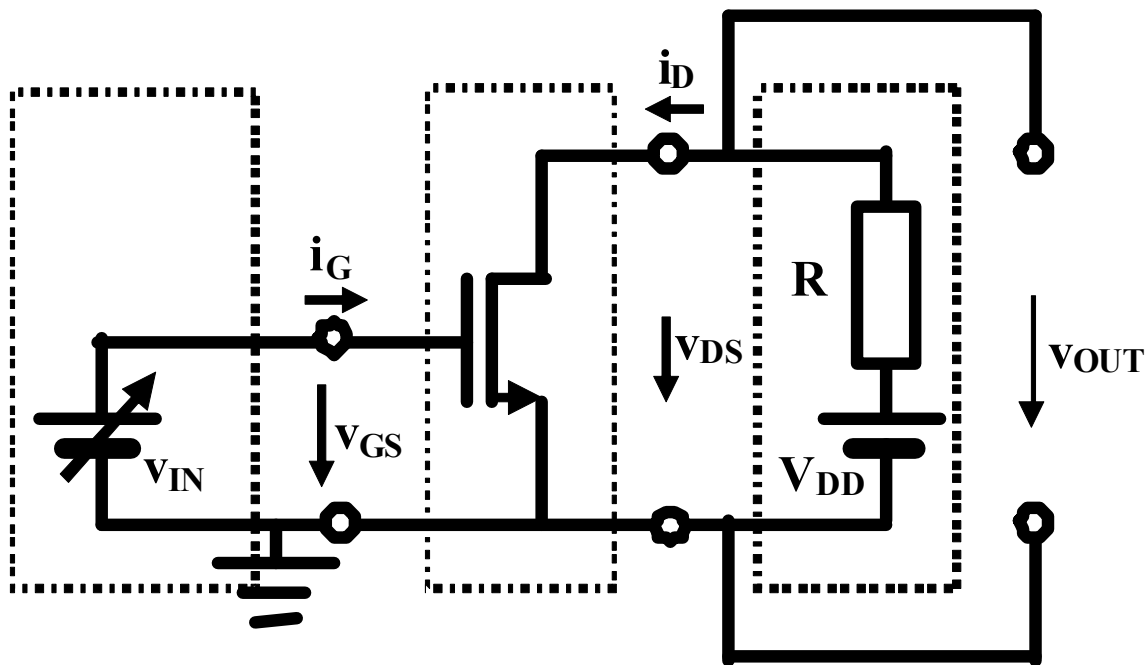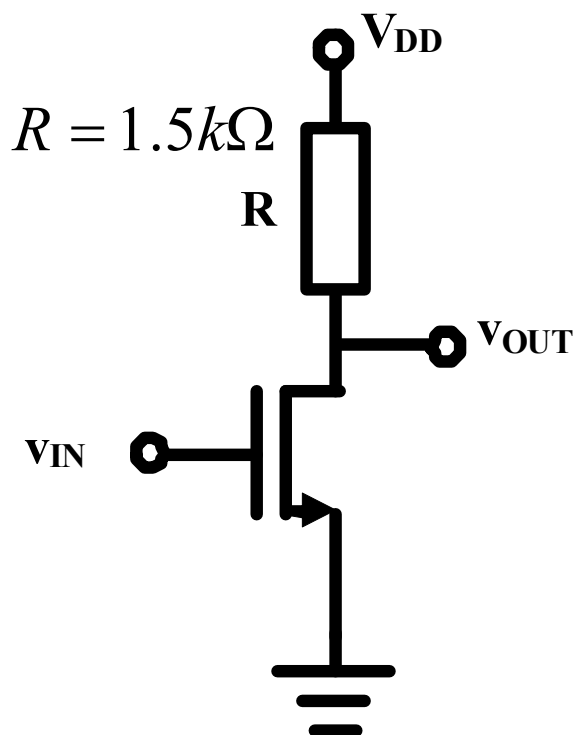

$$i_D = \begin{cases} 0 & v_{GS} < V_{TH} \\ \beta_n (v_{GS} - V_{TH})^2 & v_{GS} > V_{TH}, v_{DS} > v_{GS} - V_{TH} \\ 2\beta_n ((v_{GS} - V_{TH})v_{DS} - 0.5v_{DS}^2) & v_{GS} > V_{TH}, v_{DS} < v_{GS} - V_{TH} \end{cases}$$

$$v_{GS} < V_{TH}$$

$$v_{GS} > V_{TH}, v_{DS} > v_{GS} - V_{TH}$$

$$v_{GS} > V_{TH}, v_{DS} < v_{GS} - V_{TH}$$



理论分析第二步 列写电路方程

端口对接关系

对接端口定义一套端口电压、端口电流

KVL、**KCL**自动满足

只需列写对接端口两侧的**GOL**方程

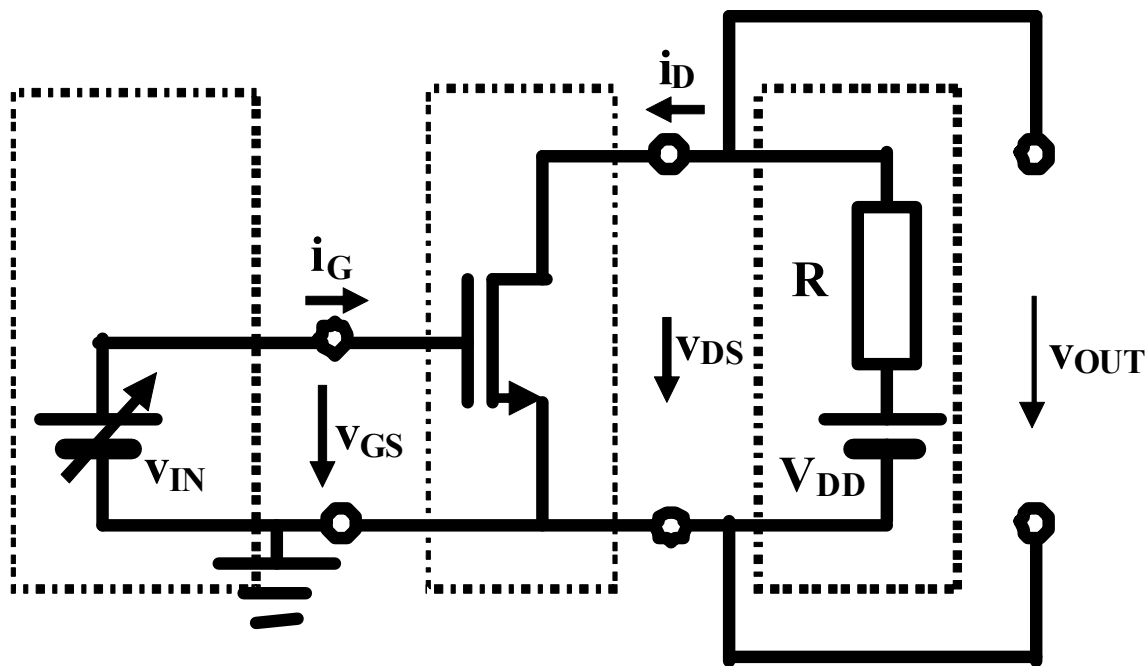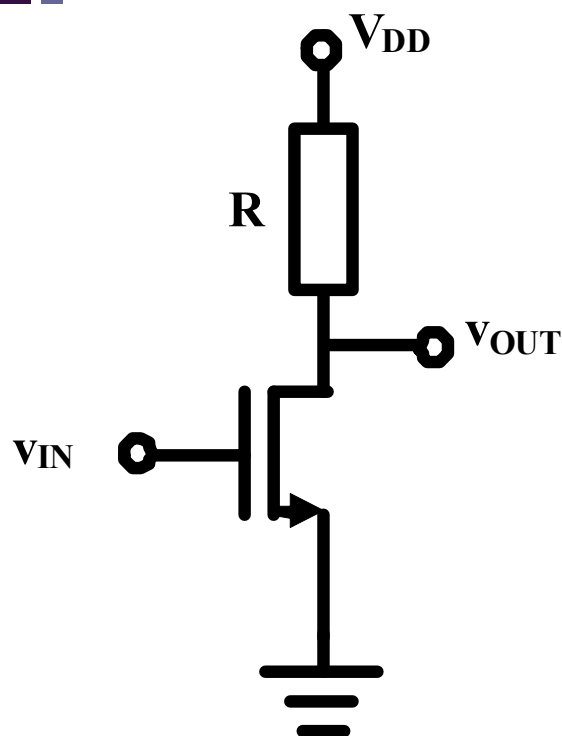

未知：被确定

已知

$$v_{GS} = v_{IN}$$

恒压源约束方程

$$i_G = 0$$

NMOS栅源端口约束方程

栅源端口方程

未知：待定

$$v_{OUT} = v_{DS} = V_{DD} - i_D R$$

未知：待定

戴维南源约束：外接负载约束方程

$$i_D = f_{D,iv}(v_{GS}, v_{DS}) = f_{D,iv}(v_{IN}, v_{OUT})$$

NMOS漏源端口约束方程


漏源端口方程

两个方程
两个未知量
可解




理论分析第三步 求解电路方程 方法一 图解法

$$\underline{v_{OUT} = V_{DD} - i_D R}$$
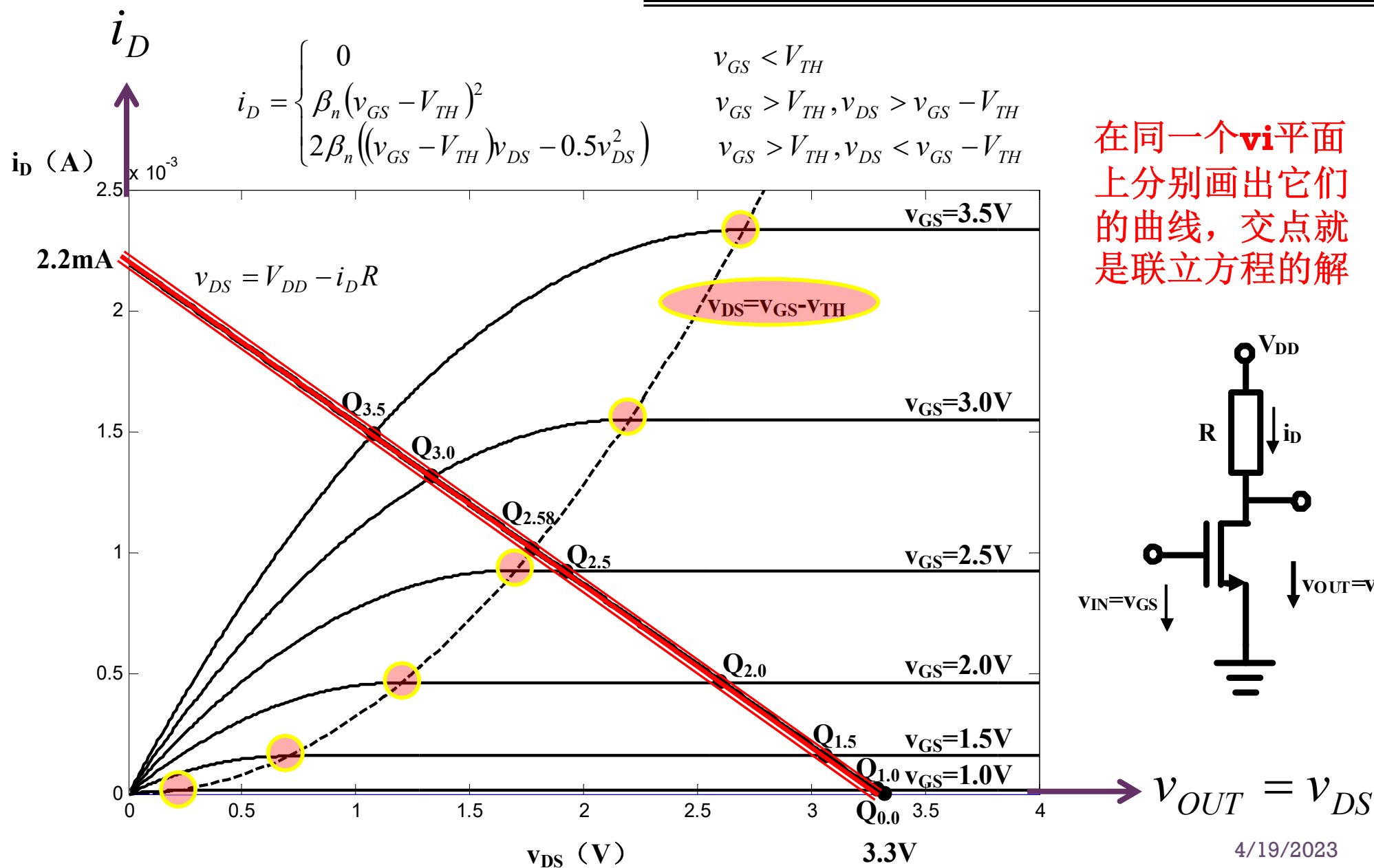
$$\underline{i_D = f_{D,iv}(v_{IN}, v_{OUT}) = f_{D,iv}(v_{GS}, v_{DS})}$$



图解反相特性

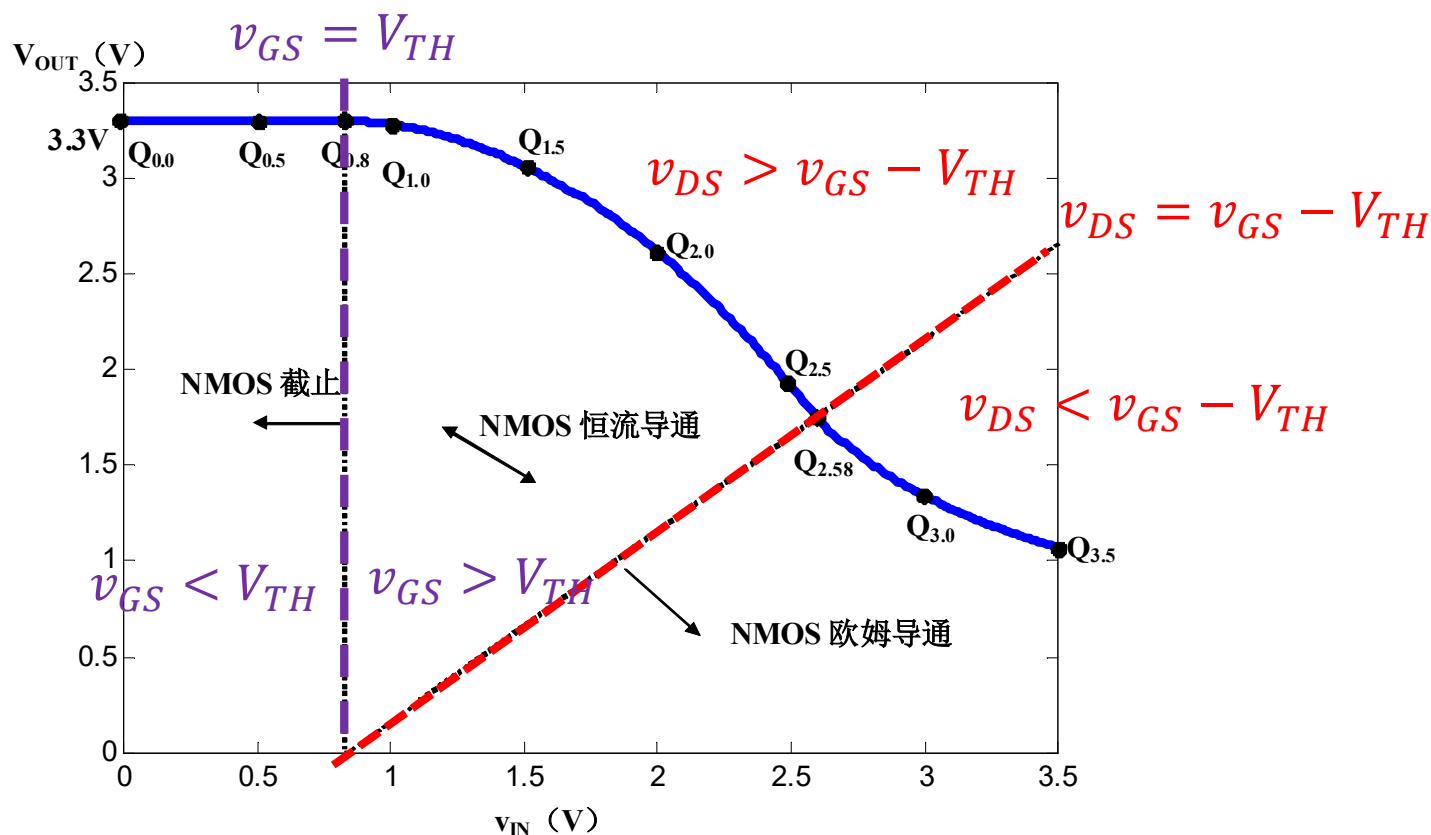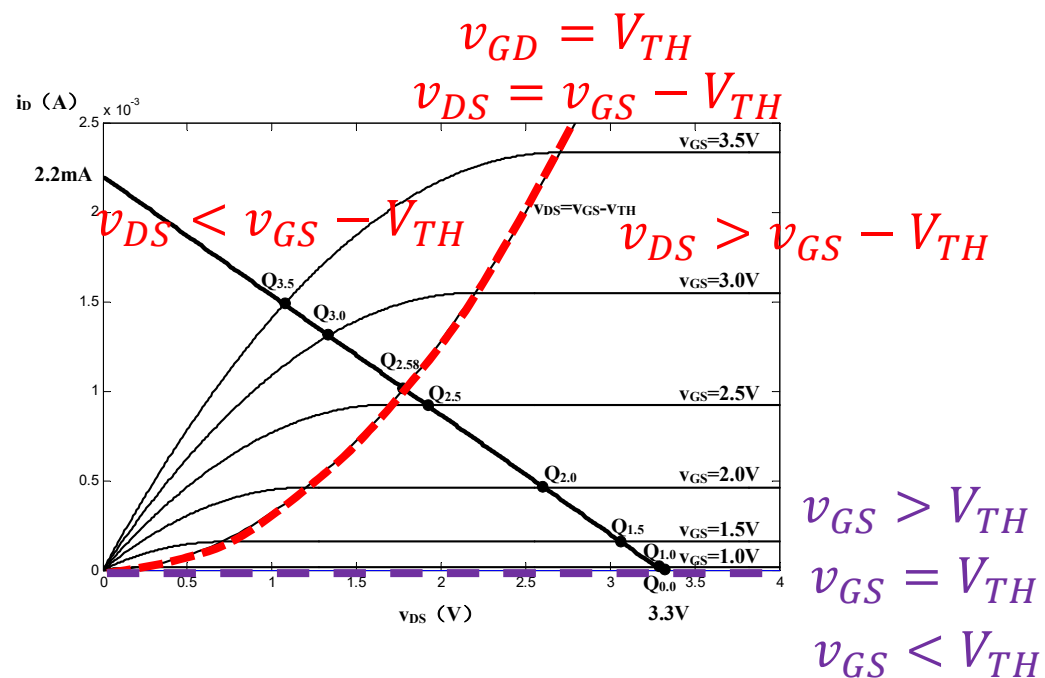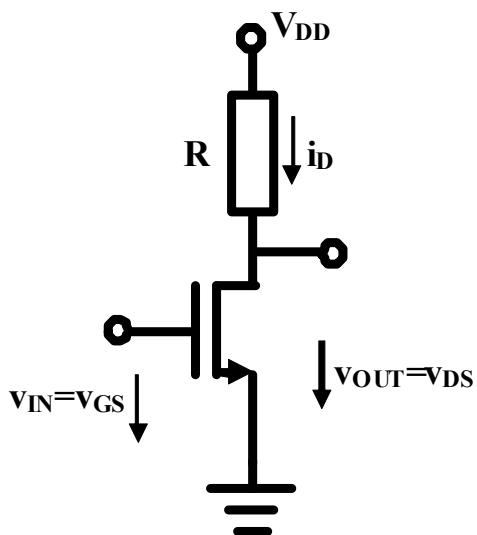

电压反相功能

输入高电平
输出低电平

输入低电平
输出高电平

理论分析第三步 求解电路方程

方法二 解析法

首先确定分区界点

$$i_D = \beta_n (v_{GS} - V_{TH})^2 = \beta_n v_{DS}^2$$

$$v_{DS} = V_{DD} - i_D R_D$$

$$v_{DS} = V_{DD} - i_D R_D = V_{DD} - \beta_n v_{DS}^2 R_D$$

$$\beta_n v_{DS}^2 R_D + v_{DS} - V_{DD} = 0$$

$$v_{DS} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 + 4\beta_n R_D V_{DD}}}{2\beta_n R_D} \quad \text{舍弃无意义解} \quad \cong \quad \frac{-1 + \sqrt{1 + 4\beta_n R_D V_{DD}}}{2\beta_n R_D}$$

$$v_{IN,02} = v_{GS} = v_{DS} + V_{TH} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4\beta_n R_D V_{DD}}}{2\beta_n R_D} + V_{TH}$$

$$i_D = \begin{cases} 0 \\ \beta_n (v_{GS} - V_{TH})^2 \\ 2\beta_n ((v_{GS} - V_{TH})v_{DS} - 0.5v_{DS}^2) \end{cases}$$

$$v_{GS} < V_{TH}$$


$$v_{GS} > V_{TH}, v_{DS} > v_{GS} - V_{TH}$$

$$v_{GS} > V_{TH}, v_{DS} < v_{GS} - V_{TH}$$


$$v_{IN} < v_{IN,01} = V_{TH}$$

$$v_{IN,01} < v_{IN} < v_{IN,02}$$

$$v_{IN} > v_{IN,02}$$

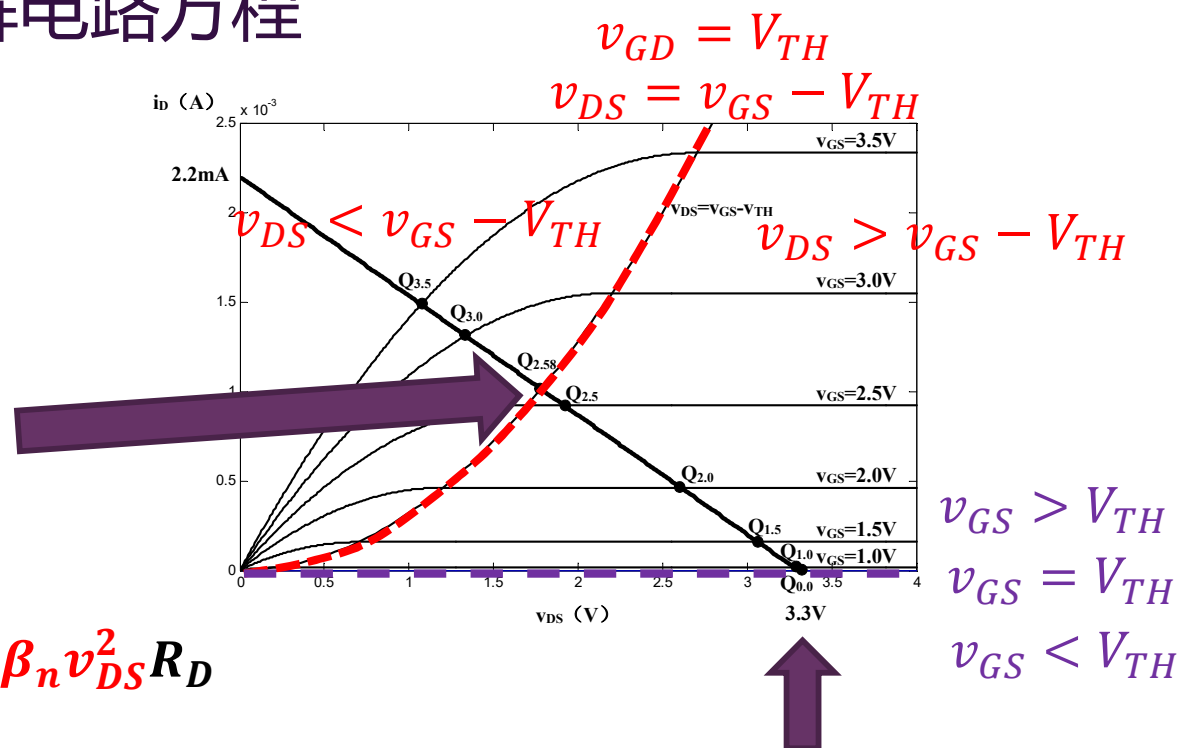


$$v_{IN,01} = v_{GS} = V_{TH}$$

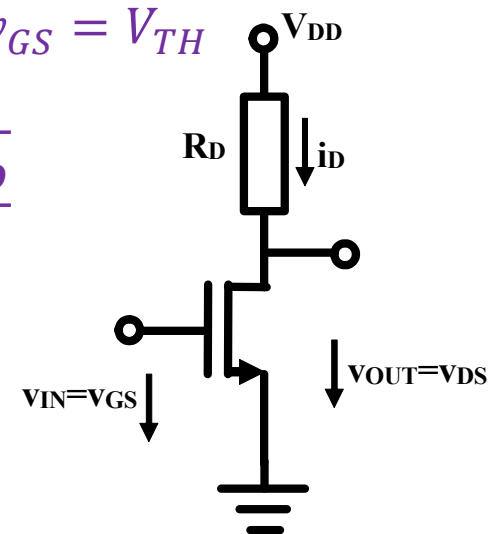

解析法分析 分区讨论

截止区

$$v_{IN} < v_{IN,01} = V_{TH}$$

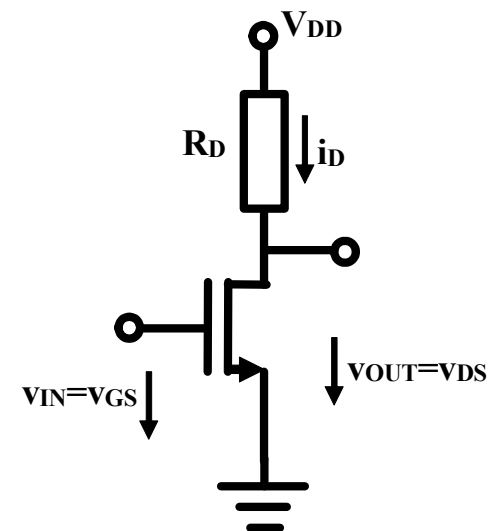


$i_D = 0$ 漏极电流为0，沟道电阻无穷大，分压系数为1，获得全部分压

$$v_{OUT} = V_{DD} - i_D R_D$$

$$= V_{DD}$$

R_D 电阻分压为0

沟道电阻获得全部分压

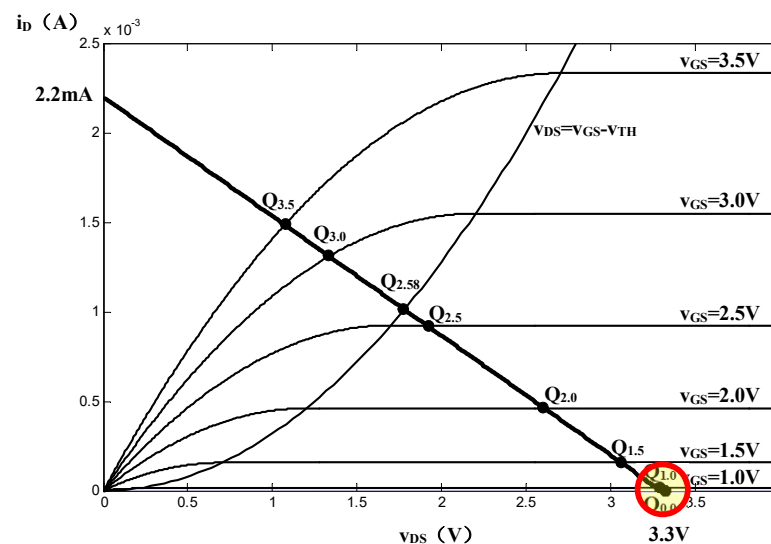

解析法分析 分区讨论

恒流区

$$v_{IN,01} < v_{IN} < v_{IN,02}$$

$$i_D = \beta_n (v_{GS} - V_{TH})^2 = \beta_n (v_{IN} - V_{TH})^2$$


漏极电流受输入电压平方律控制增大

$$v_{OUT} = V_{DD} - i_D R_D$$


R_D 电阻分压随之平方律增大

$$= V_{DD} - \beta_n R_D (v_{IN} - V_{TH})^2$$

沟道电阻分压随输入增大平方律
关系下降，下降速率快

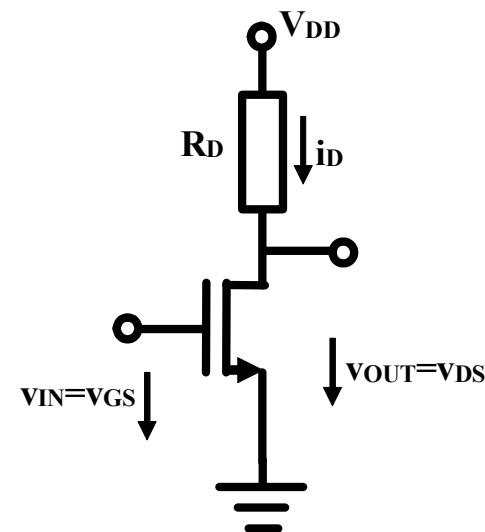
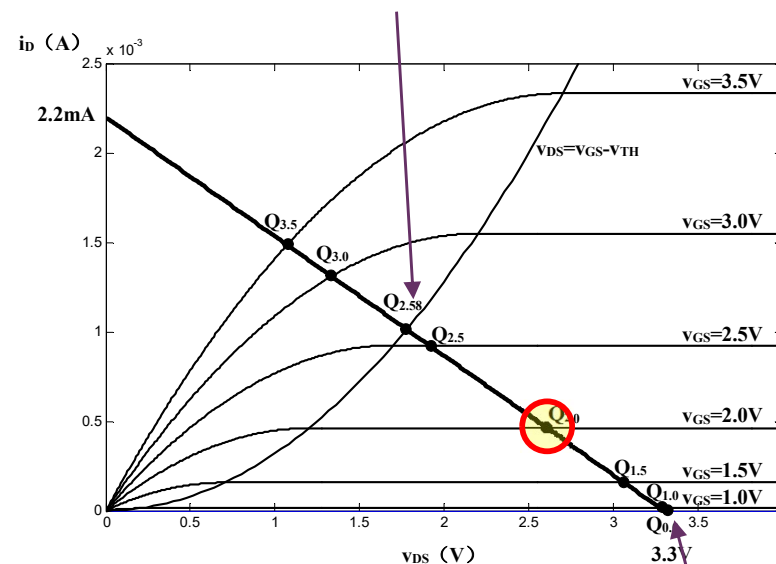
$$v_{IN,02} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4\beta_n R_D V_{DD}}}{2\beta_n R_D} + V_{TH}$$



$$v_{IN,01} = V_{TH}$$

解析法分析 分区讨论


欧姆区

$$v_{IN} > v_{IN,02}$$

$$i_D = 2\beta_n \left((v_{GS} - V_{TH})v_{DS} - 0.5v_{DS}^2 \right)$$

$$= 2\beta_n \left((v_{IN} - V_{TH})v_{OUT} - 0.5v_{OUT}^2 \right)$$

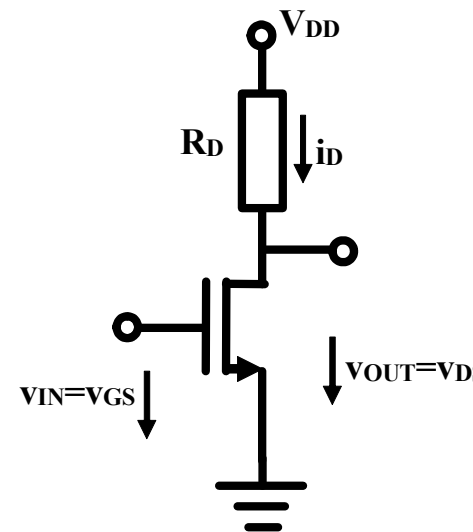漏极电流同时受输入电压和输出电压控制
(受控) (非线性电阻关系)
沟道电阻阻值进一步下降



输出电压
下降到使得
 v_{DS} 小
于饱和电
压


$$v_{OUT} = V_{DD} - i_D R_D$$

$$= V_{DD} - 2\beta_n R_D \left((v_{IN} - V_{TH})v_{OUT} - 0.5v_{OUT}^2 \right)$$

$$0.5v_{OUT}^2 - \left(v_{IN} - V_{TH} + \frac{1}{2\beta_n R_D} \right) v_{OUT} + \frac{1}{2\beta_n R_D} V_{DD} = 0$$

$$v_{OUT} = \left(v_{IN} - V_{TH} + \frac{1}{2\beta_n R_D} \right) - \sqrt{\left(v_{IN} - V_{TH} + \frac{1}{2\beta_n R_D} \right)^2 - \frac{V_{DD}}{\beta_n R_D}}$$


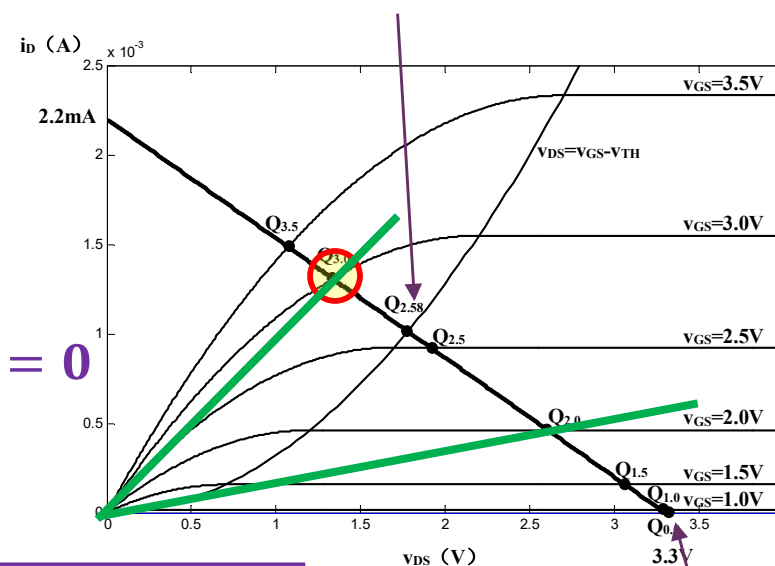
$$v_{IN,02} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4\beta_n R_D V_{DD}}}{2\beta_n R_D} + V_{TH}$$



$$v_{IN,01} = V_{TH}$$

解析解表达式

$$v_{OUT} = f(v_{IN}) = \begin{cases} V_{DD} & \text{MOSFET截止区} \quad v_{IN} < 0.8V \\ V_{DD} - R\beta_n(v_{IN} - V_{TH})^2 & \text{MOSFET恒流区} \quad 0.8V < v_{IN} < 2.58V \\ \frac{V_{DD}}{R\beta_n} \left(\left(v_{IN} - V_{TH} + \frac{1}{2R\beta_n} \right) + \sqrt{\left(v_{IN} - V_{TH} + \frac{1}{2R\beta_n} \right)^2 - \frac{V_{DD}}{R\beta_n}} \right) & \text{MOSFET欧姆区} \quad v_{IN} > 2.58V \end{cases}$$

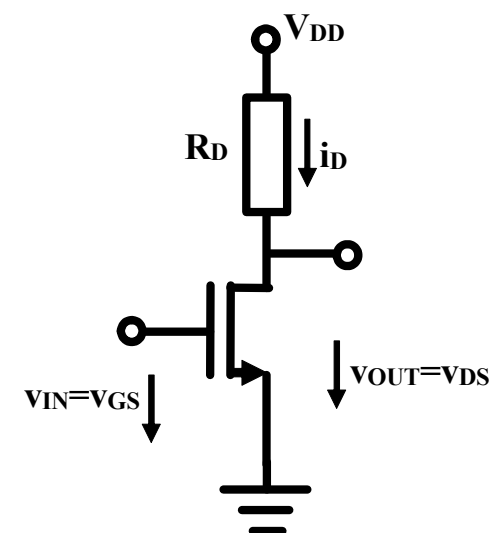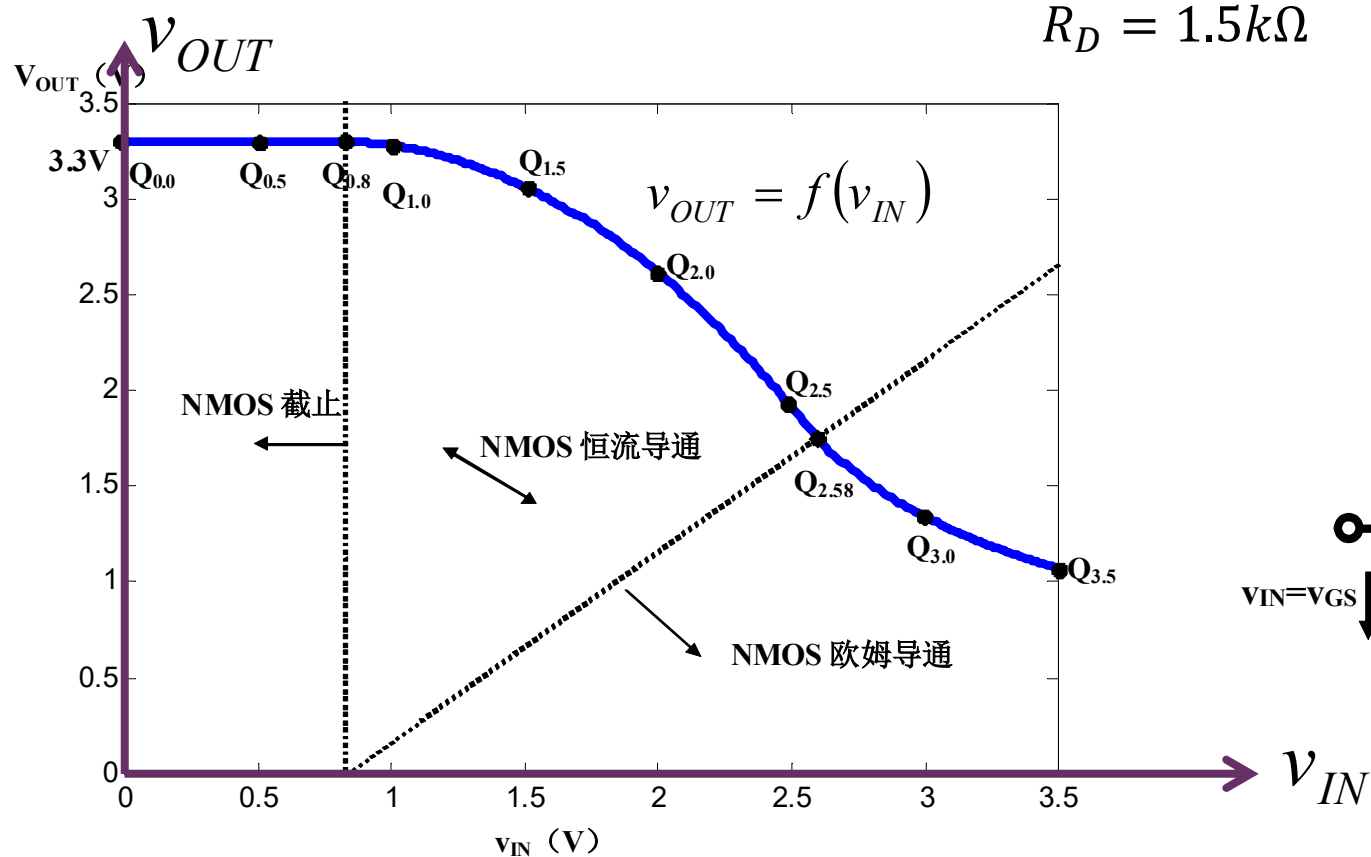


理论分析第四步 解的解析

电路功能解析

- 晶体管工作在不同区域，有不同的端口描述方程（不同的等效电路）

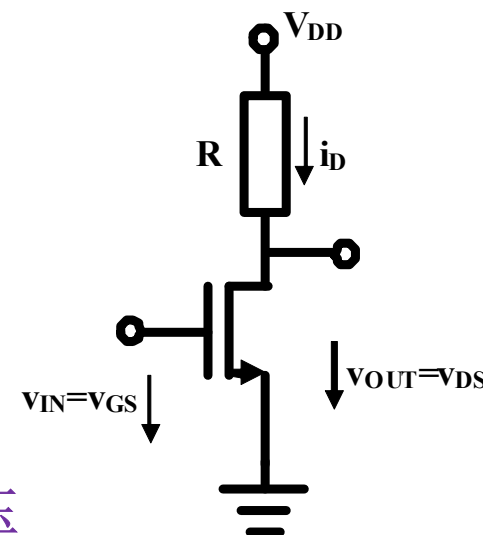- 截止区：DS端口开路
- 恒流导通区：DS端口为受控恒流源
- 欧姆导通区：DS端口为受控非线性电阻



$$v_{OUT} = f(v_{IN}) = \begin{cases} V_{DD} & v_{IN} < 0.8V \\ V_{DD} - R\beta_n(v_{IN} - V_{TH})^2 & 0.8V < v_{IN} < 2.58V \\ \frac{2}{g_{ds0}R + 1 + \sqrt{(g_{ds0}R + 1)^2 - 4R\beta_n V_{DD}}} V_{DD} & v_{IN} > 2.58V \\ \approx \frac{1}{g_{ds0}R + 1} V_{DD} = \frac{r}{R + r} V_{DD} & \end{cases}$$

晶体管截止区，晶体管沟道等效为开路，获得全部分压

晶体管恒流区，晶体管沟道等效为压控恒流源，分压迅速下降



晶体管欧姆区，晶体管沟道可简单等效为线性电阻（化曲为直），分压下降速度变缓

$g_{ds0} = 2\beta_n(v_{IN} - V_{TH})$
 $r = 1/g_{ds0}$

电路功能解析一 反相放大器

- 从输入输出转移特性曲线看，反相器可以作为反相电压放大器使用
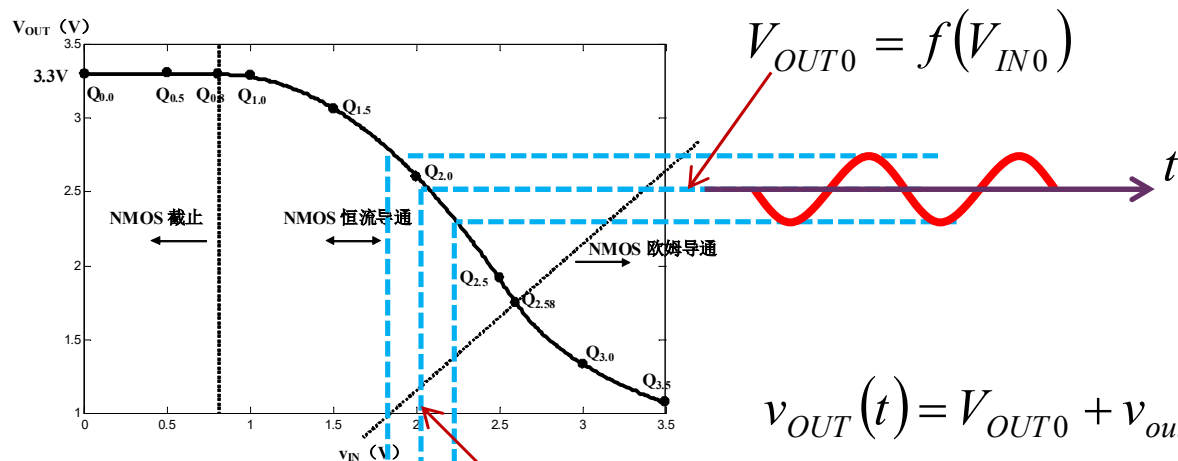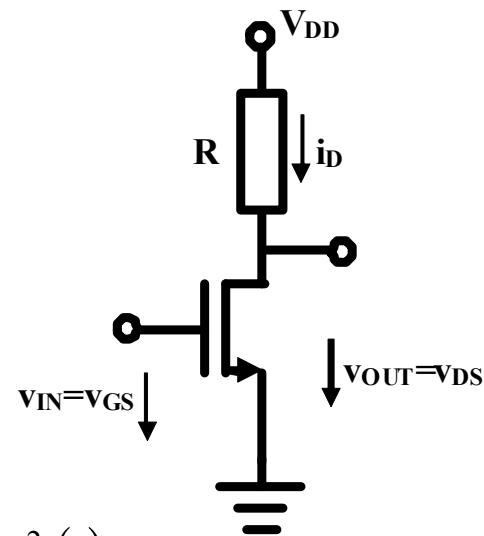
$$v_{OUT}(t) = f(v_{IN}(t)) = f(V_{IN0} + v_{in}(t)) = f(V_{IN0}) + f'(V_{IN0})v_{in}(t) + 0.5f''(V_{IN0})v_{in}^2(t) + \dots$$




$$v_{OUT}(t) = V_{OUT0} + v_{out}(t)$$

$$v_{out}(t) \approx Av_{in}(t)$$


$$A = \left. \frac{df}{dv_{IN}} \right|_{v_{IN}=V_{IN0}} < 0$$

$$v_{IN}(t) = V_{IN0} + v_{in}(t)$$

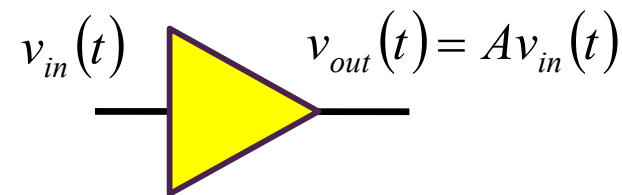



voltage amplifier

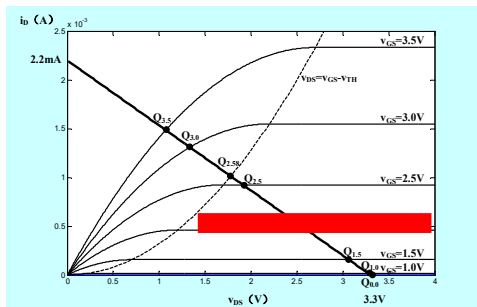晶体管工作在恒流区：晶体管是受控电流源，随输入电压变化，输出电流、输出电压随之变化：输出由输入线性决定，线性放大器



适当的直流偏置DC bias 小信号放大器的设计要点

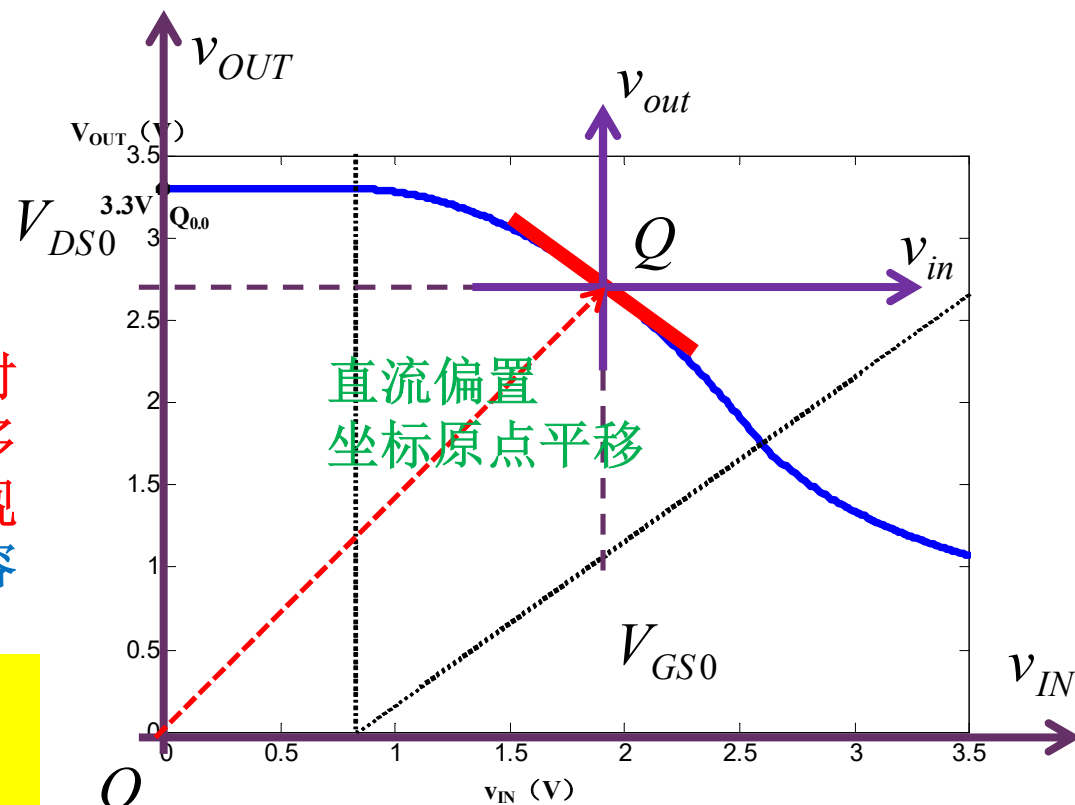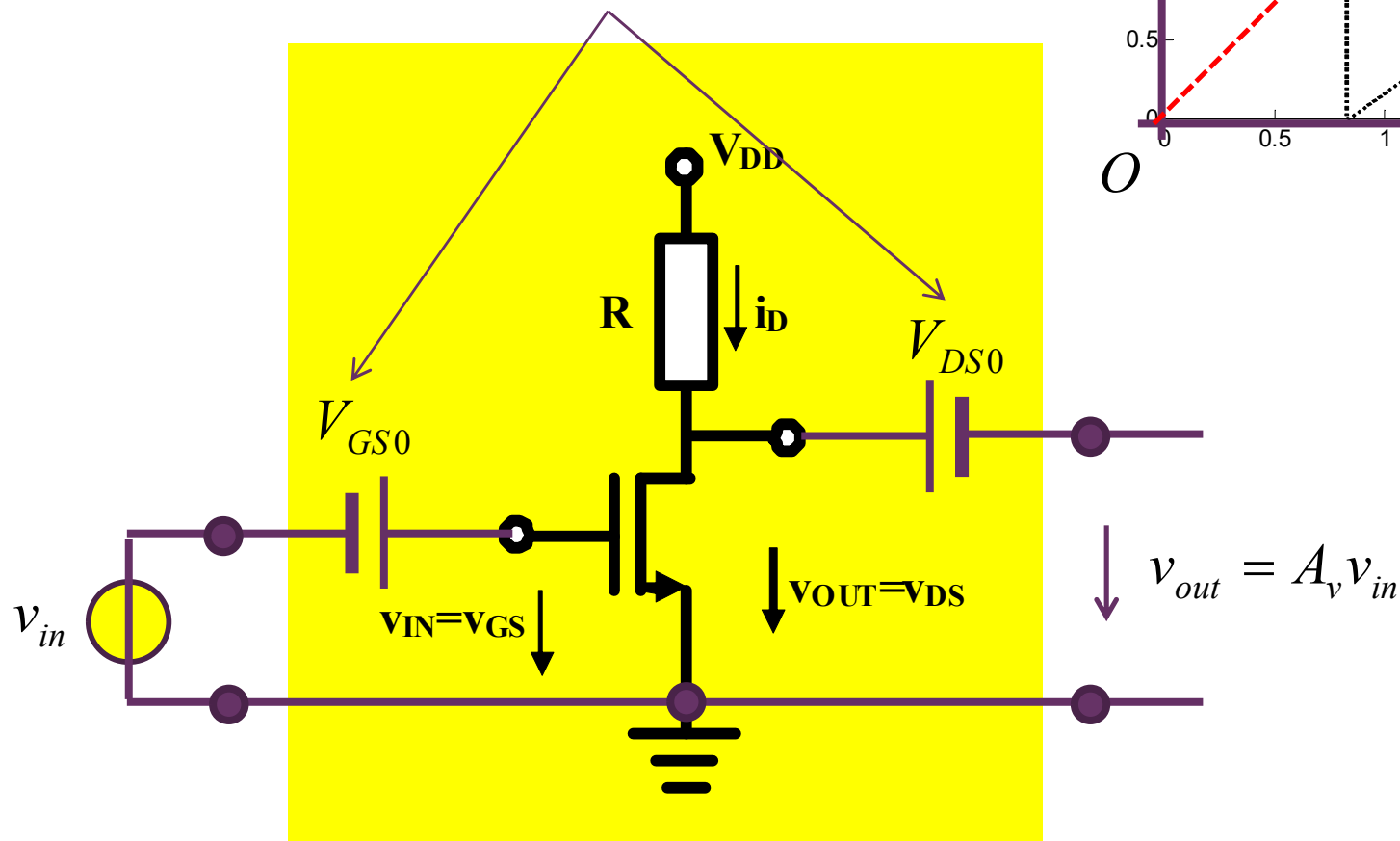原则上，扣除直流分量后，新的封装端口对外就是交流小信号放大器：实际电路有很多方法去除直流分量，例如可以用大电容实现直流电压的自动偏移：耦合电容、隔直电容



$$v_{in} = v_{IN} - V_{GS0}$$

$$v_{out} = v_{OUT} - V_{DS0}$$

通过直流电压偏移，将小信号的坐标原点搬移到直流工作点，这就是直流偏置：直流偏置之后，对小信号而言，可实现线性放大

放大倍数

直流工作点位置的微分增益

本节给的是全信号范围的解析解，分析困难，之后我们会专门针对交流小信号放大给出等效电路分析，分析简单

$$i_D = \beta_n (v_{GS} - V_{TH})^2$$

恒流导通区
晶体管伏安特性方程

$$v_{OUT} = f(v_{IN}) = V_{DD} - Ri_D = V_{DD} - R\beta_n (v_{IN} - V_{TH})^2$$

恒流导通区
输入输出非线性转移特性方程

$$A_v = \left. \frac{dv_{OUT}}{dv_{IN}} \right|_Q = -2R\beta_n (v_{IN} - V_{TH}) \cdot 1 \Big|_Q = -2R\beta_n (V_{IN0} - V_{TH}) \leftarrow$$


直流工作点微分斜率
小信号电压放大倍数

$$A_{v1} = -2R\beta_n (\mathbf{v_{IN,02}} - 0.2 - V_{TH}) = -2 \times 1500 \times 320 \times 10^{-6} \times (2.58 - 0.2 - 0.8) = -1.52$$

3.6dB反相电压放大




例如：把直流工作点设置在比欧姆区分界点回退**200mV**位置
人为设定或基于某种考虑：如线性范围最大，微分增益最高等考虑

电路功能解析二 数字非门

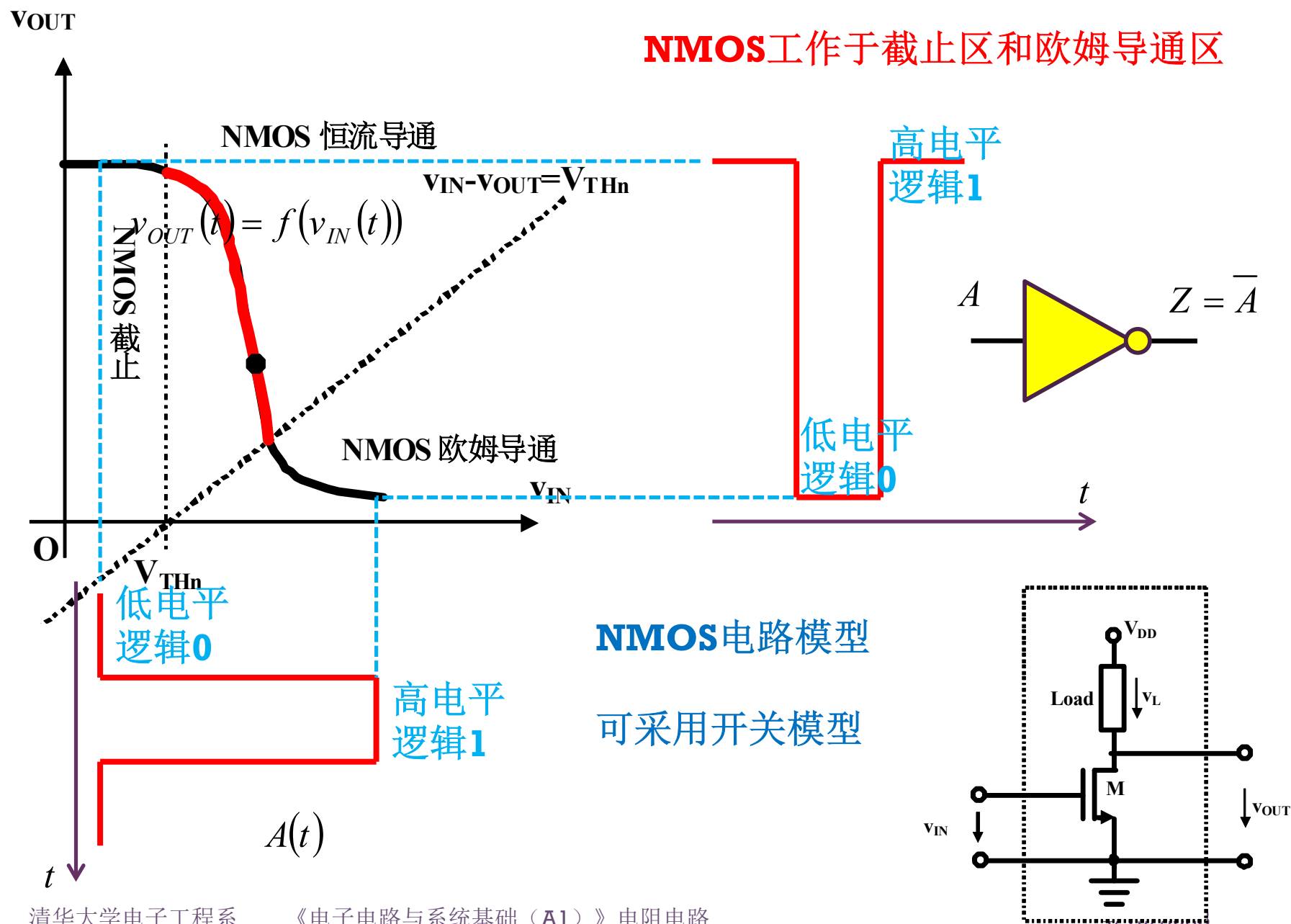

开关等效

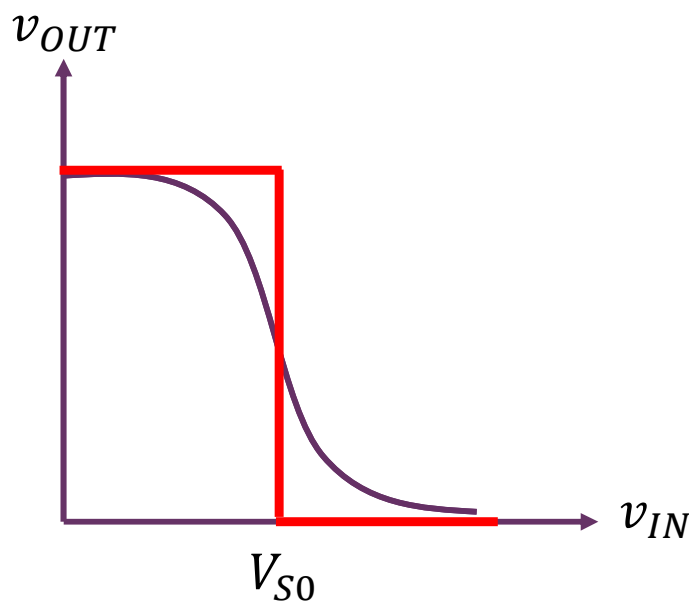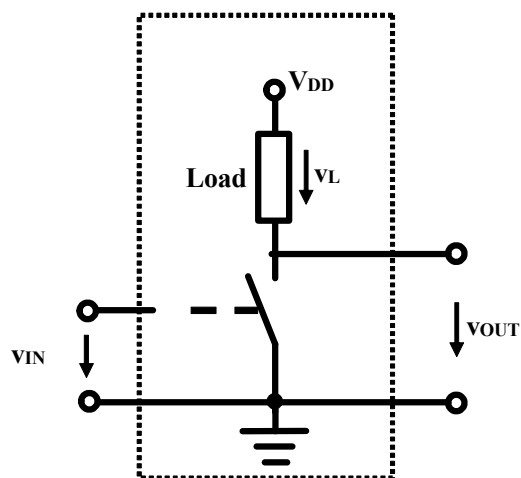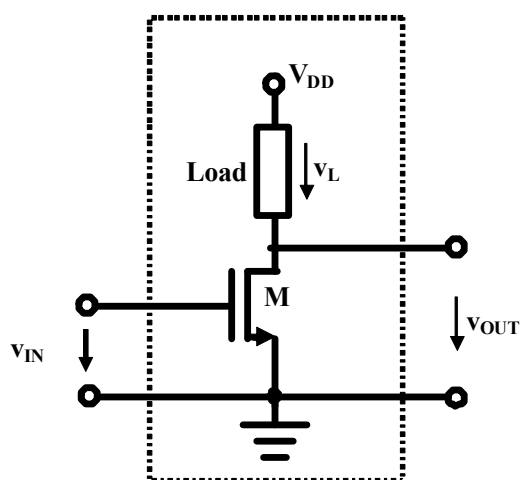- 放大器一般都把晶体管偏置在恒流区，如果晶体管在欧姆区和截止区之间来回切换，则等效为开关






晶体管抽象为受控开关，本质上对反相转移特性曲线的二值离散化

$$v_{out} = \begin{cases} \text{低电平(抽象为零电压)} & v_{in} = \text{高电平} \\ \text{高电平(抽象为电源电压)} & v_{in} = \text{低电平} \end{cases}$$



二、MOS反相器的分段折线近似分析

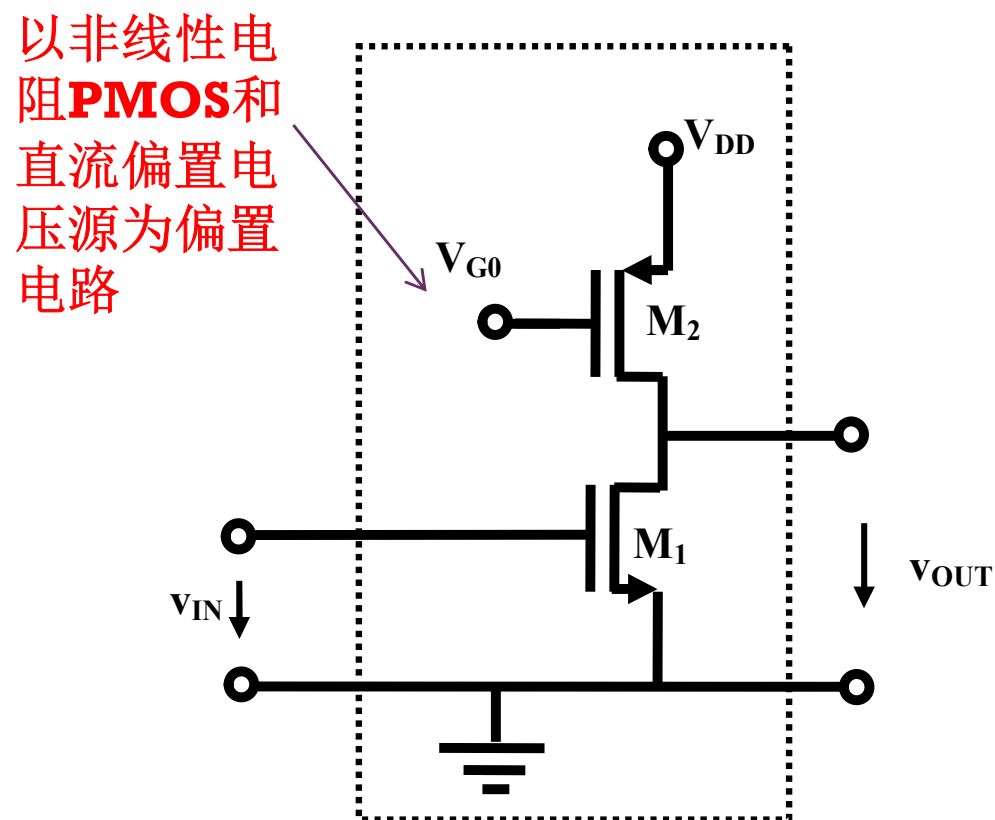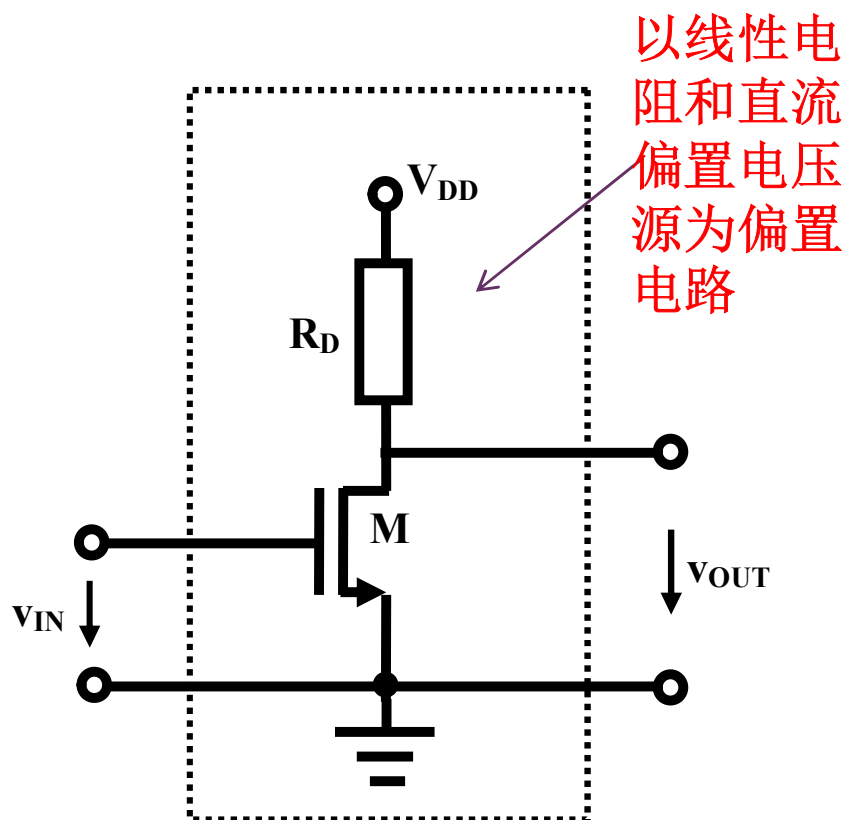- 为了更进一步理解晶体管特性，在考察线性电阻负载的同时，考察以晶体管非线性电阻为负载的情况



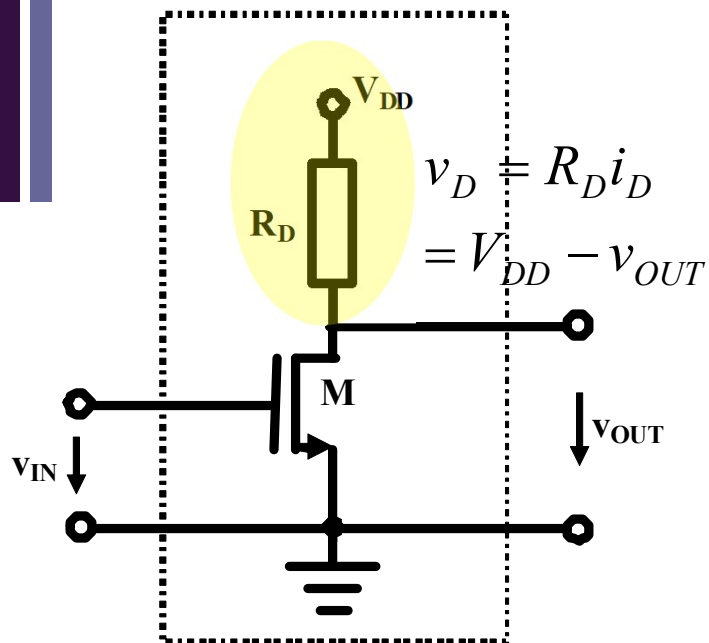


负载线方程

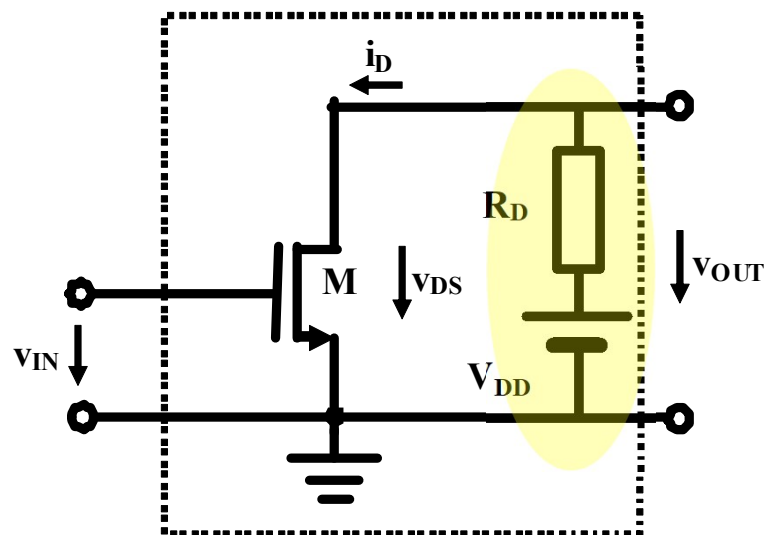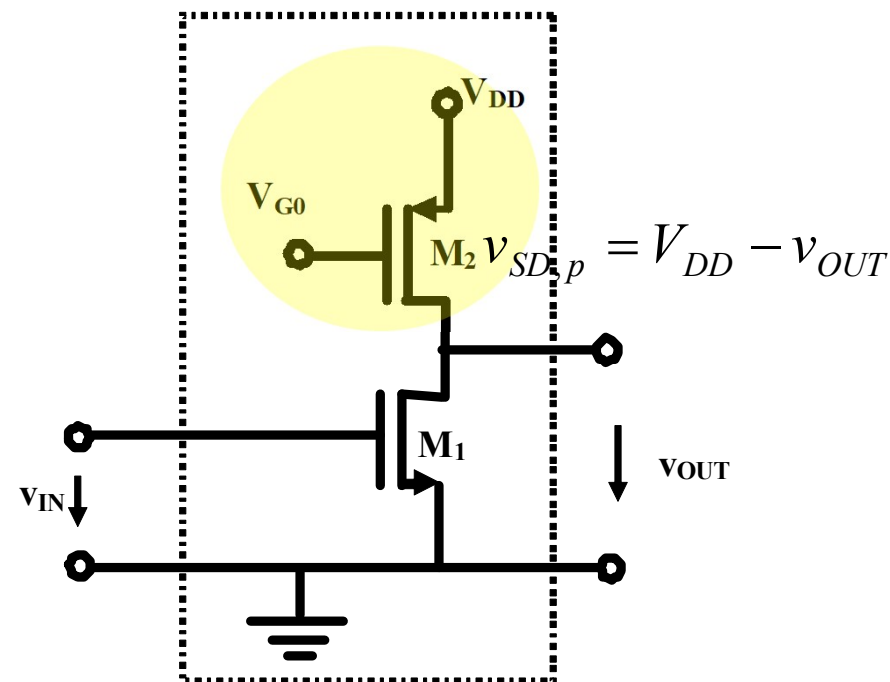

$$i_D = \frac{V_{DD} - v_{OUT}}{R_D}$$


对接端口，
戴维南源
方程，被
称为负载
线方程，
因为它是
晶体管的
负载

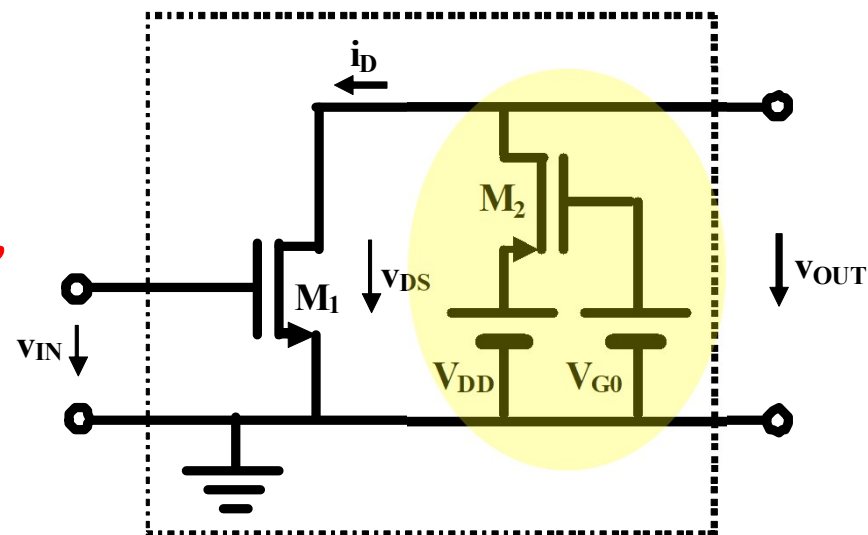


$$i_D = i_{D,p} = f_{PMOS}(v_{SG,p}, v_{SD,p})$$

$$= f_{PMOS}(V_{DD} - V_{G0}, V_{DD} - v_{OUT})$$

负载线图解

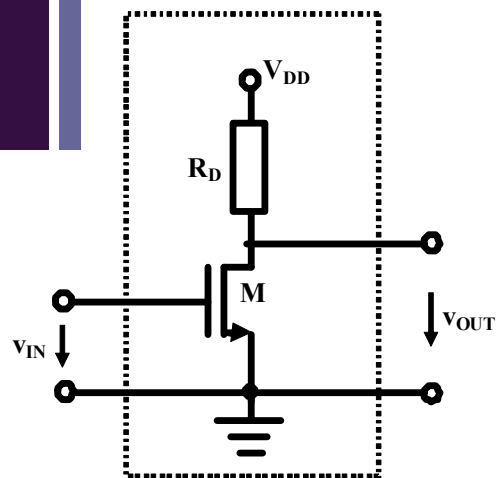

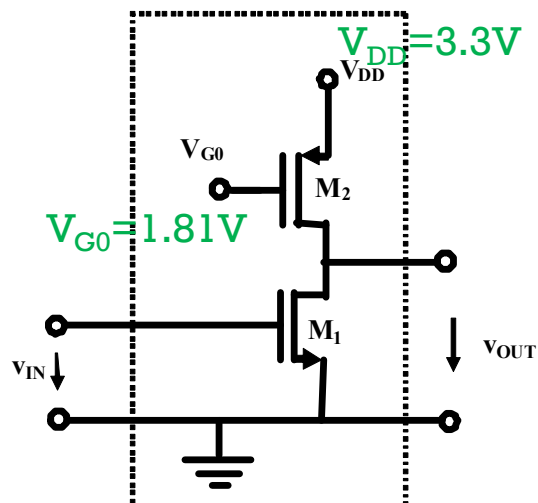
$$i_{D,n} = \frac{v_{RD}}{R_D} = \frac{V_{DD} - v_{OUT}}{R_D}$$




$$i_{D,n} = f_{PMOS}(v_{SG}, v_{SD})$$


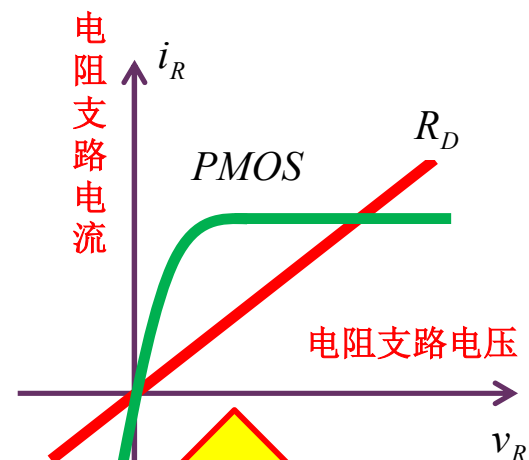
$$= f_{PMOS}(V_{DD} - V_{G0}, V_{DD} - v_{OUT})$$





负载线方程 联立
NMOS伏安特性方程

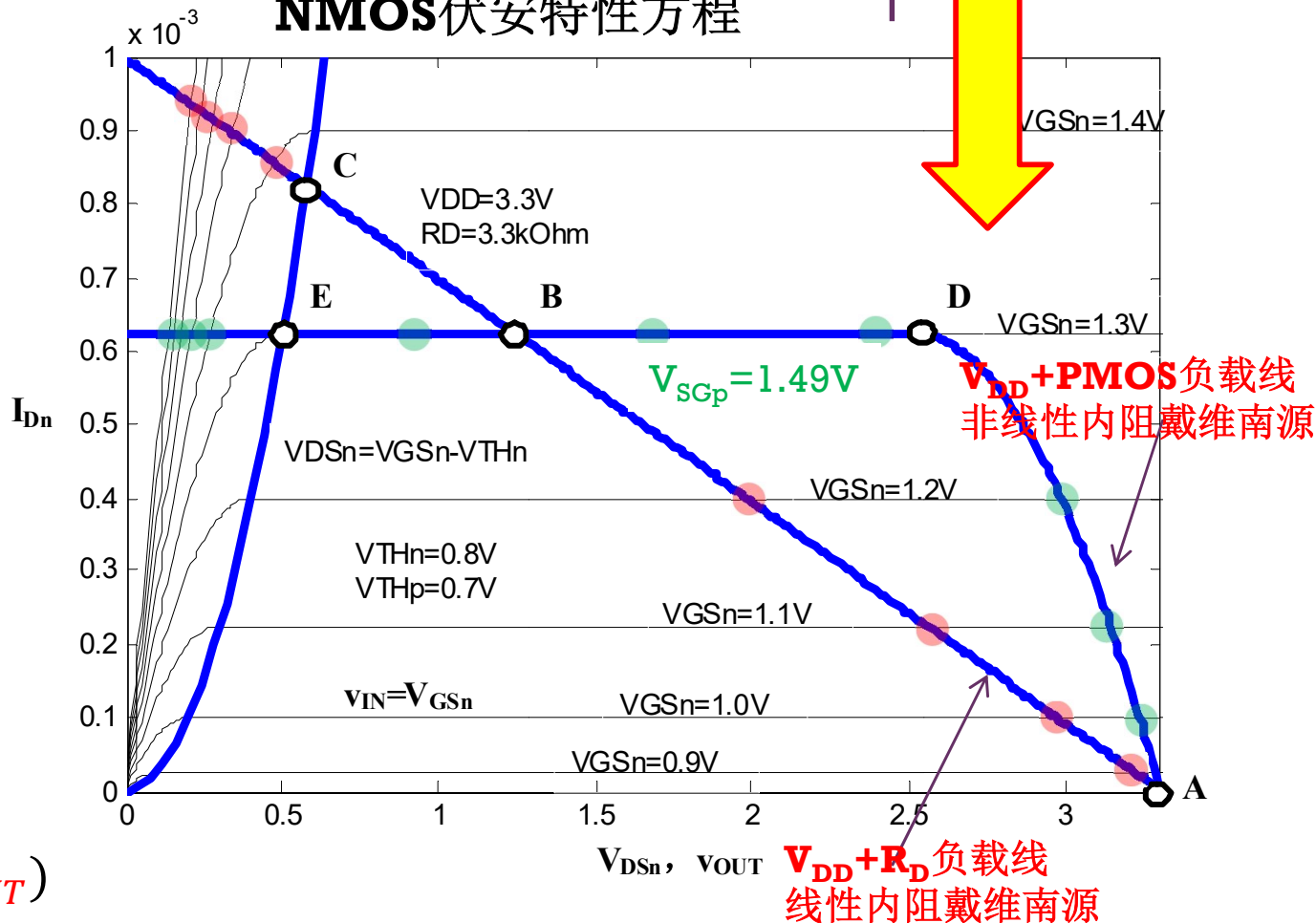


反相特性

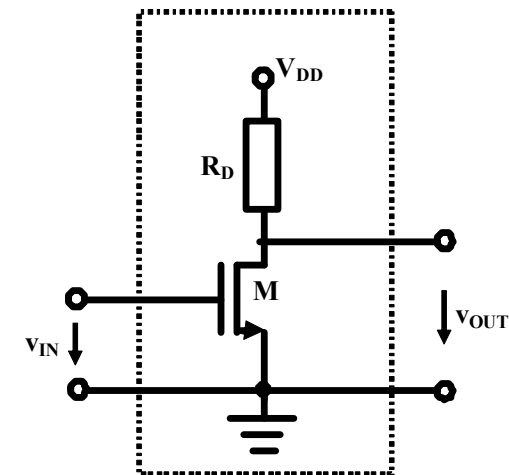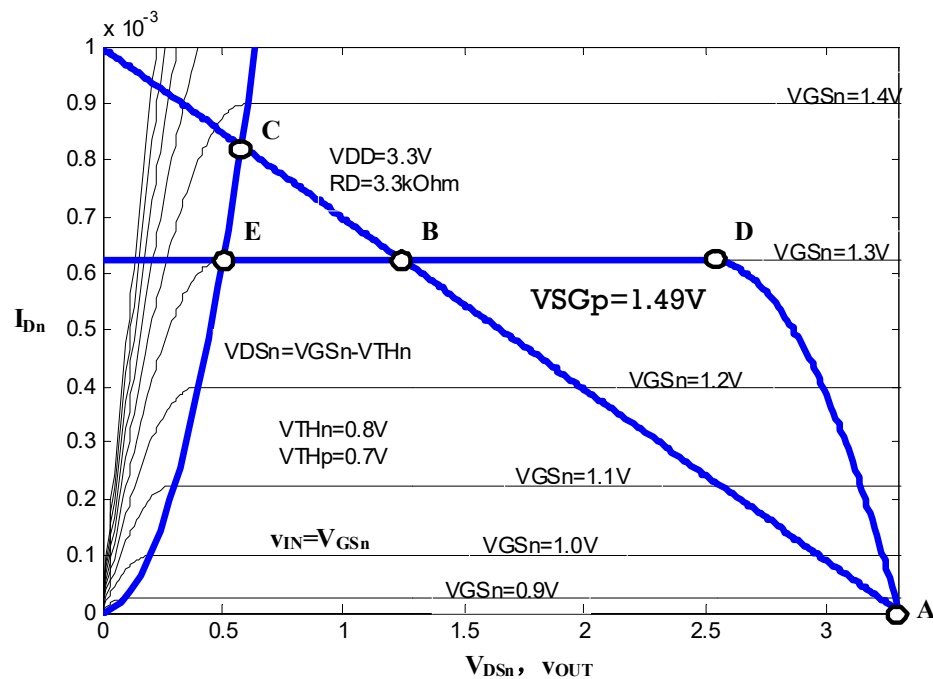


原理性图解分析

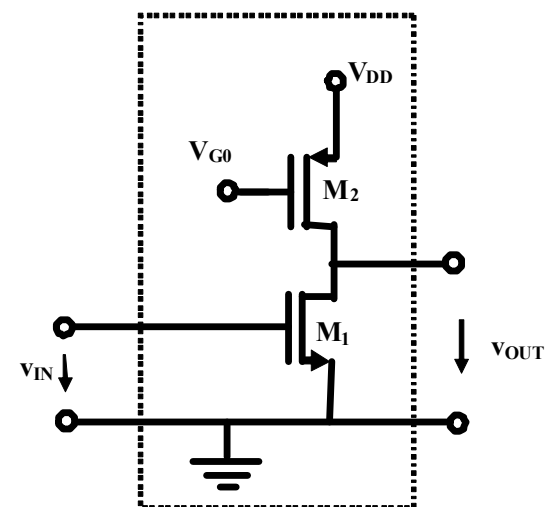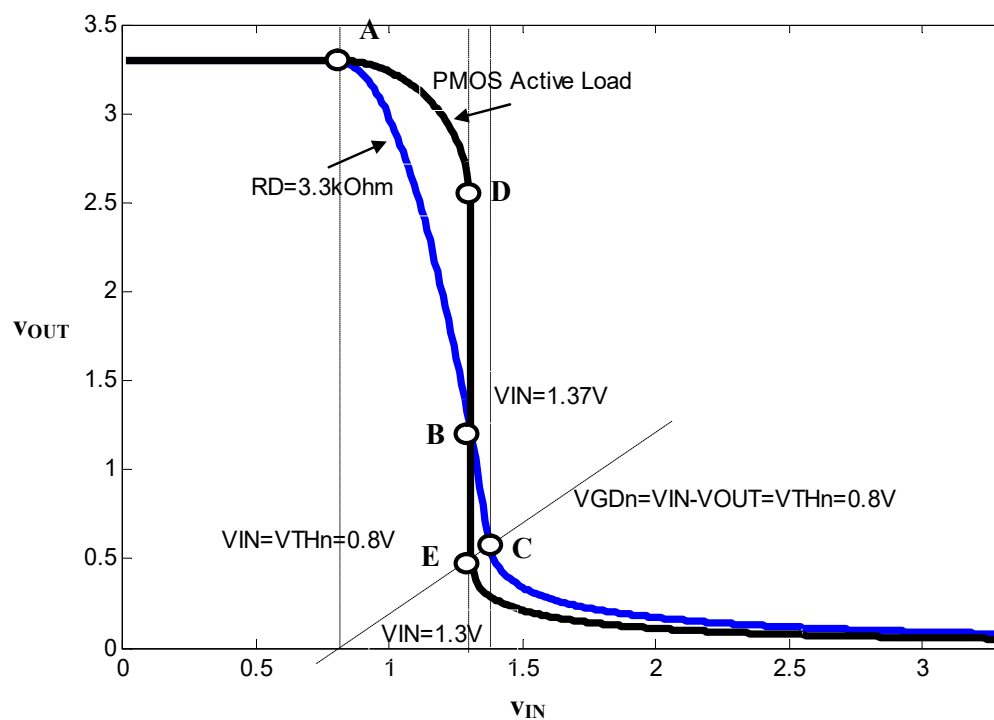

分段折线分析

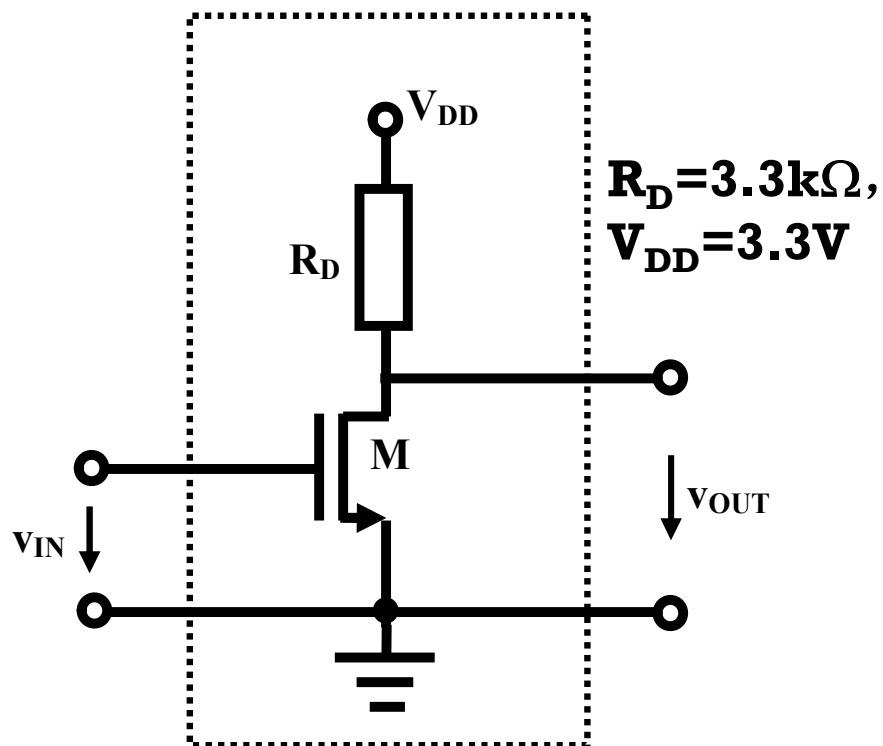


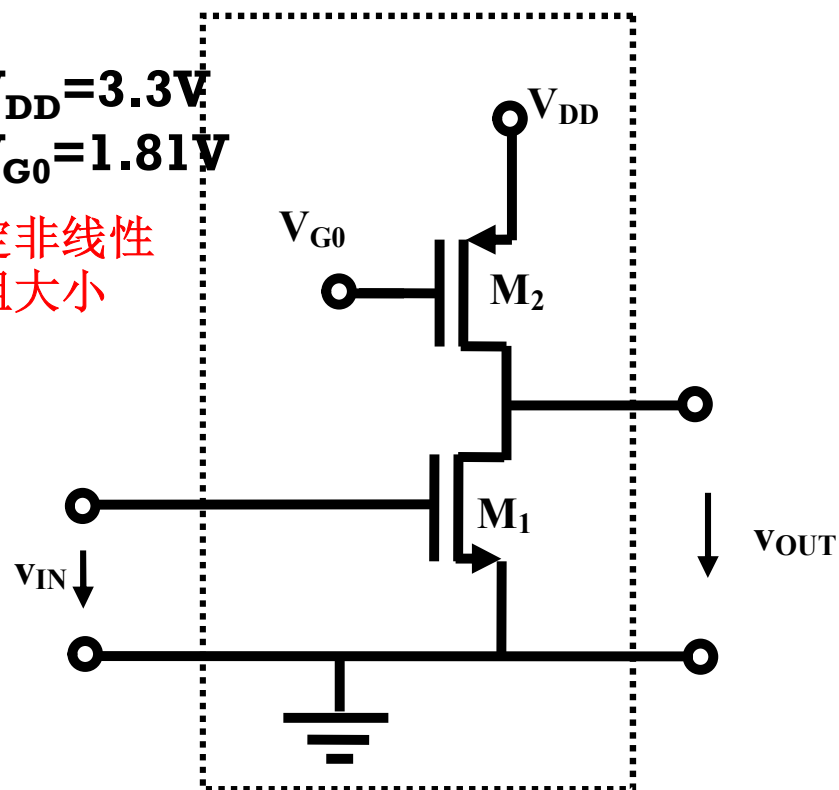
$V_{DD} = 3.3\text{V}$
 $V_{G0} = 1.81\text{V}$
 决定非线性
 电阻大小



NMOSFET: $\beta_n = 2.5\text{mA/V}^2$, $V_{THn} = 0.8\text{V}$


PMOSFET: $\beta_p = 1\text{mA/V}^2$, $V_{THp} = 0.7\text{V}$

截止区：开路模型

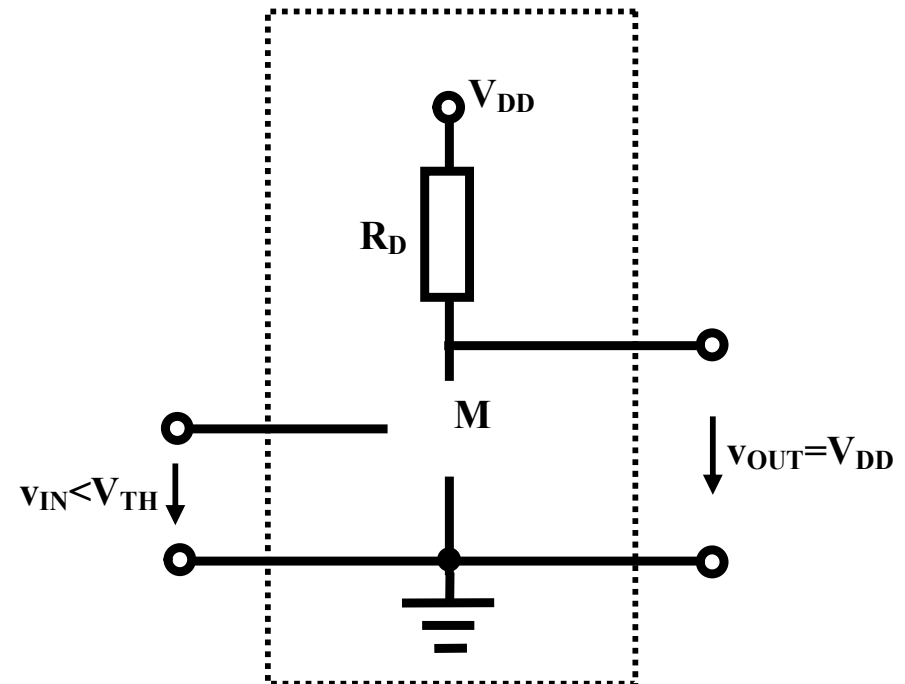
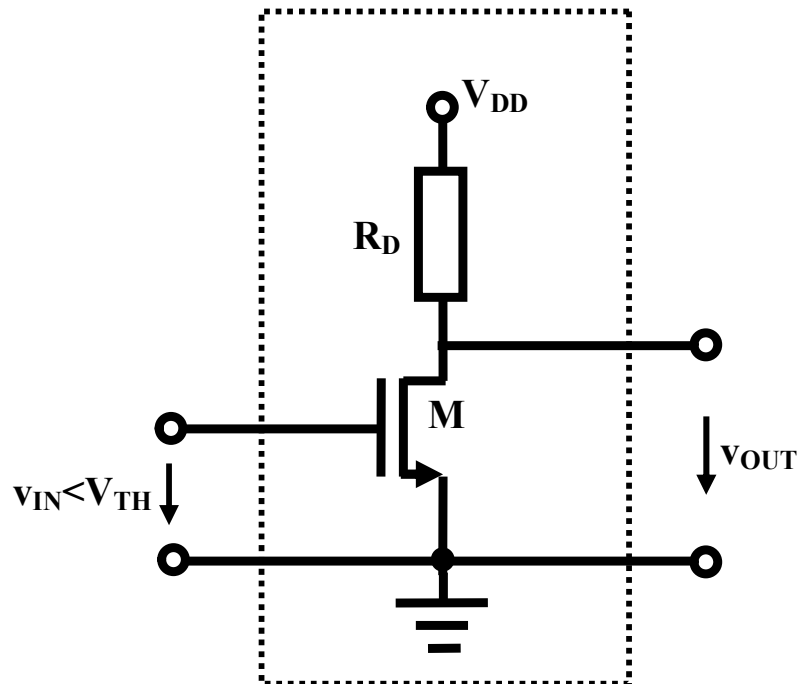


$$v_{IN} < V_{TH}$$

$$v_{OUT} = V_{DD}$$

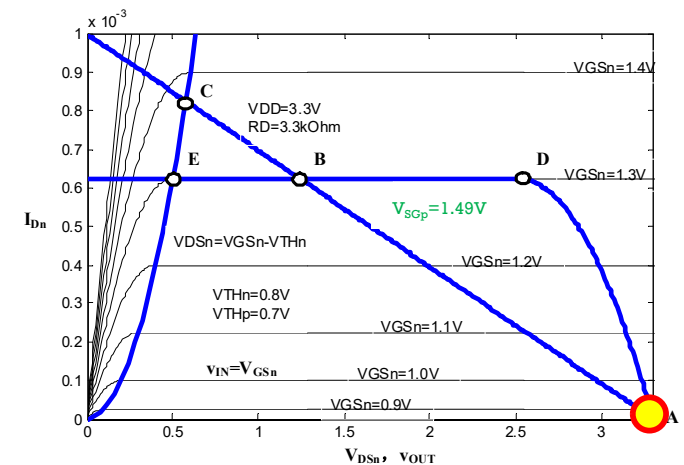

恒流区：压控流源模型

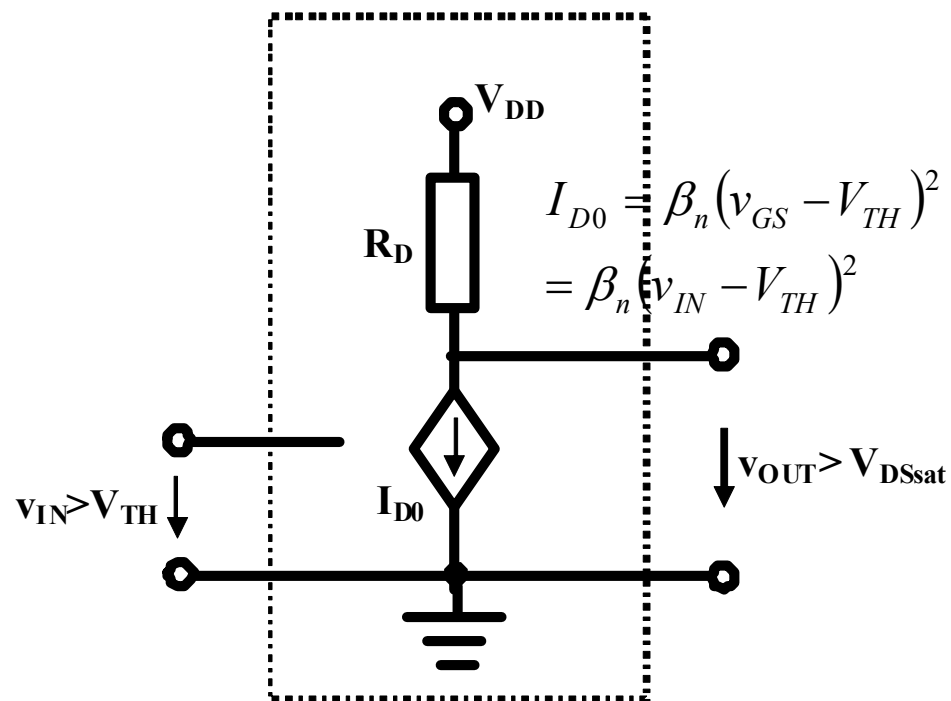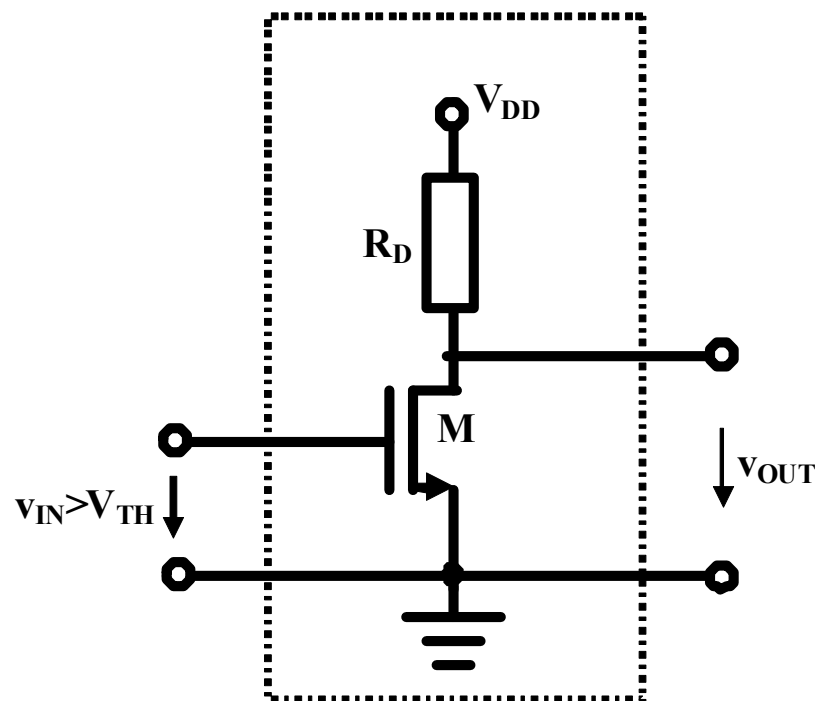


$$v_{IN} > V_{TH}$$



$$v_{OUT} > v_{IN} - V_{TH}$$

$$v_{OUT} = V_{DD} - I_{D0} R_D$$
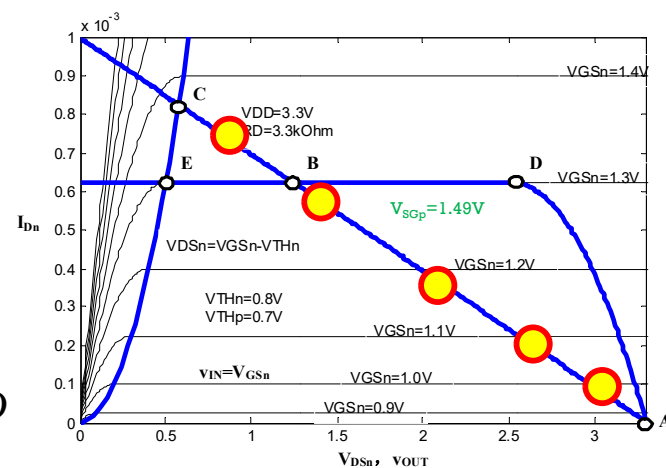
$$= V_{DD} - \beta_n (v_{IN} - V_{TH})^2 R_D$$



恒流区和欧姆区分界点计算

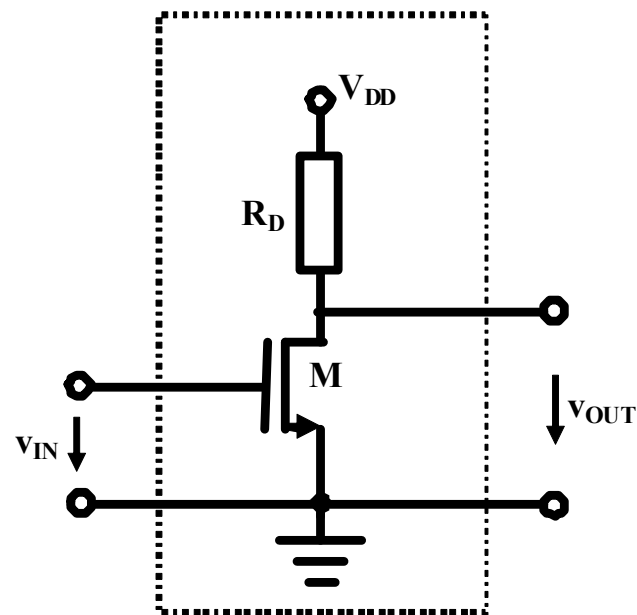
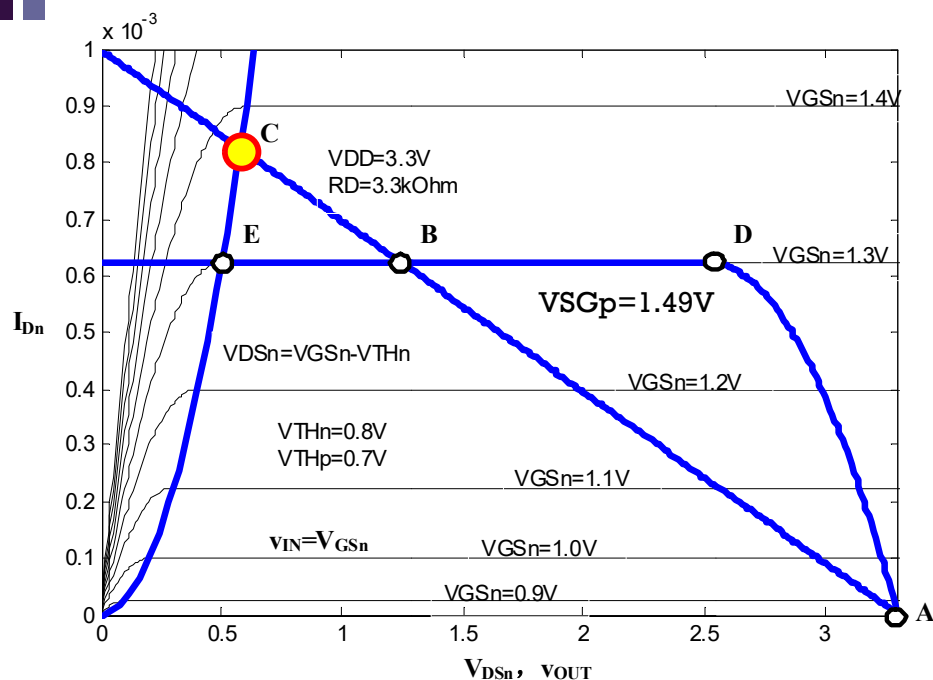


$$v_{OUT} = V_{DD} - \beta_n (v_{IN} - V_{TH})^2 R_D = v_{IN} - V_{TH}$$

$$\beta_n (v_{IN} - V_{TH})^2 R_D + (v_{IN} - V_{TH}) - V_{DD} = 0$$

$$v_{IN,C} = V_{TH} + \frac{-1 + \sqrt{1 + 4\beta_n R_D V_{DD}}}{2\beta_n R_D} = 0.8 + \frac{-1 + \sqrt{1 + 4 \times 2.5 \times 3.3 \times 3.3}}{2 \times 2.5 \times 3.3} = 1.37V$$

欧姆区：受控线性电阻模型

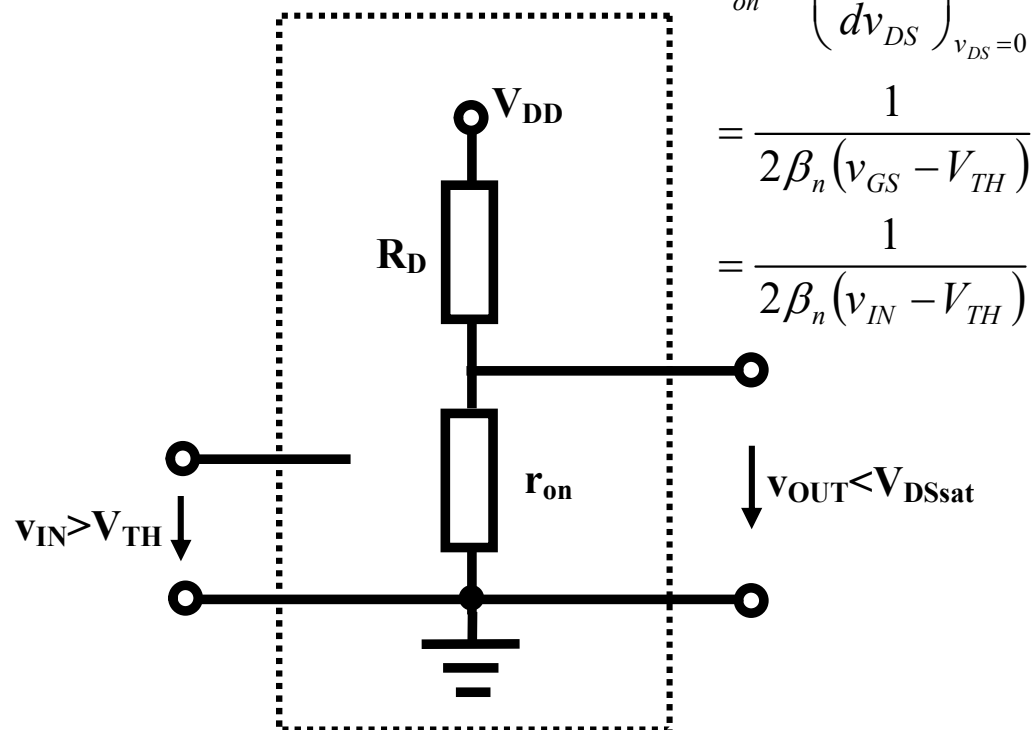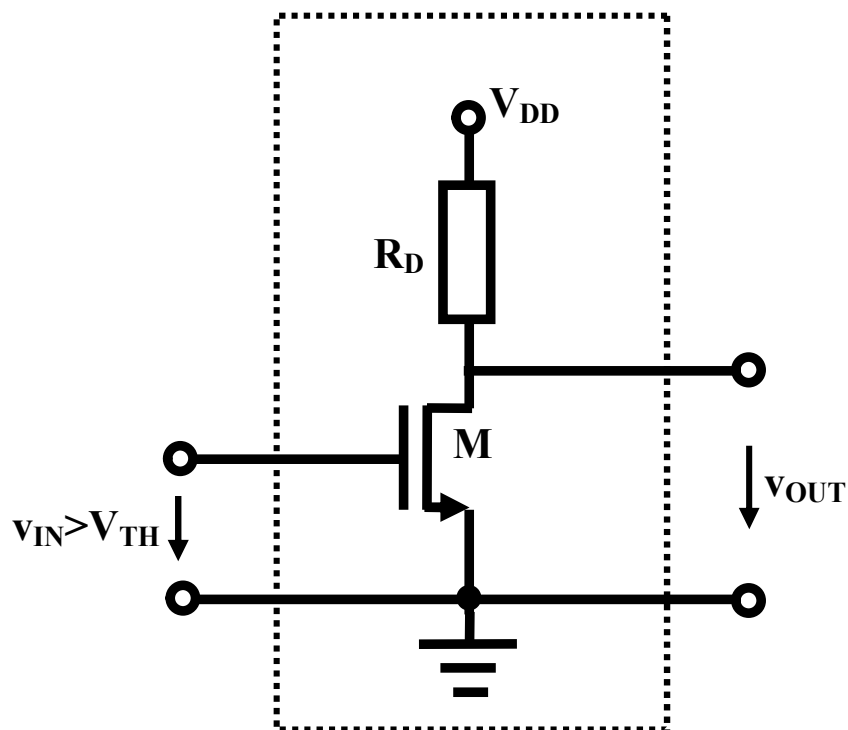

$$r_{on} = \left(\frac{di_D}{dv_{DS}} \right)_{v_{DS}=0}^{-1}$$


$$= \frac{1}{2\beta_n (v_{GS} - V_{TH})}$$

$$= \frac{1}{2\beta_n (v_{IN} - V_{TH})}$$



$$v_{IN} > 1.37V$$

$$v_{OUT} = \frac{r_{on}}{r_{on} + R_D} V_{DD}$$
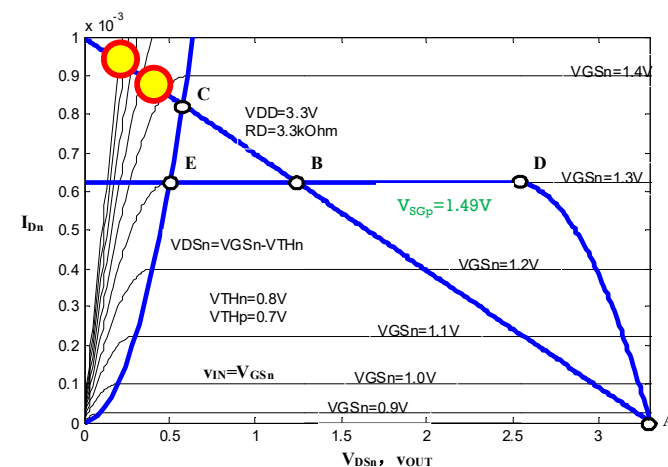
$$= \frac{1}{1 + 2\beta_n (v_{IN} - V_{TH}) R_D} V_{DD}$$





分段折线近似分析存在误差 不影响原理性分析

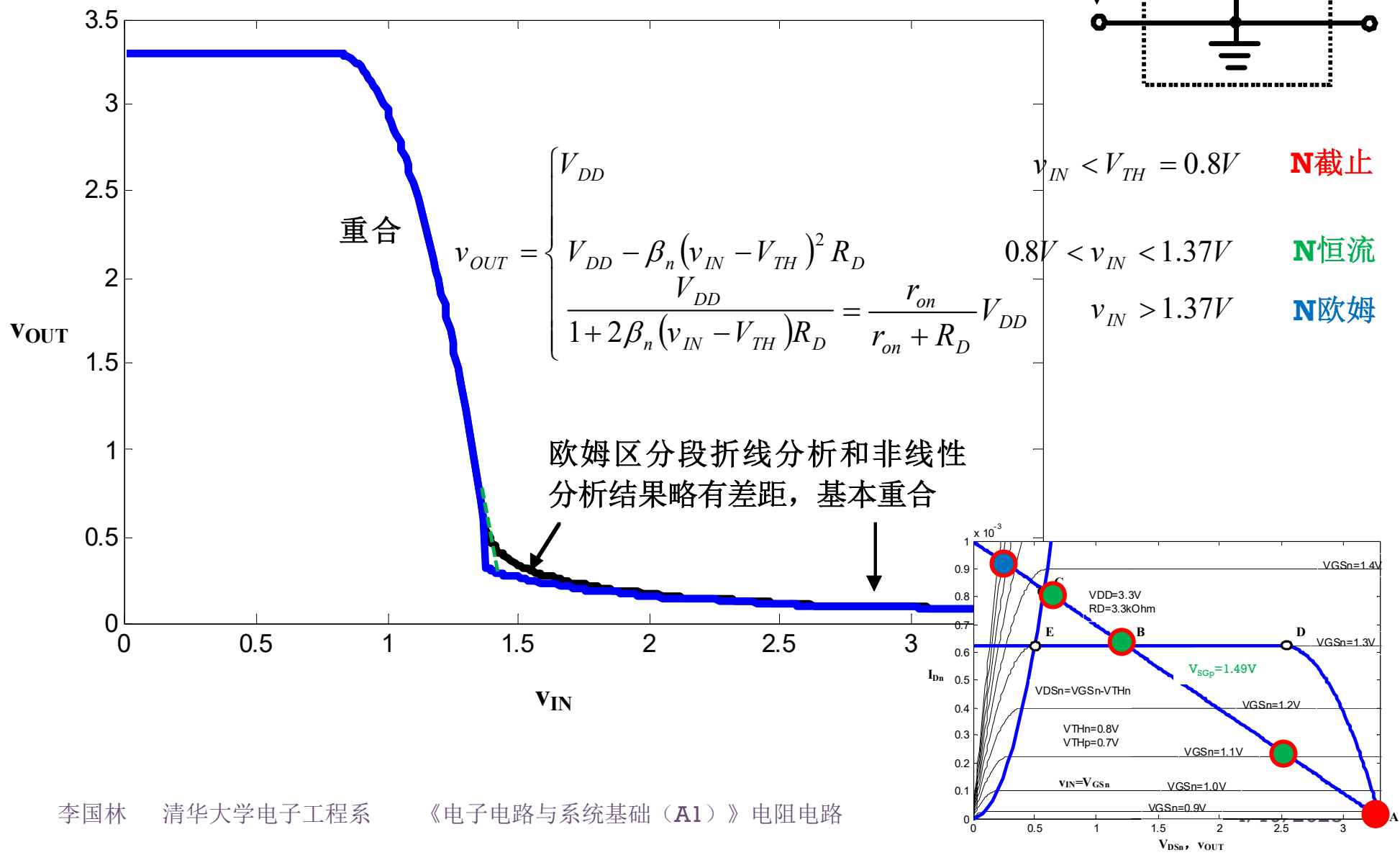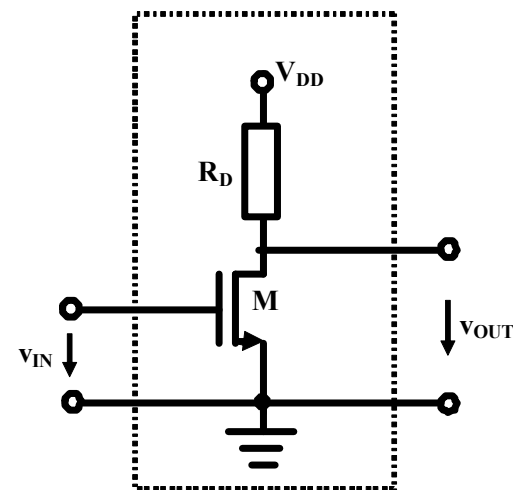


非线性电阻负载分析

NMOS截止
PMOS欧姆导通

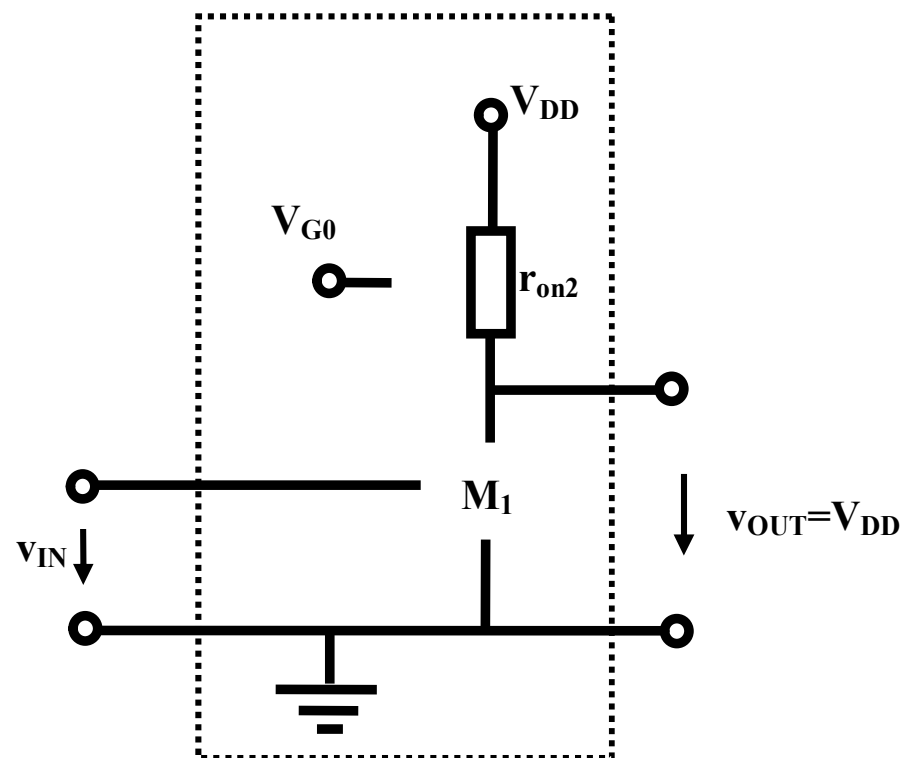
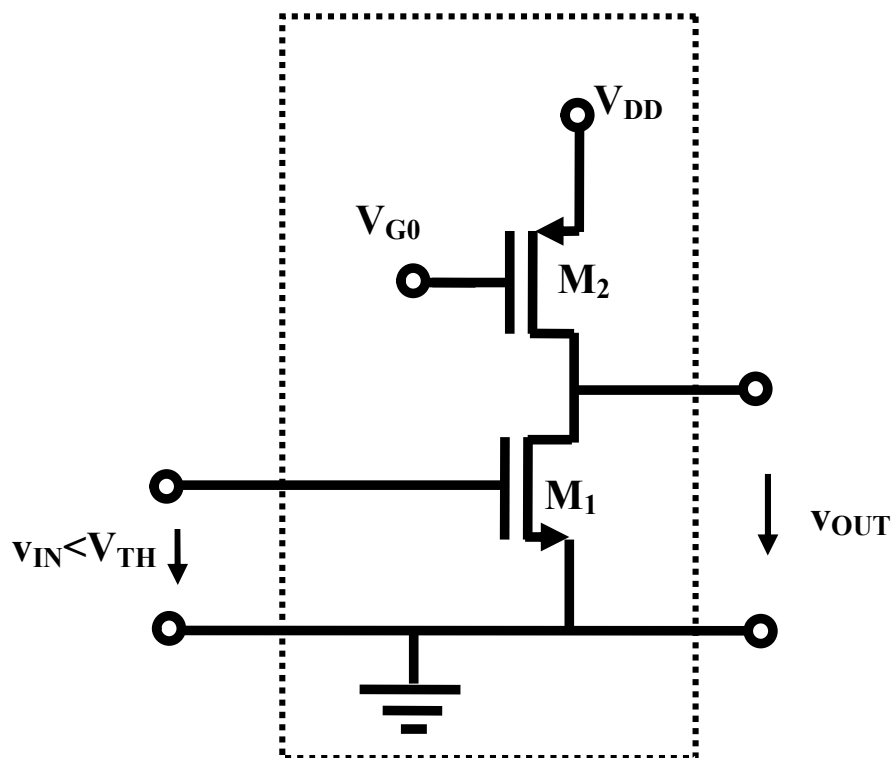

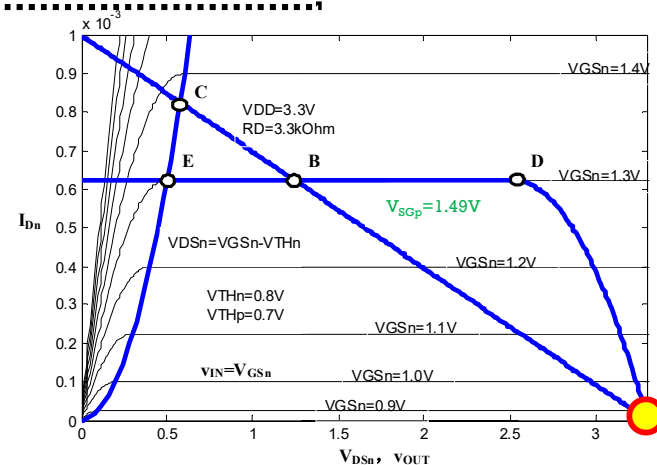
$$v_{IN} < V_{THn} \quad v_{OUT} = V_{DD}$$



非线性电阻负载


NMOS恒流导通
PMOS欧姆导通

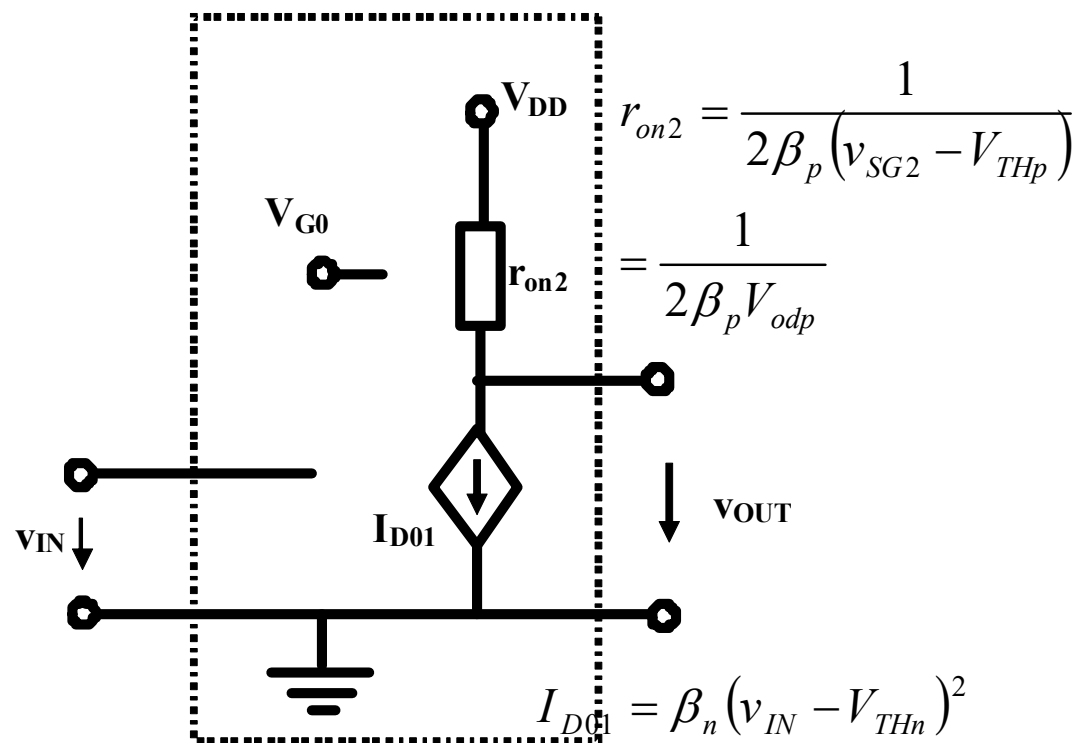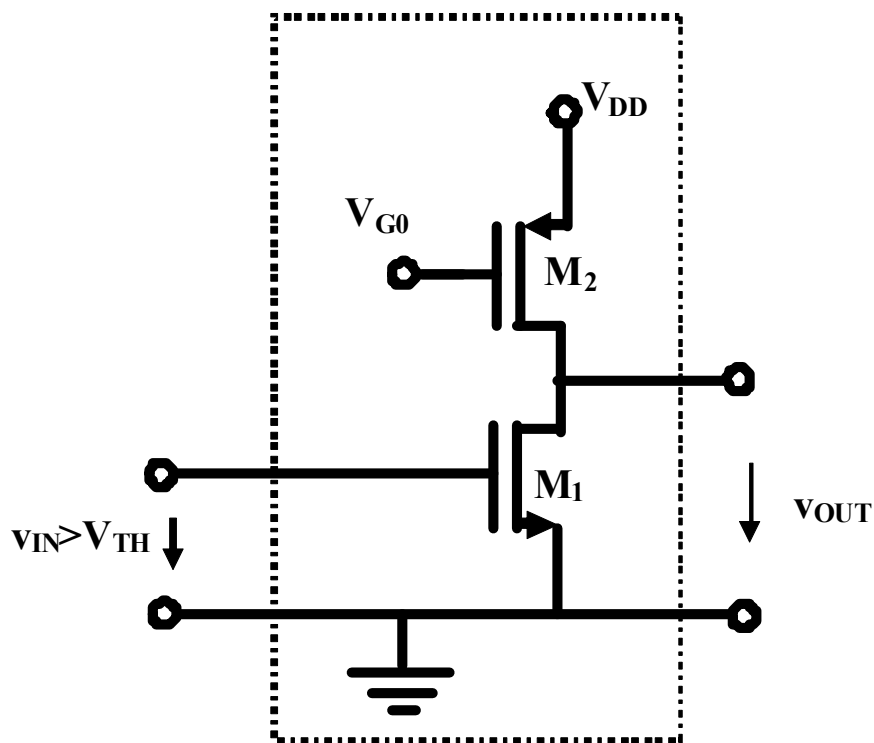

$$v_{IN} > V_{THn}$$

$$v_{OUT} = V_{DD} - I_{D01} r_{on2}$$
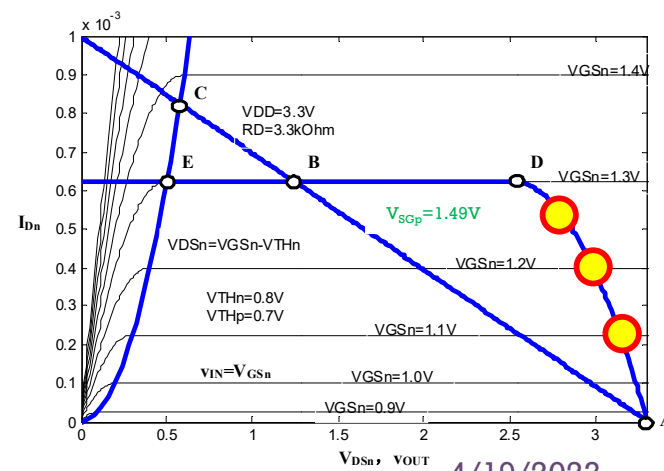
$$= V_{DD} - \frac{\beta_n}{2\beta_p} \frac{(v_{IN} - V_{THn})^2}{V_{odp}}$$



非线性电阻负载

NMOS恒流导通
PMOS欧姆导通与恒流导通分界



$$\begin{aligned} V_{SD,p,sat} &= V_{SG,p} - V_{THp} \\ &= V_{DD} - V_{G0} - V_{THp} \\ &= 3.3 - 1.81 - 0.7 = 0.79V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{OUT,D} &= V_{DD} - V_{SG,p,sat} \\ &= 3.3 - 0.79 = 2.51V \end{aligned}$$

$$I_{Dn} = I_{Dp} \quad \text{均进入恒流导通}$$


$$= \beta_n (v_{IN} - V_{THn})^2 = \beta_p (V_{SG,p} - V_{THp})^2$$
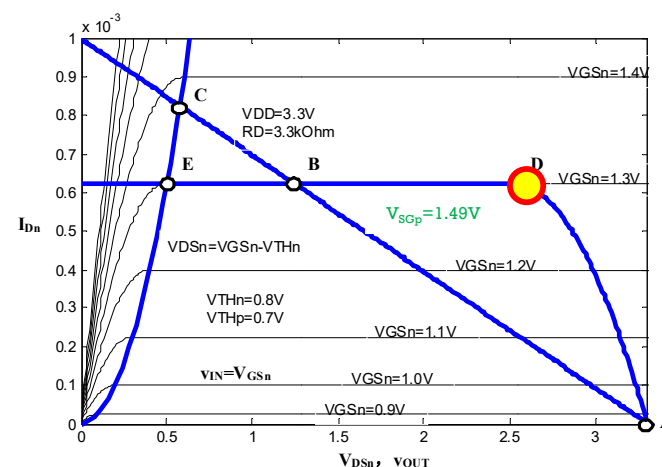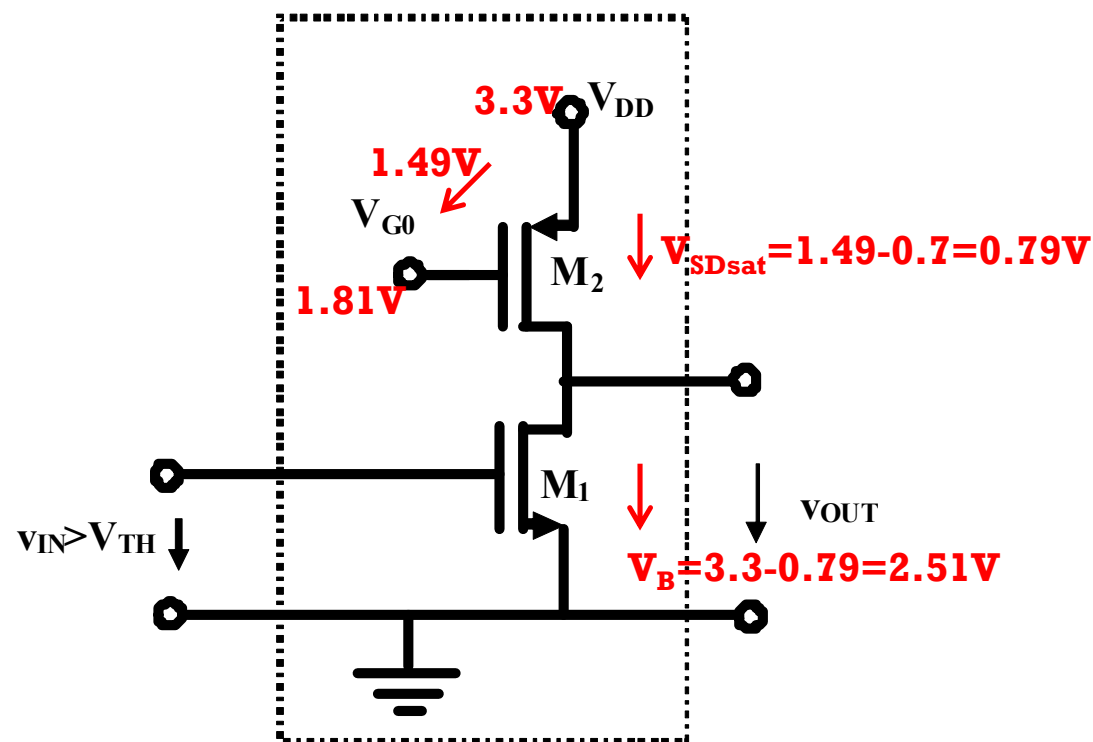
$$v_{IN} = V_{THn} + \sqrt{\frac{\beta_p}{\beta_n}} V_{odp} = 0.8 + \sqrt{\frac{1}{2.5}} \times 0.79 = 1.3V$$




非线性电阻负载

NMOS恒流导通
PMOS恒流导通

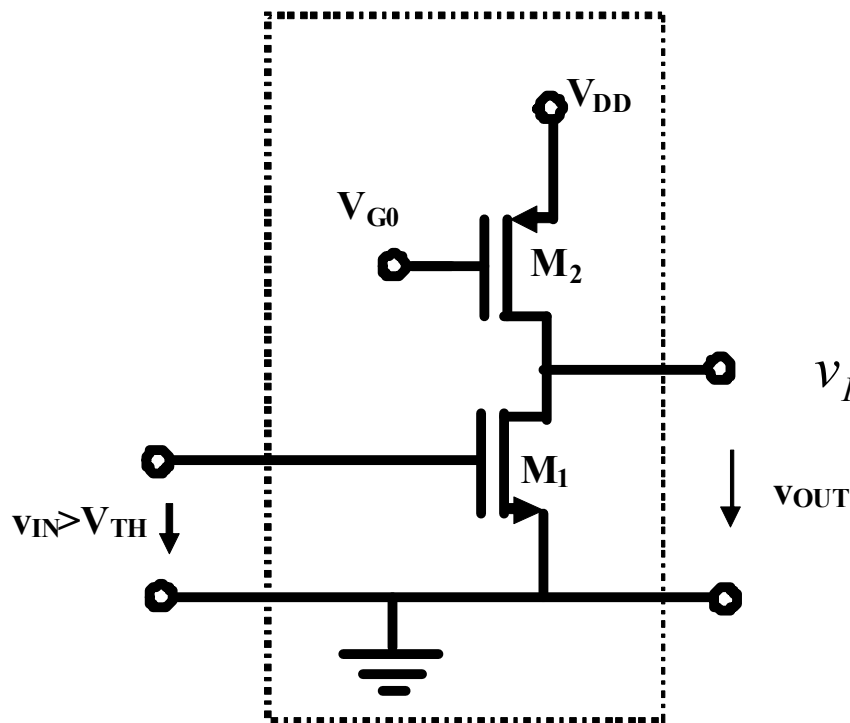

$$v_{IN} = 1.3V$$

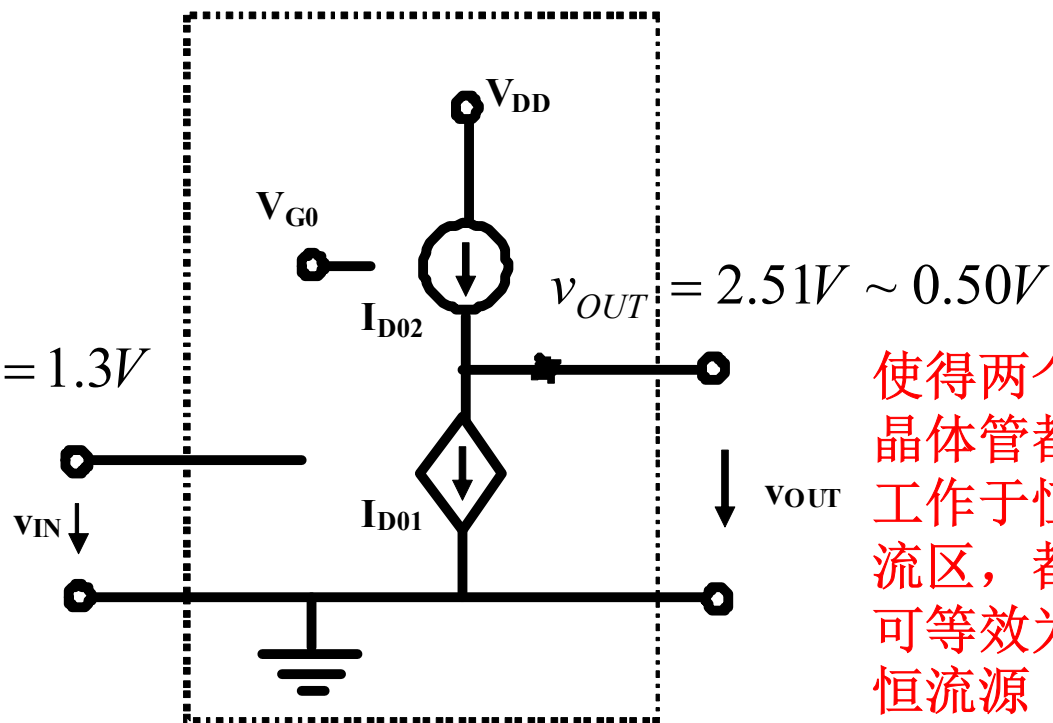


使得两个
晶体管都
工作于恒
流区，都
可等效为
恒流源

$v_{IN} = 1.3V$ 均进入恒流导通

$v_{GDn} = v_{IN} - v_{OUT} < V_{TH}$ **NMOS恒流导通条件**



NMOS恒流导通和欧姆导通分界点
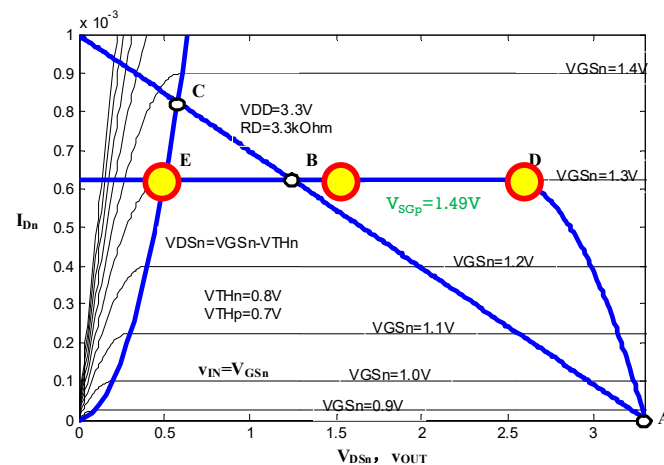
$$v_{OUT} > v_{IN} - V_{THn} = 1.3 - 0.8 = 0.5V$$



非线性电阻负载


NMOS欧姆导通
PMOS恒流导通

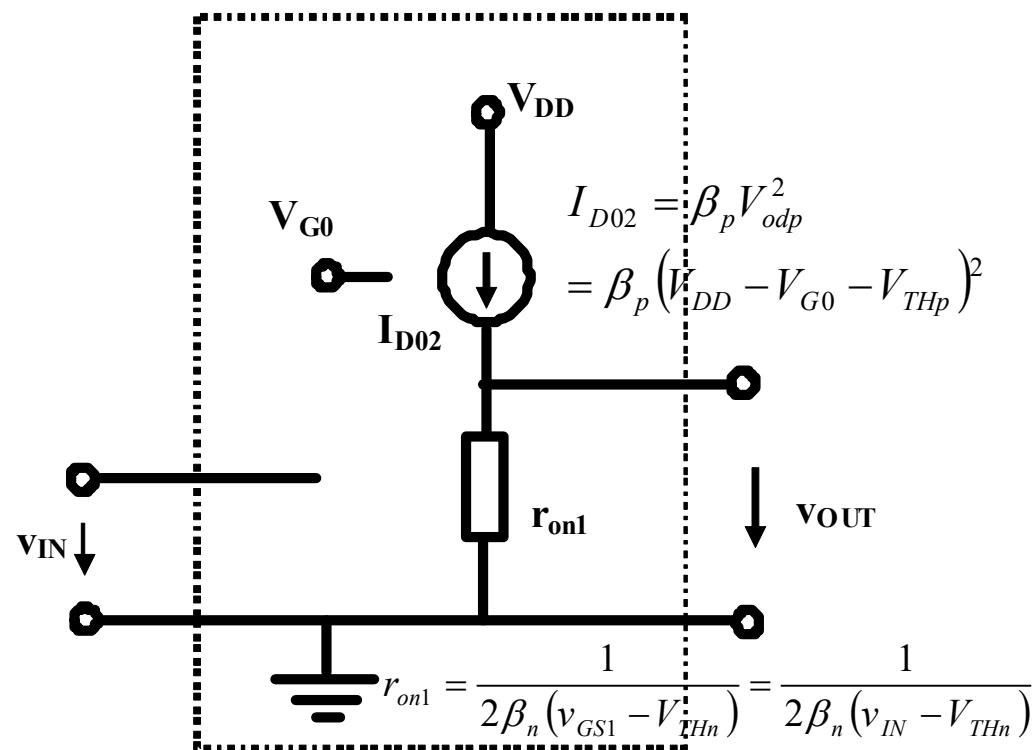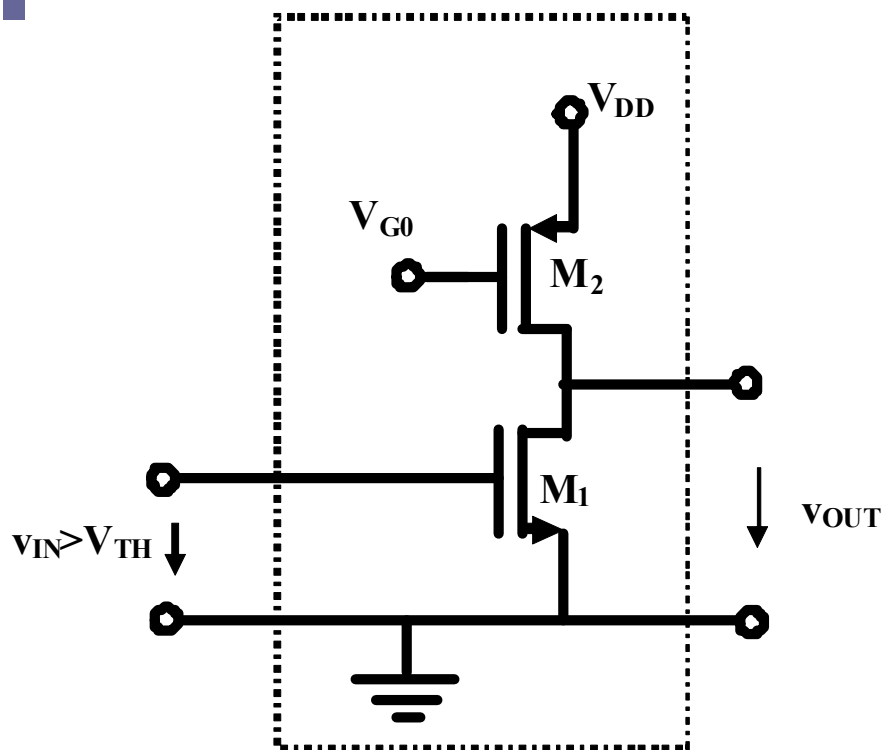



$$v_{IN} > 1.3V$$

NMOS进入欧姆导通区

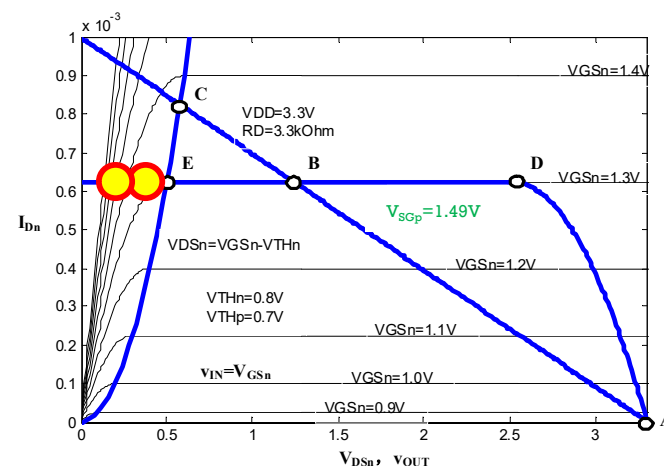
$$v_{OUT} = I_{D02} r_{on1} = \frac{\beta_p}{2\beta_n} \frac{V_{odp}^2}{(v_{IN} - V_{THn})}$$



分段折线近似分析有误差

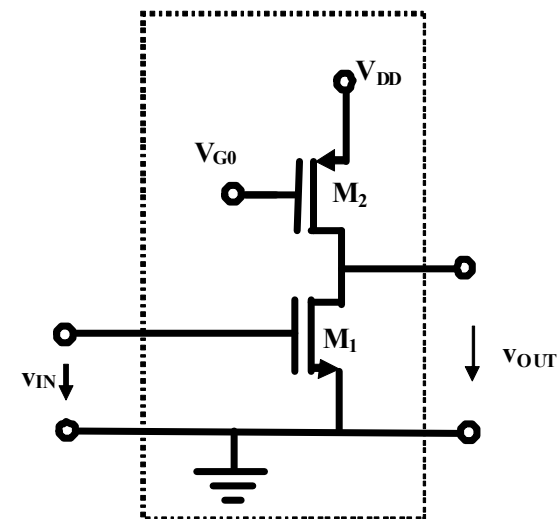
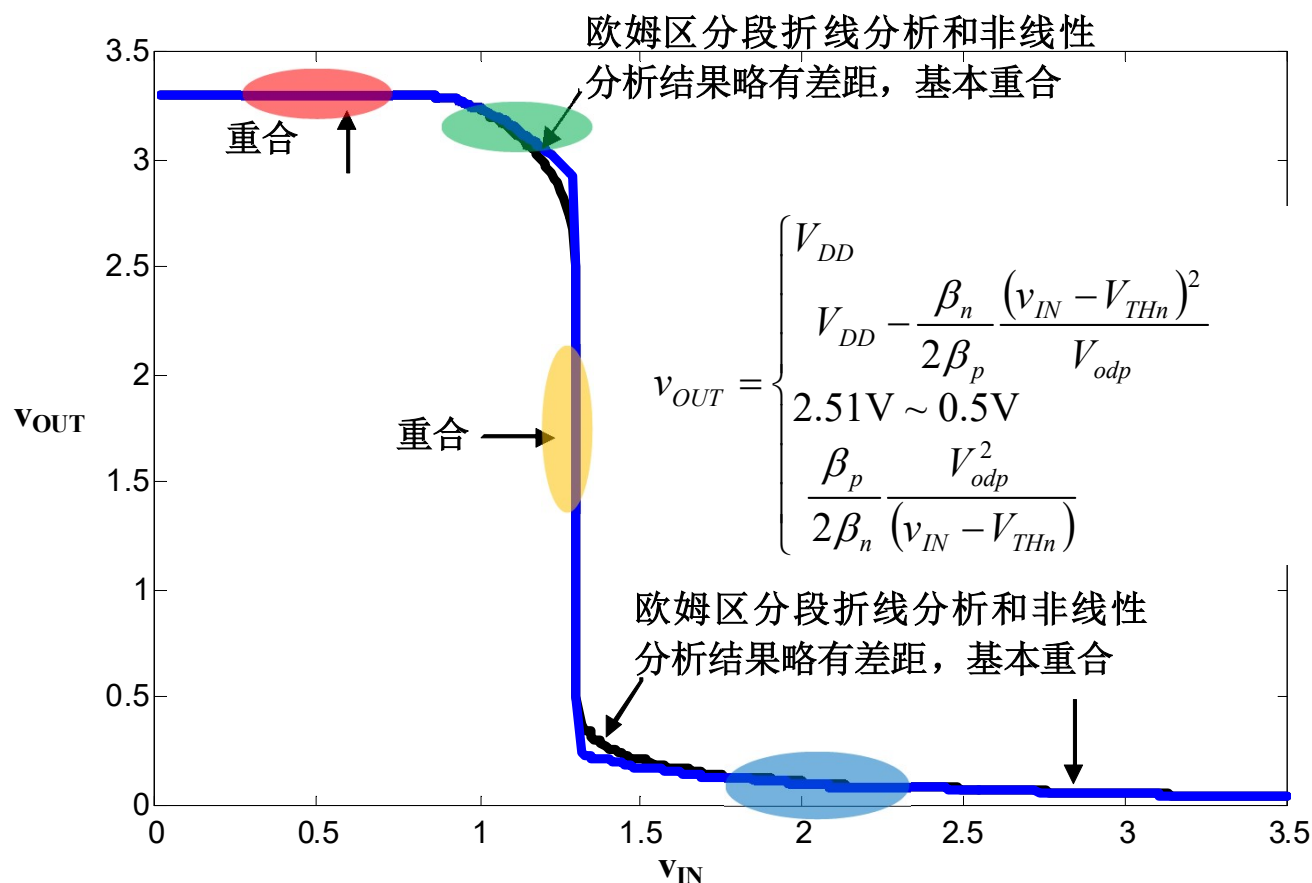


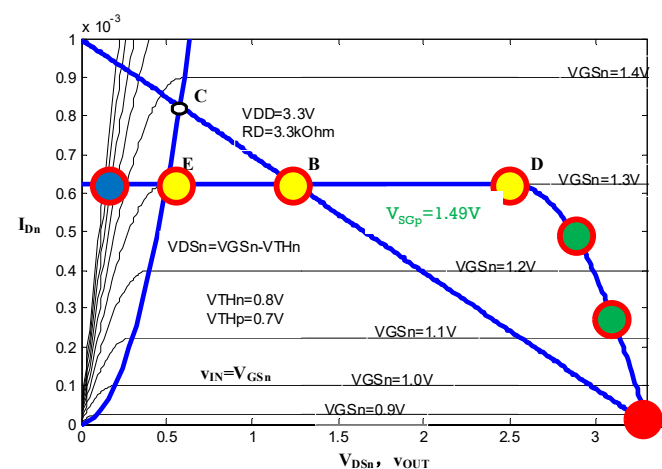- $v_{IN} < V_{TH} = 0.8V$ **N截止, P欧姆**
- $0.8V < v_{IN} < 1.3V$ **N恒流, P欧姆**
- $v_{IN} = 1.3V$ **N恒流, P恒流**
- $v_{IN} > 1.3V$ **N欧姆, P恒流**



NMOS反相器小结

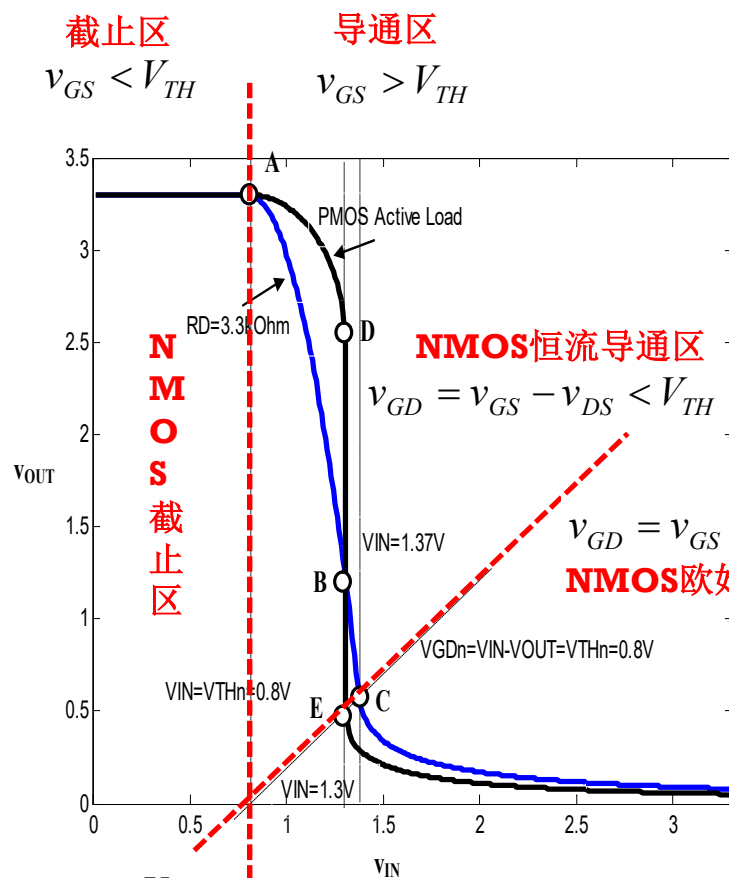
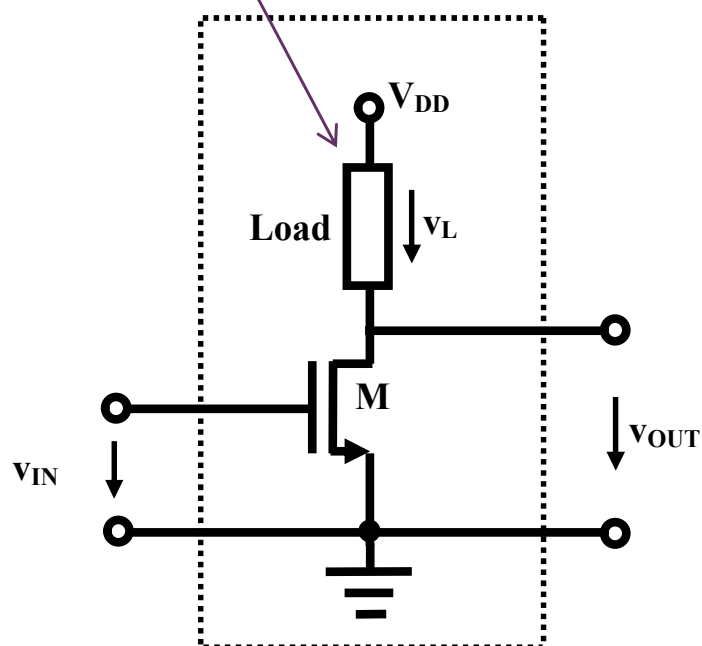
无论线性电阻或非线性电阻（如固定偏置的**PMOS**），只要是单调增电阻（随着支路电流的增加，支路电压是上升的）则可形成反相器功能




$$v_{GD} = v_{IN} - v_{OUT} = V_{TH}$$

$$v_{IN} = V_{TH}$$

输入-输出转移特性曲线明显分三个区
对应**NMOS**的截止区、恒流区和欧姆区


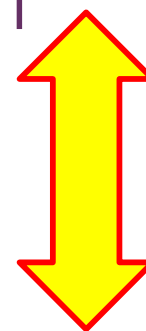
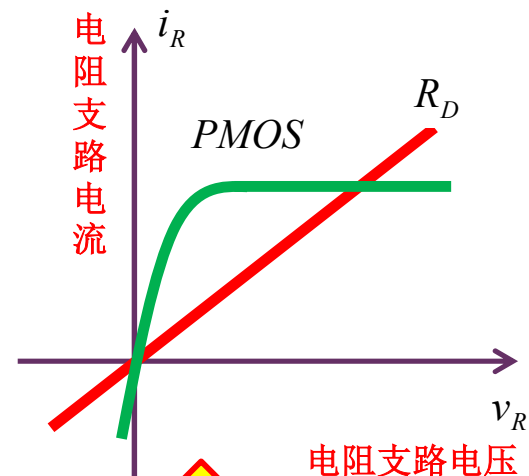


$V_{DD} + \text{PMOS}$ 负载线

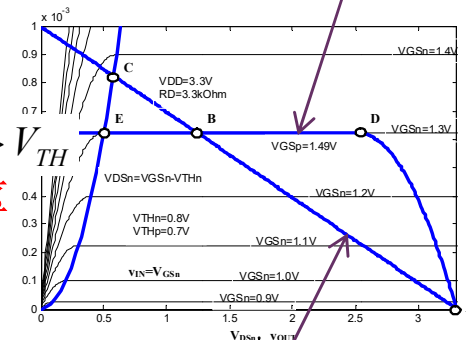

$V_{DD} + R_D$ 负载线



NMOS反相器的缺点

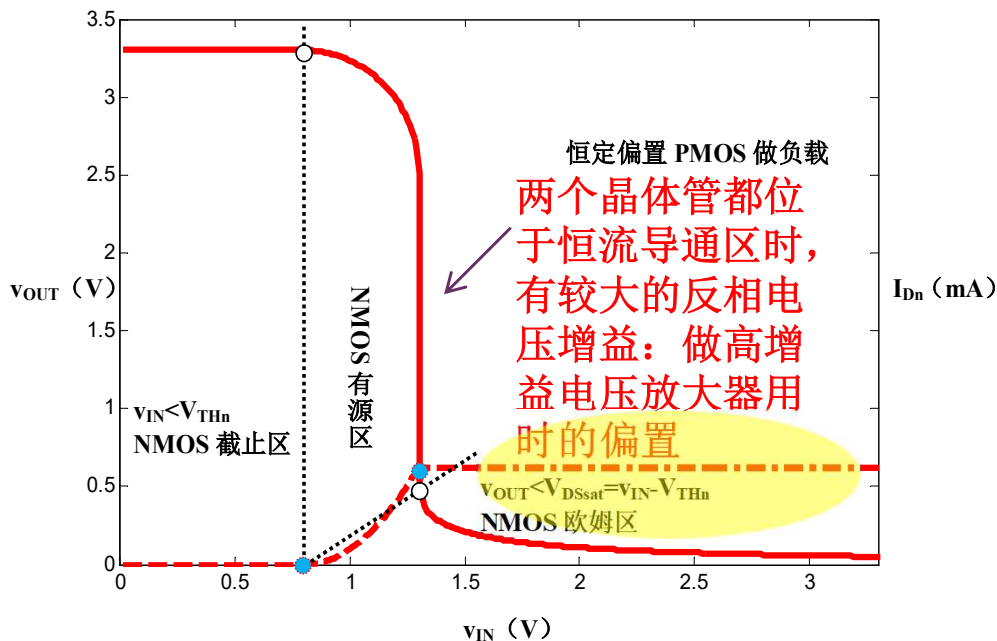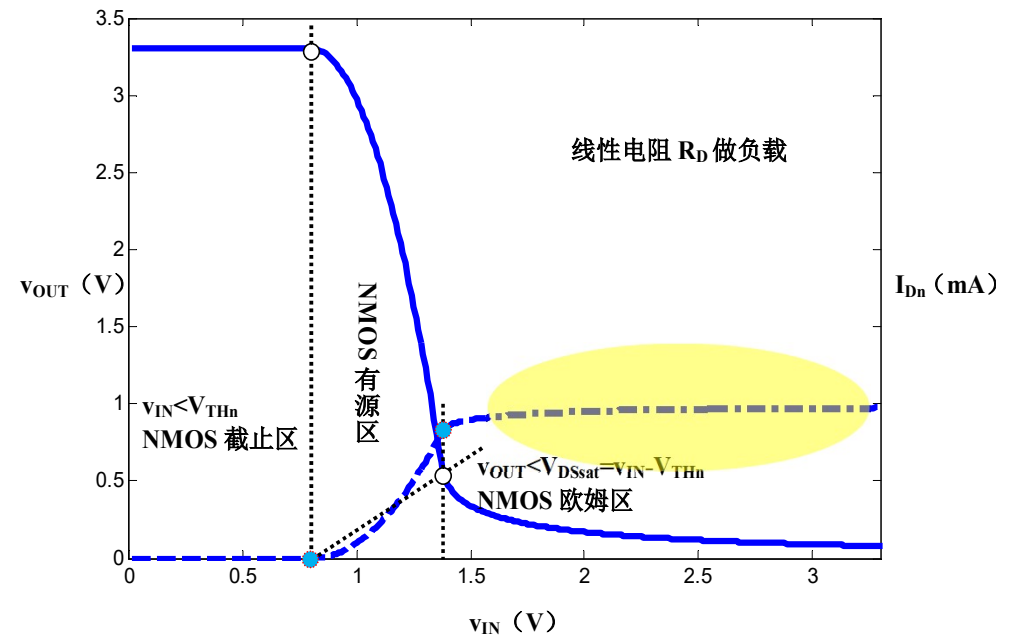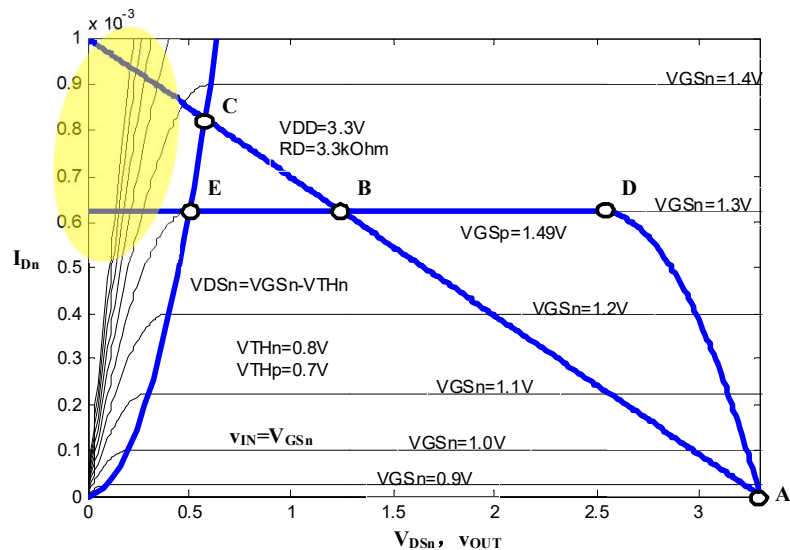

- 1、以**PMOS**为负载，有较大的电压增益（有源负载**active load**）
- 2、**NMOS**反相器做数字非门时，当其位于欧姆导通区时，电流趋于不变且较大，电路有较大的功耗；**PMOS**反相器同理

PMOS反相器分析留作作业



CMOS反相器做数字非门

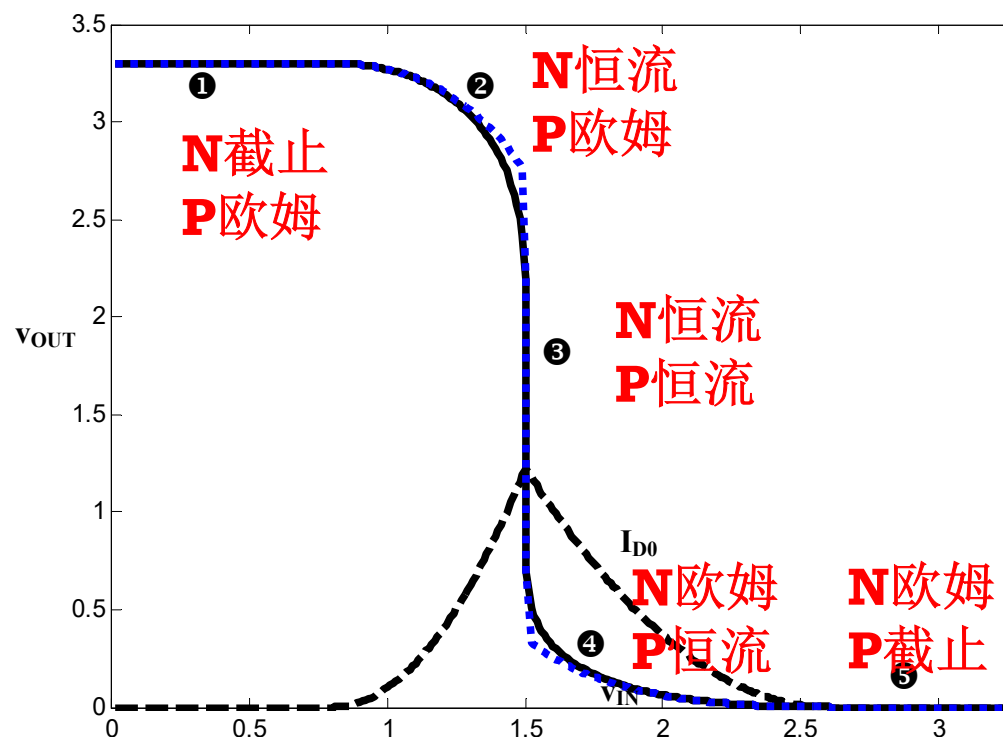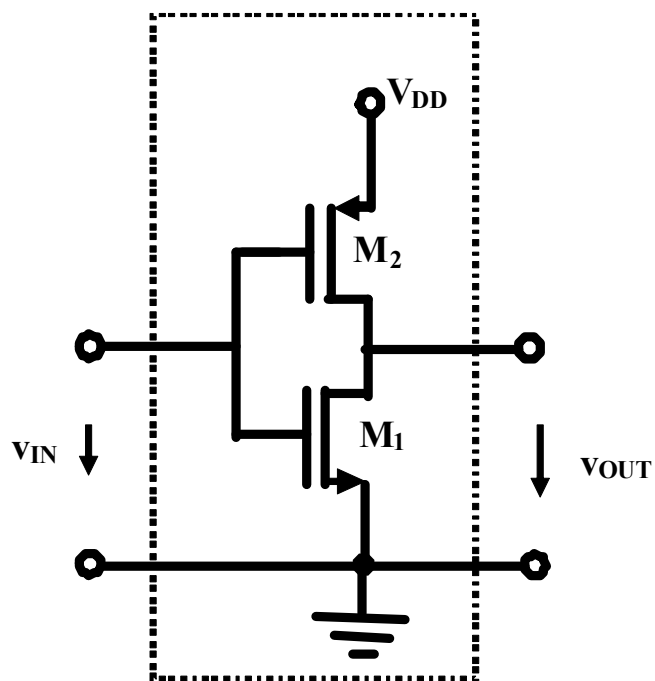

CMOS非门：工作在①区和⑤区，要么**NMOS**截止，要么**PMOS**截止，均无电流，均无静态功耗

教材自学：不要求掌握，只需理解即可

CMOS数字非门开关模型

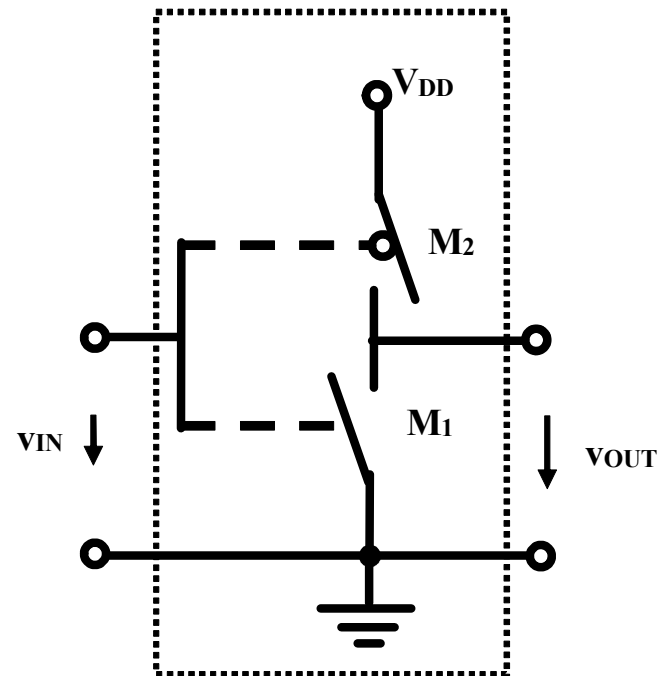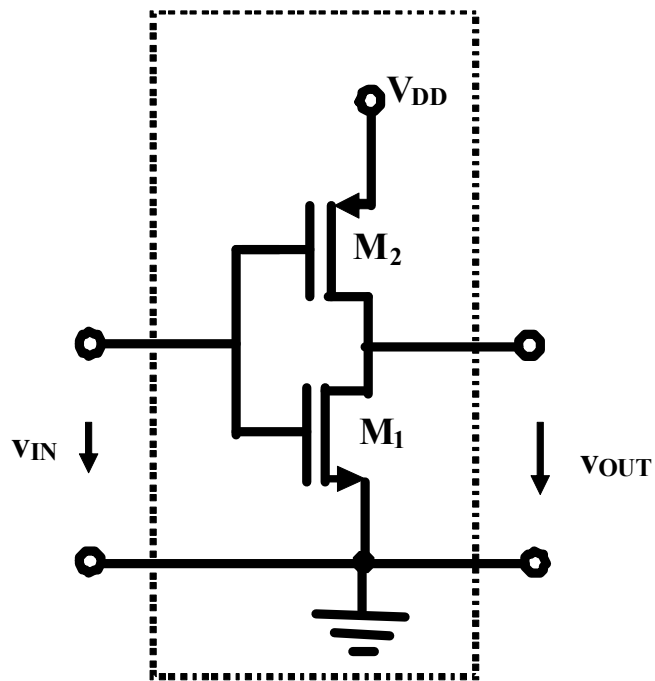

PMOS和**NMOS**开关总是一个开，一个关，静态情况下，不存在电源到地的电流通路，因而静态功耗极低

反相电路 小结

- 晶体管反相器的基本原理就是受控非线性电阻（晶体管沟道电阻）随输入电压变化，导致电阻分压随输入电压变化而反相变化，故称反相器
- 反相器分析的近似方法是分段折线，只要找对分界点，在每个分区用线性化模型分析，可快速获得充分接近真实解的近似解
- NMOS和PMOS反相器都存在功耗大的问题，CMOS解决了静态功耗问题，因此成为数字电路的主流工艺

本节课内容在教材中的章节对应

- P64-69: NMOS反相器的图解法和解析法分析
- P284-302: MOS反相器图解法和分段折线法分析
- P321-324: BJT反相器图解法与分段折线法分析



作业6.8 二极管门电路

导通0.7V恒压源模型

- 5V电源电压情况下，我们将大于3V的电压视为逻辑状态1，将小于2V的电压视为逻辑状态0，2-3V的电压不定义其逻辑状态
 - (1) 给出如下两个电路的输出逻辑状态
 - (2) 用一句话说明逻辑与和逻辑或的逻辑运算规则（决策原则）
 - 其中逻辑1用‘同意’一词表述，逻辑0用‘不同意’一词表述
 - (3) 回答：联合国安理会‘一票否决制’采用的是与运算还是或运算？

V_1 (v)	V_2 (v)	V_3 (v)	D_1	D_2	D_3
0	0		0	0	
0	5		0	1	
5	0		1	0	
5	5		1	1	


以上为课堂授课内容
以下为录像自学内容

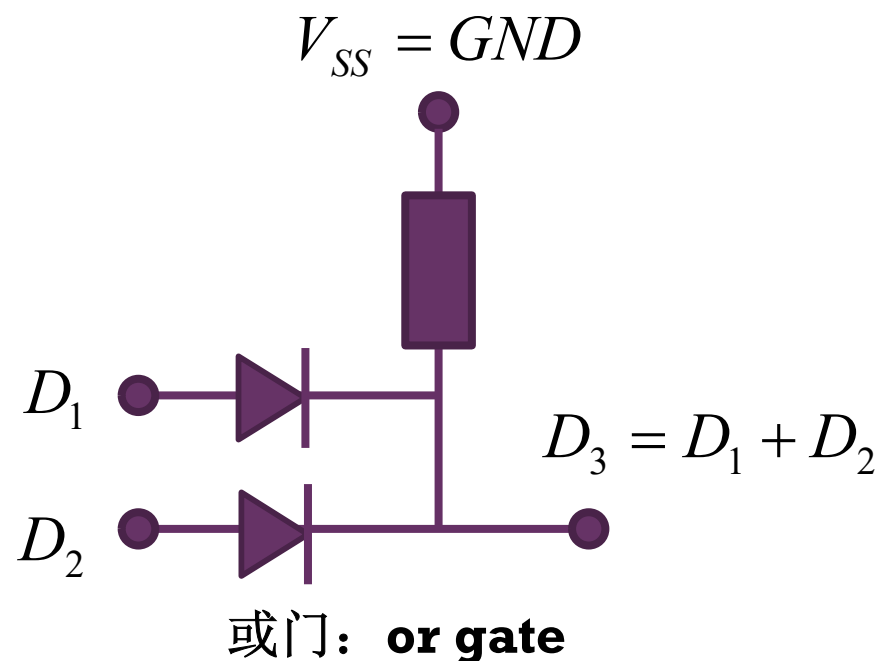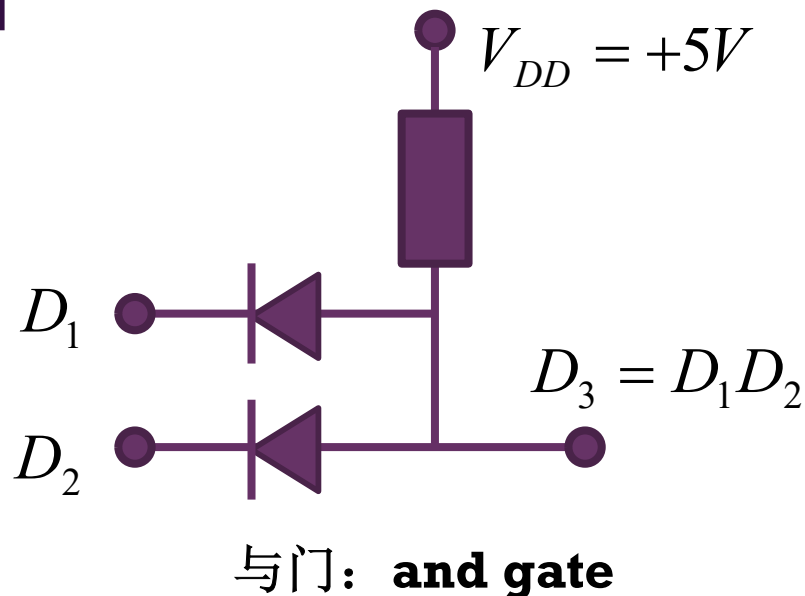

与门逻辑和或门逻辑

V_1 (v)	V_2 (v)	V_3 (v)	D_1	D_2	D_3
0	0	0.7	0	0	0
0	5	0.7	0	1	0
5	0	0.7	1	0	0
5	5	5	1	1	1


两个都同意方可通过

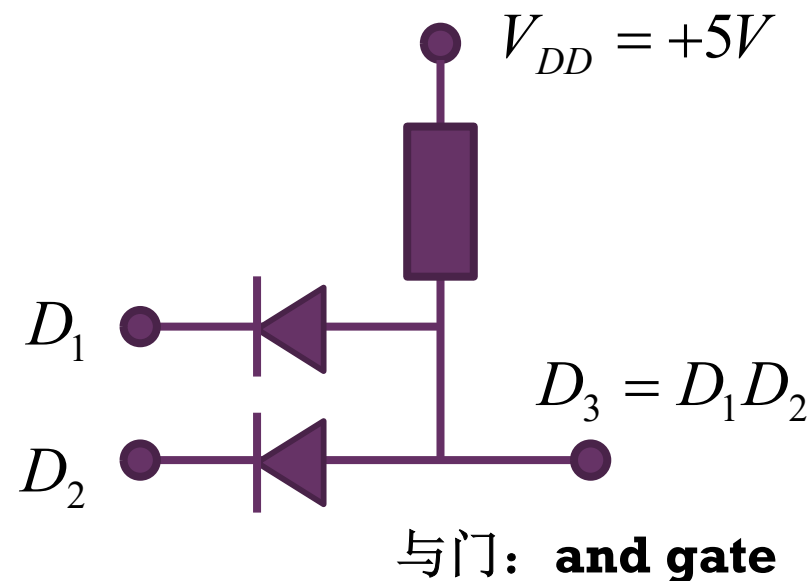

为何两个开关都是并联关系，却分别实现了与运算和或运算？

V_1 (v)	V_2 (v)	V_3 (v)	D_1	D_2	D_3
0	0	0	0	0	0
0	5	4.3	0	1	1
5	0	4.3	1	0	1
5	5	4.3	1	1	1



有一个同意即可通过

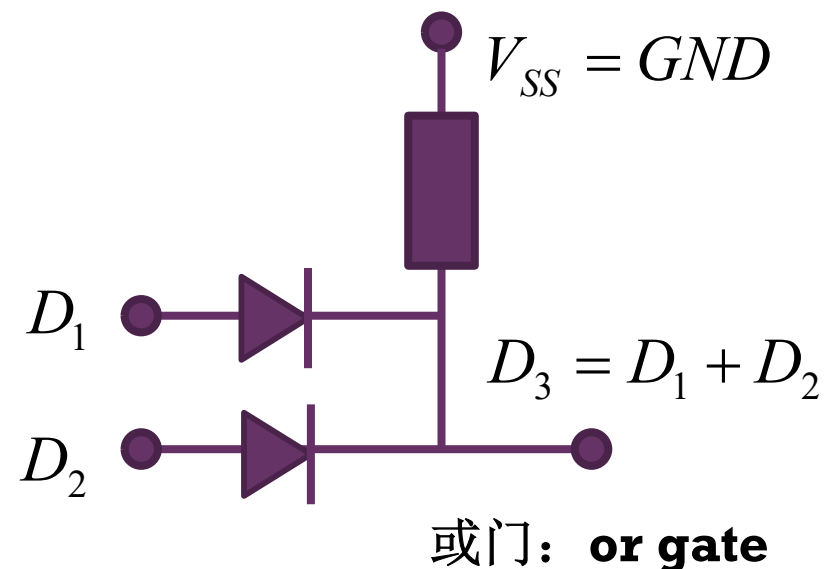


作业8.3 开关逆变电路

逆变和整流对应，整流是将交流电能转换为直流电能，逆变则是将直流电能转换为交流电能

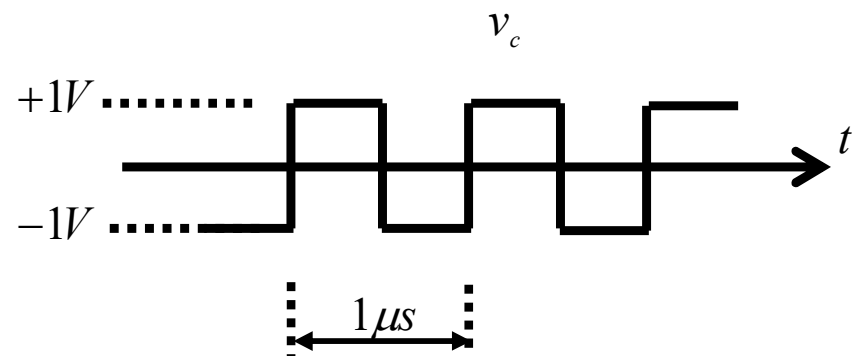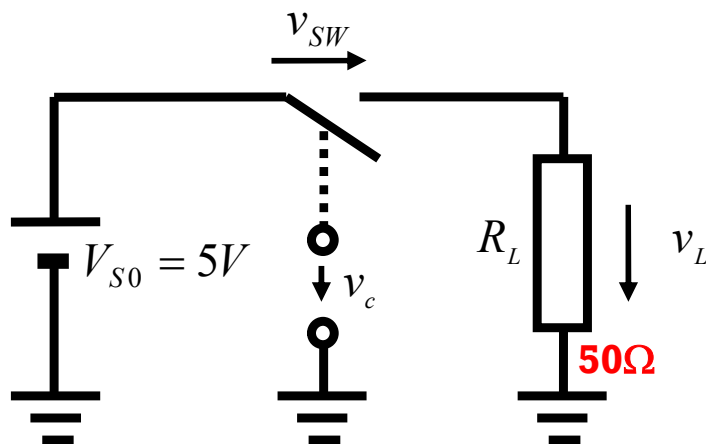
- 练习2.30：假设直流电压源电压为+5V，开关控制电压 v_c 为1MHz频率的 $\pm 1V$ 幅度的方波信号。 $v_c = +1V$ 时开关闭合，5V电压全部加载到电阻 R_L 上， $v_c = -1V$ 时开关断开，5V电压全部加载到开关两端，电阻上没有电流流通。
 - (1) 画出电阻两端电压 $v_L(t)$ 和开关两端电压 $v_{SW}(t)$ 的时域波形。
 - (2) 电阻获得的直流电压为多少伏？
 - (3) 电阻获得的瞬时功率如何变化？
 - (4) 电阻获得的平均功率为多少？折合为有效值电压，为多少伏的电压？
 - (5) 开关消耗功率为多少？
 - (6) 负载电阻上消耗的直流功率和交流功率分别为多少？



波形

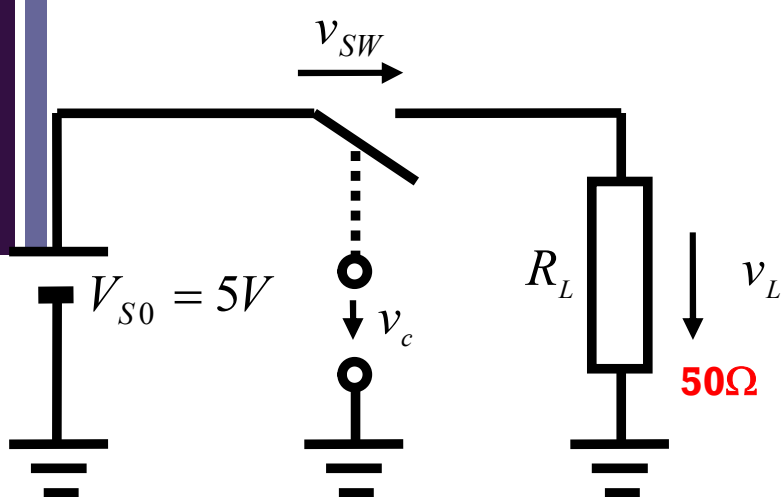

电压波形

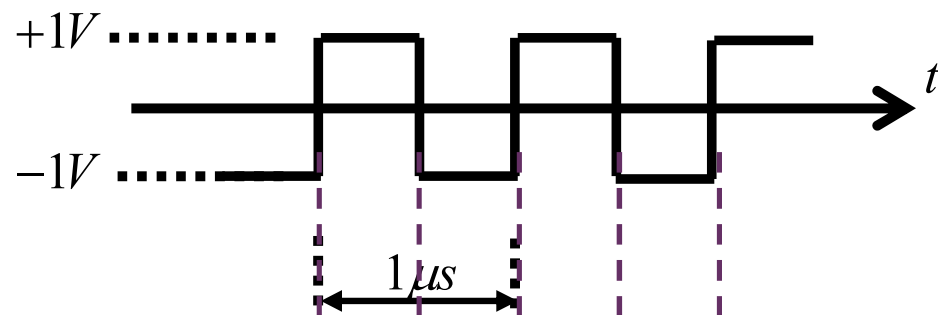

平均负载电压

$$V_{L,DC} = \overline{v_L(t)} = 2.5V$$

负载瞬时功率

$$p_L(t) = \frac{v_L^2(t)}{R_L} = \frac{(5S_1)^2}{50} = 0.5S_1$$


负载平均功率


$$P_L = \overline{p_L(t)} = 0.25W$$

负载电压有效值


$$V_{rms} = \sqrt{P_L R_L} \\ = \sqrt{0.25 \times 50} = 3.54V$$

瞬时功率波形


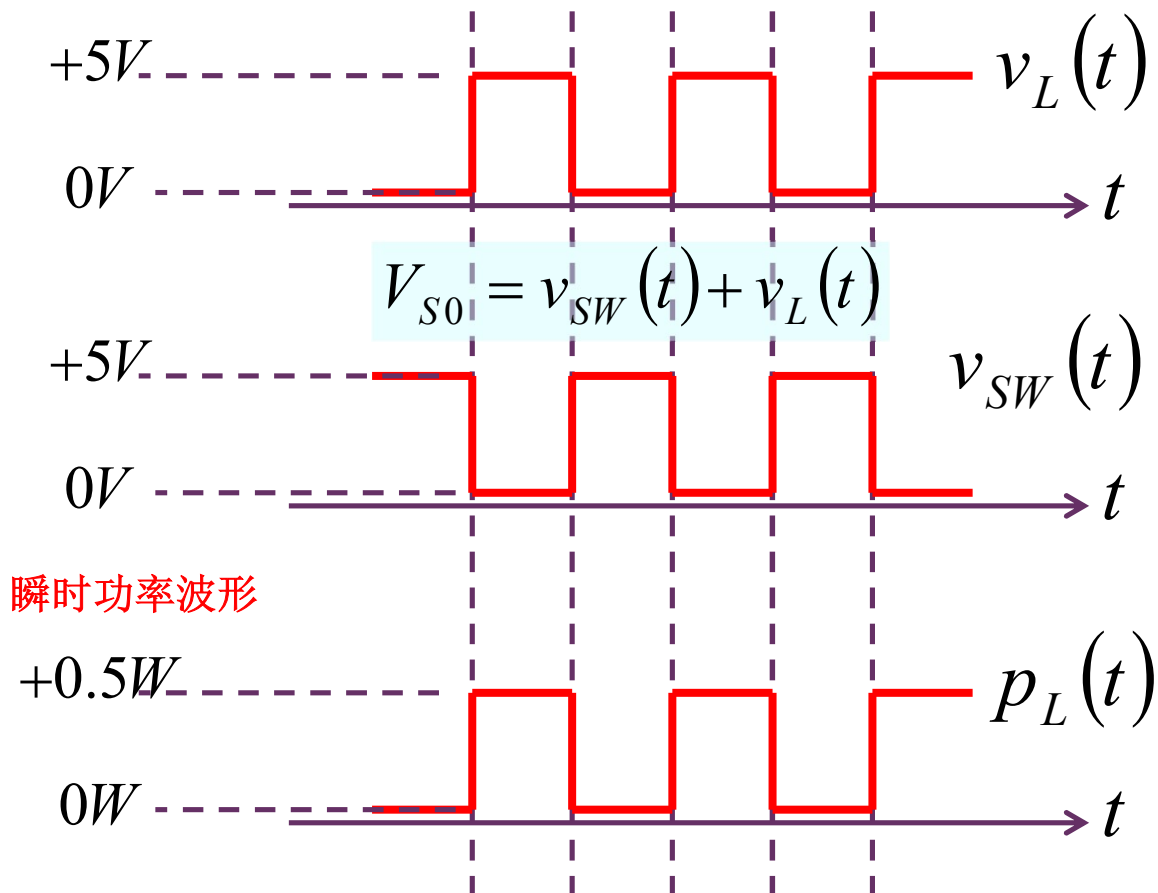


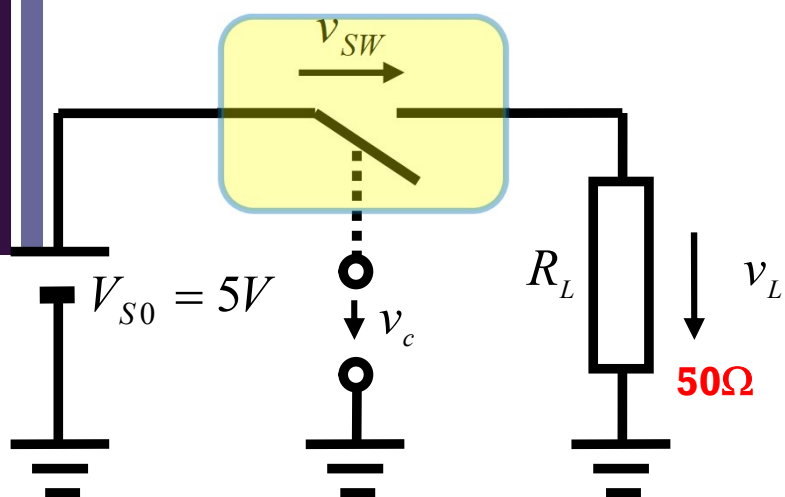


功率

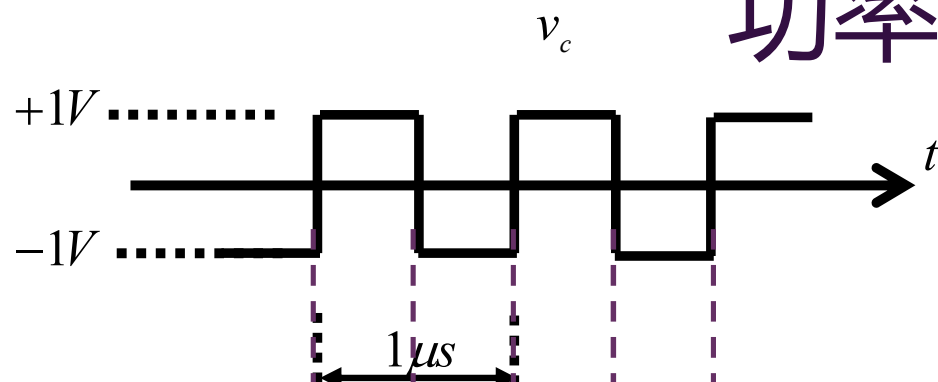

电压波形

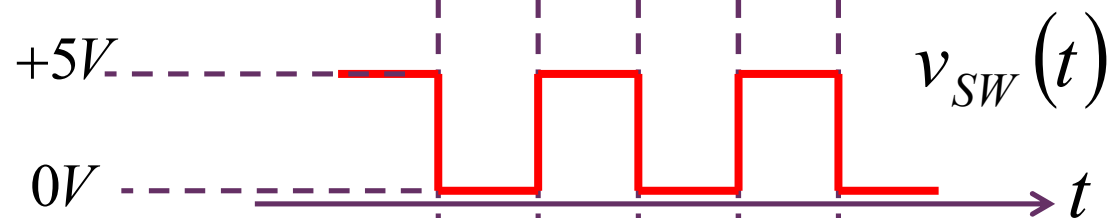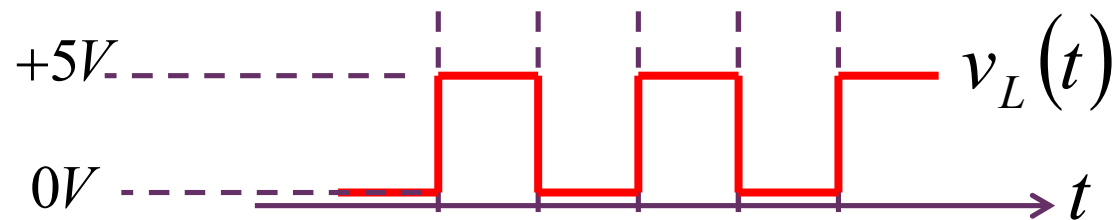

电流波形

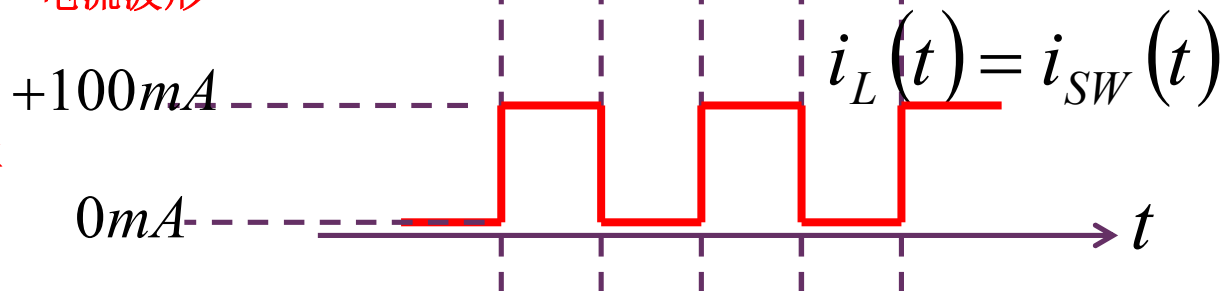

开关消耗功率

$$p_{SW} = v_c i_c + v_{sw} i_{sw} \\ = 0 + 0 = 0$$

负载消耗直流功率：直流分量提供的平均功率

$$P_{L,DC} = \frac{V_{L,DC}^2}{R_L} = \frac{2.5^2}{50} \\ = 0.125W = 125mW$$

负载消耗交流功率：交流分量提供的平均功率

$$P_{L,AC} = P_L - P_{L,DC} \\ = 250mW - 125mW = 125mW$$

消耗能量等于平均功率 × 总时间

总功率=直流功率+交流功率

$$f(t) = f_{DC} + f_{AC}(t)$$

$$f_{DC} = \overline{f(t)}$$

$$f_{AC}(t) = f(t) - \overline{f(t)}$$

$$\overline{f_{AC}(t)} = \overline{f(t) - \overline{f(t)}}$$

$$= \overline{f(t)} - \overline{\overline{f(t)}}$$

$$= \overline{f(t)} - \overline{f(t)}$$

$$= 0$$

$$\begin{aligned} f^2(t) &= (f_{DC} + f_{AC}(t))^2 \\ &= f_{DC}^2 + 2f_{DC}f_{AC}(t) + f_{AC}^2(t) \end{aligned}$$

$$\overline{f^2(t)} = \overline{f_{DC}^2 + 2f_{DC}f_{AC}(t) + f_{AC}^2(t)}$$

$$= \overline{f_{DC}^2} + \overline{2f_{DC}f_{AC}(t)} + \overline{f_{AC}^2(t)}$$

$$= f_{DC}^2 + 2f_{DC}\overline{f_{AC}(t)} + \overline{f_{AC}^2(t)}$$

$$= f_{DC}^2 + \overline{f_{AC}^2(t)}$$

$$P = P_{DC} + P_{AC}$$


针对平均功率而言

直流分量提供直流功率，交流分量提供交流功率，直流功率和交流功率都是平均功率


开关小结

- 只要有明显分区特性（两个区特性明显不同），电路中就可以抽象出开关元件
 - 要么在这个区，要么在那个区：0、1两种状态
- 理想开关特性
 - 两种状态：通/断
 - 无损
- 特性对应功能
 - 两种状态切换
 - 数字门：二值逻辑运算运算→二进制算术运算
 - 开关：允许通过，不允许通过
 - 无损
 - 能量转换电路：尽可能提高能量转换电路的效率
- 尽可能实现理想开关特性
 - 晶体管开关：截止区漏电流尽可能地小，欧姆区电阻尽可能地小，开关转换时间尽可能地短，…<器件物理结构设计、制作时需要考虑的问题>

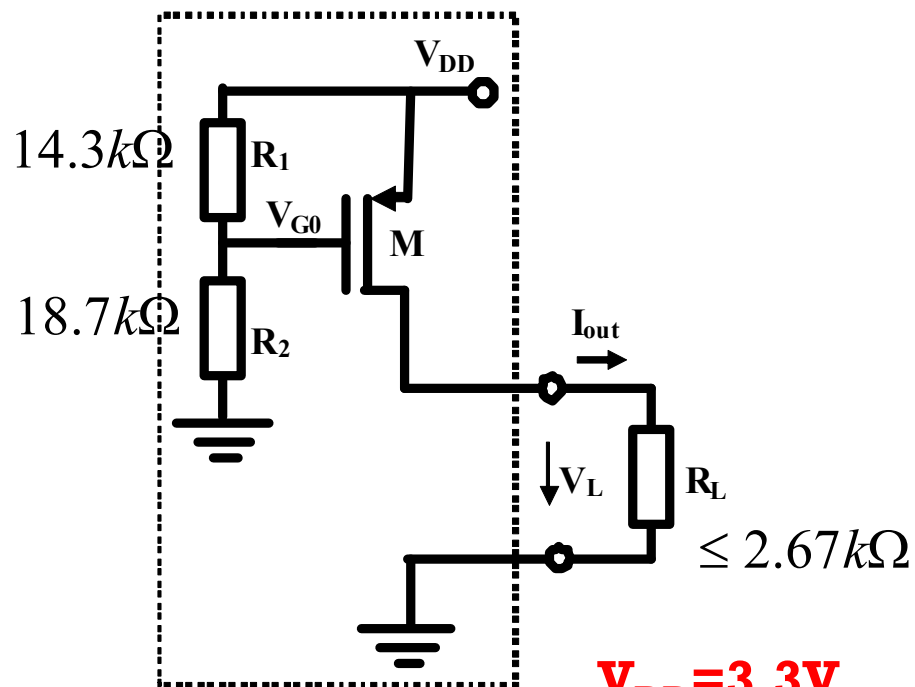
- (1) 验证课件设计：确认两个电流源输出电流都是1mA；确认其等效电路为恒流源
- (2) 由于工艺参数不确定及环境温度的变化，使得PMOSFET的工艺参量 $\mu_p C_{ox}$ 偏离设计值 $100\mu A/V^2$ -5%，请分析确认，图示两个电路结构的等效恒流源输出，有负反馈电阻的输出电流比没有负反馈电阻的输出电流更稳定，更接近设计值1mA


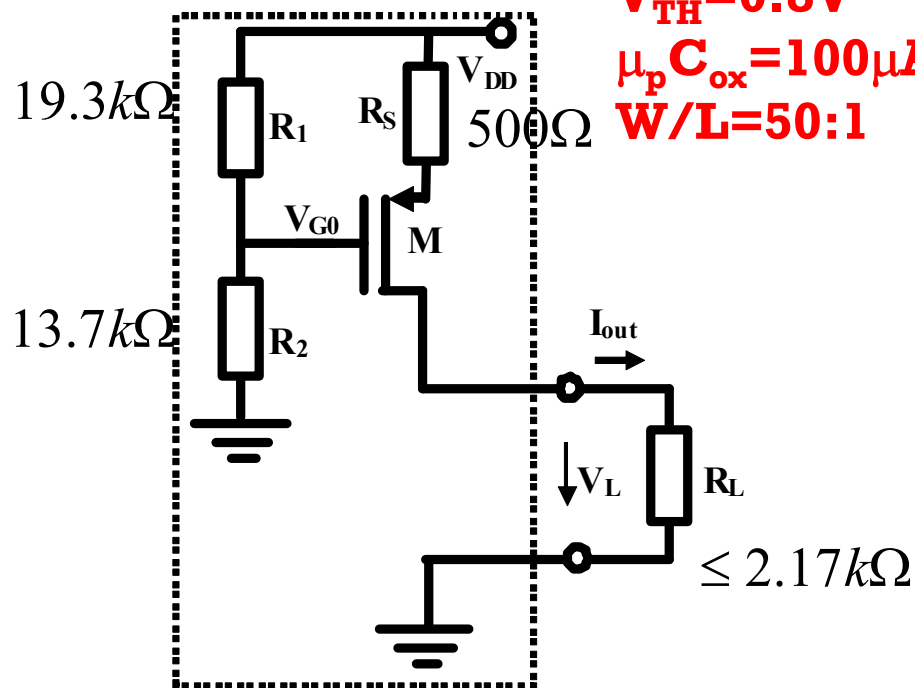
$$\begin{aligned}
 V_{DD} &= 3.3V \\
 V_{TH} &= 0.8V \\
 \mu_p C_{ox} &= 100\mu A/V^2 \\
 W/L &= 50:1
 \end{aligned}$$



设计验证

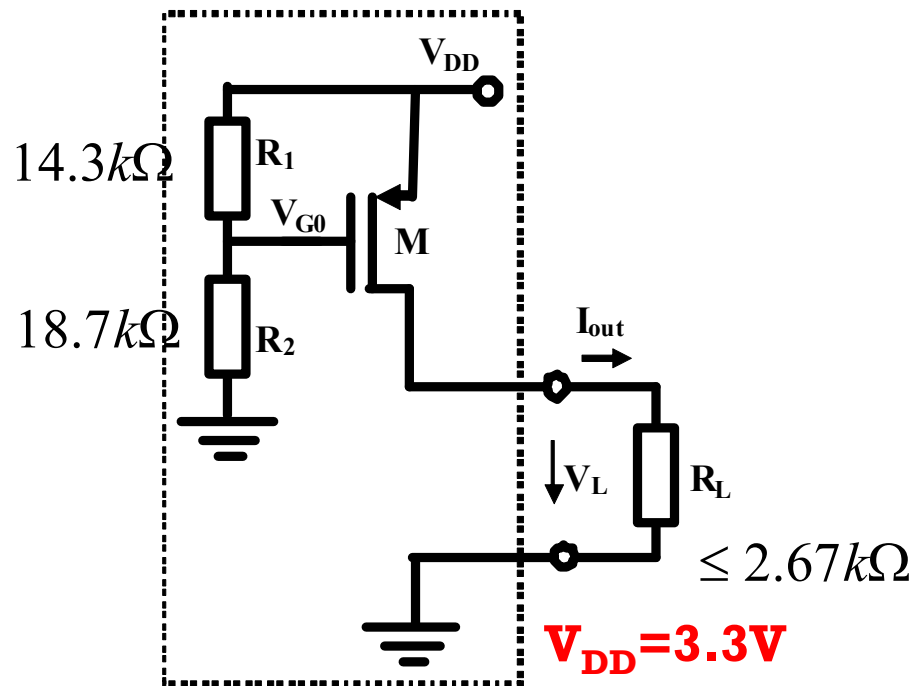


$$V_{DD} = 3.3V$$

$$V_{TH} = 0.8V$$

$$\mu_p C_{ox} = 100 \mu A/V^2$$

$$W/L = 50$$

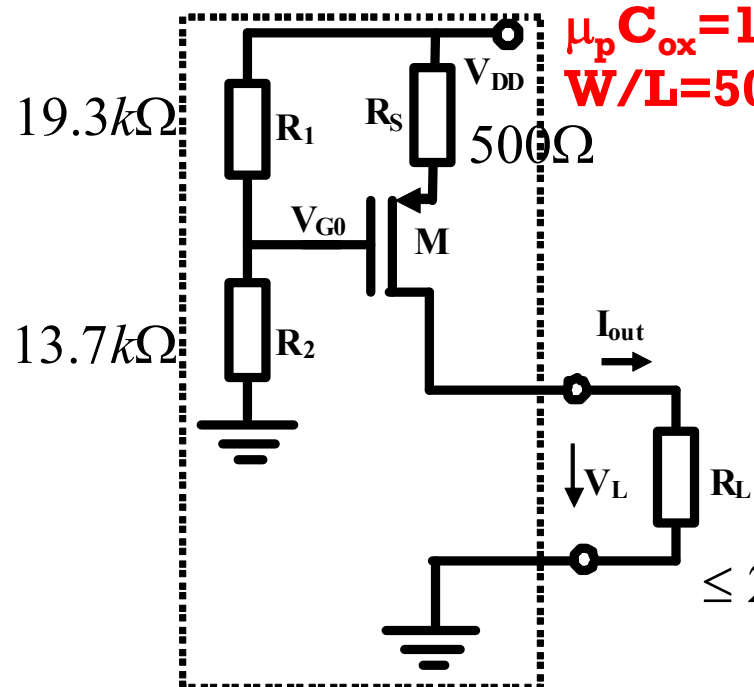

$$V_{G0} = \frac{18.7}{18.7 + 14.3} \times 3.3 = 1.87V$$

$$V_{SG} = V_{DD} - V_{G0} = 3.3 - 1.87 = 1.43V$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (V_{SG} - V_{TH})^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 100 \mu \times 50 \times (1.43 - 0.8)^2 = 0.99mA \approx 1mA$$

$$V_{G0} = \frac{13.7}{13.7 + 19.3} \times 3.3 = 1.37V$$

$$V_{SG} = V_{DD} - I_D R_S - V_{G0} = 1.93 - I_D R_S$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (V_{SG} - V_{TH})^2$$



$$= \frac{1}{2} \times 100 \mu \times 50 \times (1.93 - I_D R_S - 0.8)^2 = 2.5 \times (1.13 - 0.5 \cdot I_D)^2$$

$$1.6I_D = (2.26 - I_D)^2 = 5.1076 - 4.52I_D + I_D^2$$

$$5.1076 - 6.12I_D + I_D^2 = 0$$

$$I_D = 0.997mA, 5.123mA$$

偏差偏离

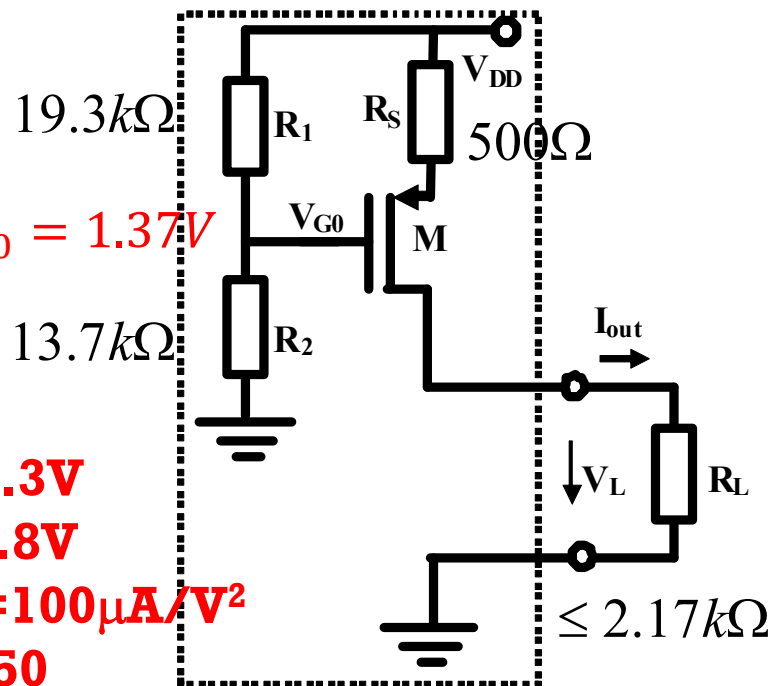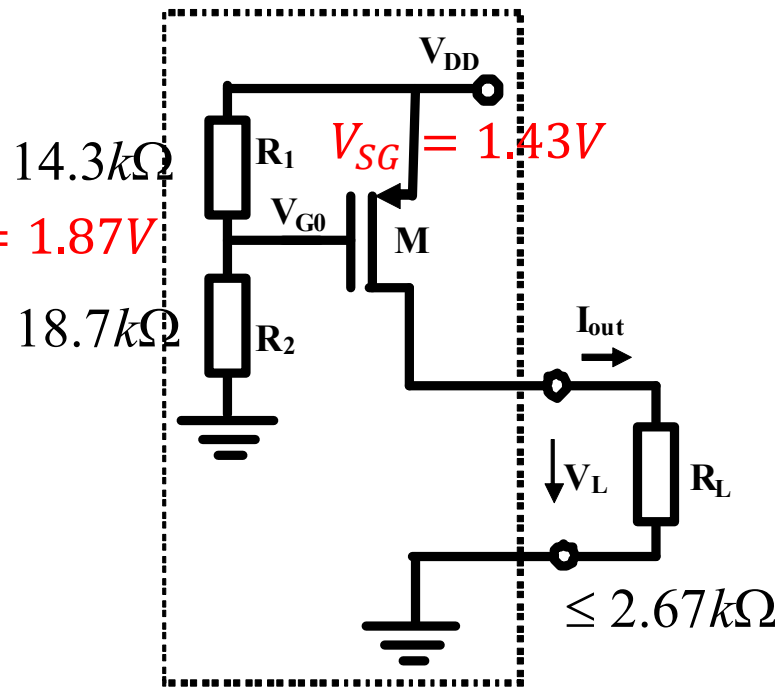

$V_{DD} = 3.3V$
 $V_{TH} = 0.8V$
 $\mu_p C_{ox} = 100\mu A/V^2$
 $W/L = 50$

$$I_{D0} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (V_{SG} - V_{TH})^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 100\mu \times 50 \times (1.43 - 0.8)^2 = 0.99mA$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (V_{SG} - V_{TH})^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 95\mu \times 50 \times (1.43 - 0.8)^2 = 0.94mA$$

$$= I_{D0}(1 - 5\%)$$

$$I_{D0} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (V_{SG} - V_{TH})^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 100\mu \times 50 \times (1.93 - I_D R_S - 0.8)^2$$

$$5.1076 - 6.12I_{D0} + I_{D0}^2 = 0 \quad I_{D0} = 0.997mA$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (V_{SG} - V_{TH})^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 95\mu \times 50 \times (1.93 - I_D R_S - 0.8)^2$$

$$5.1076 - 6.2042I_{D0} + I_{D0}^2 = 0$$

$$I_D = 0.977mA = I_{D0}(1 - 1.99\%)$$

灵敏度就是影响力大小

$$S_{x_i}^y = \frac{\Delta y / y}{\Delta x_i / x_i} \stackrel{\Delta x_i \rightarrow 0}{=} \frac{x_i}{y} \frac{\partial y}{\partial x_i}$$

设计值 实际制作偏离设计值

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_{10} + \Delta x_1, x_{20} + \Delta x_2, \dots, x_{n0} + \Delta x_n)$$

$$= f(x_{10}, x_{20}, \dots, x_{n0}) + \frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \Delta x_n + h.o.t$$

$$\Delta y = y - y_0 \approx \frac{\partial f}{\partial x_1} \Delta x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} \Delta x_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \Delta x_n$$


导致输出偏离设计值

$$\frac{\Delta y}{y_0} \approx \frac{\partial f}{\partial x_1} \frac{x_{10}}{y_0} \frac{\Delta x_1}{x_{10}} + \frac{\partial f}{\partial x_2} \frac{x_{20}}{y_0} \frac{\Delta x_2}{x_{20}} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} \frac{x_{n0}}{y_0} \frac{\Delta x_n}{x_{n0}}$$

$$\frac{\Delta y}{y_0} = S_{x_1}^y \frac{\Delta x_1}{x_{10}} + S_{x_2}^y \frac{\Delta x_2}{x_{20}} + \dots + S_{x_n}^y \frac{\Delta x_n}{x_{n0}}$$

对于极度不稳定因素如 β ，电路设计时应确保其灵敏度极小，从而提高系统稳定性，负反馈措施可以有效降低灵敏度

灵敏度：该因素对最终输出的影响力大小

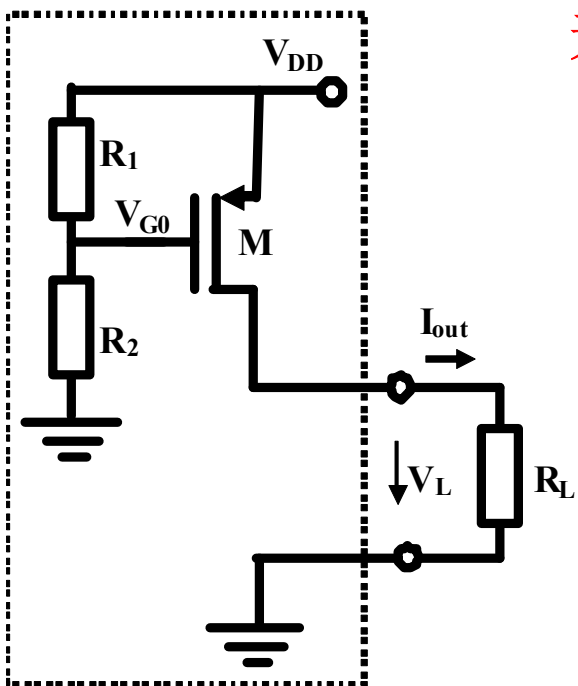


无负反馈

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (V_{SG} - V_{TH})^2 = \frac{1}{2} K_p \frac{W}{L} (V_{SG} - V_{TH})^2$$

$$S_{K_p}^{I_D} = \frac{\partial I_D}{\partial K_p} \frac{K_p}{I_D} = \frac{1}{2} \frac{W}{L} (V_{SG} - V_{TH})^2 \frac{K_p}{I_D} = 1$$

有串联负反馈电阻
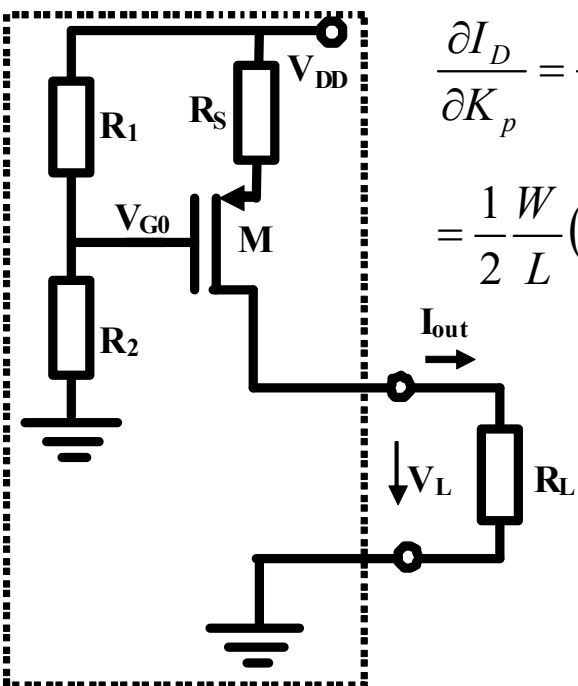
$$I_D = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (V_{SG} - V_{TH})^2 = \frac{1}{2} K_p \frac{W}{L} (\eta V_{DD} - I_D R_S - V_{TH})^2$$




$$\begin{aligned} \frac{\partial I_D}{\partial K_p} &= \frac{1}{2} \frac{W}{L} (\eta V_{DD} - I_D R_S - V_{TH})^2 + \frac{1}{2} K_p \frac{W}{L} 2(\eta V_{DD} - I_D R_S - V_{TH}) \left(-R_S \frac{\partial I_D}{\partial K_p} \right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{W}{L} (\eta V_{DD} - I_D R_S - V_{TH})^2 + g_m \left(-R_S \frac{\partial I_D}{\partial K_p} \right) \end{aligned}$$

$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{SG}}$$

$$\frac{\partial I_D}{\partial K_p} = \frac{\frac{1}{2} \frac{W}{L} (\eta V_{DD} - I_D R_S - V_{TH})^2}{1 + g_m R_S}$$

$$S_{K_p}^{I_D} = \frac{\partial I_D}{\partial K_p} \frac{K_p}{I_D} = \frac{1}{1 + g_m R_S}$$

灵敏度因负反馈降低

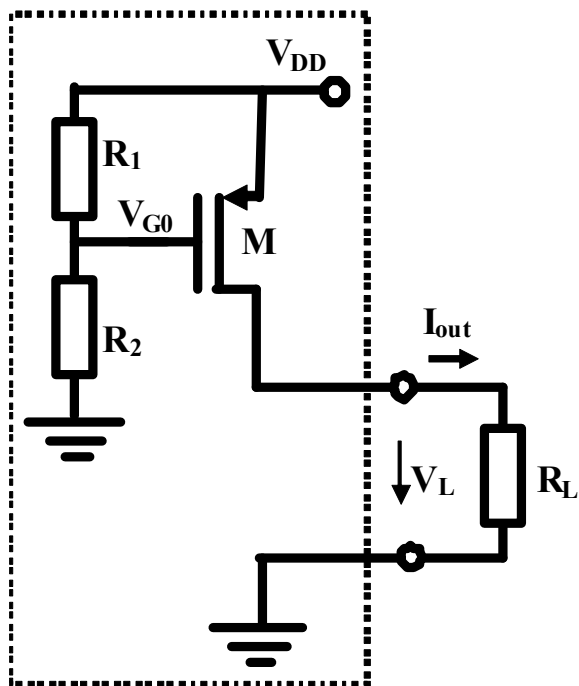

$$S_{K_p}^{I_D} = \frac{\partial I_D}{\partial K_p} \frac{K_p}{I_D} = 1$$

$$\frac{\Delta I_D}{I_D} = S_{K_p}^{I_D} \frac{\Delta K_p}{K_p} = 1 \times (-5\%) = -5\%$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (V_{SG} - V_{TH})^2 = \frac{1}{2} K_p \frac{W}{L} (V_{SG} - V_{TH})^2$$


$$g_m = \frac{\partial I_D}{\partial V_{SG}} = \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (V_{SG} - V_{TH}) = \frac{2I_D}{V_{SG} - V_{TH}}$$

$$= \frac{2 \times 1mA}{1.43 - 0.8} = 3.1746mS$$

$$S_{K_p}^{I_D} = \frac{\partial I_D}{\partial K_p} \frac{K_p}{I_D} = \frac{1}{1 + g_m R_S}$$

$$= \frac{1}{1 + 3.1746mS \times 0.5k\Omega} = \frac{1}{1 + 1.5873} = 0.3865$$
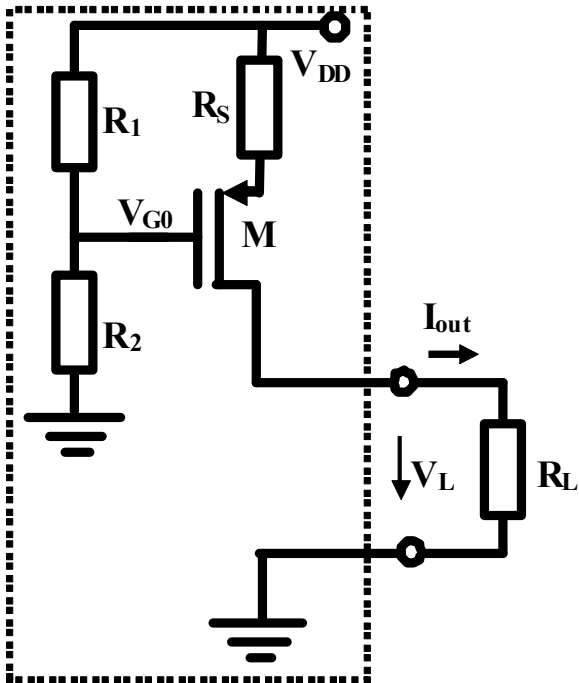
$$\frac{\Delta I_D}{I_D} = S_{K_p}^{I_D} \frac{\Delta K_p}{K_p} = 0.3865 \times (-5\%) = -1.93\%$$



- 假设运放理想，证明：

$$CMRR_{\min} = \frac{1}{4\delta_{\max}}$$


- 回答：要想获得80dB的CMRR，对外部电阻精度提出什么要求？

$$v_{in}^+ = v_c + 0.5v_d$$


$$v_{in}^- = v_c - 0.5v_d$$

$$v_{out} = A_{vd}v_d + A_{vc}v_c$$

$$CMRR = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right|$$

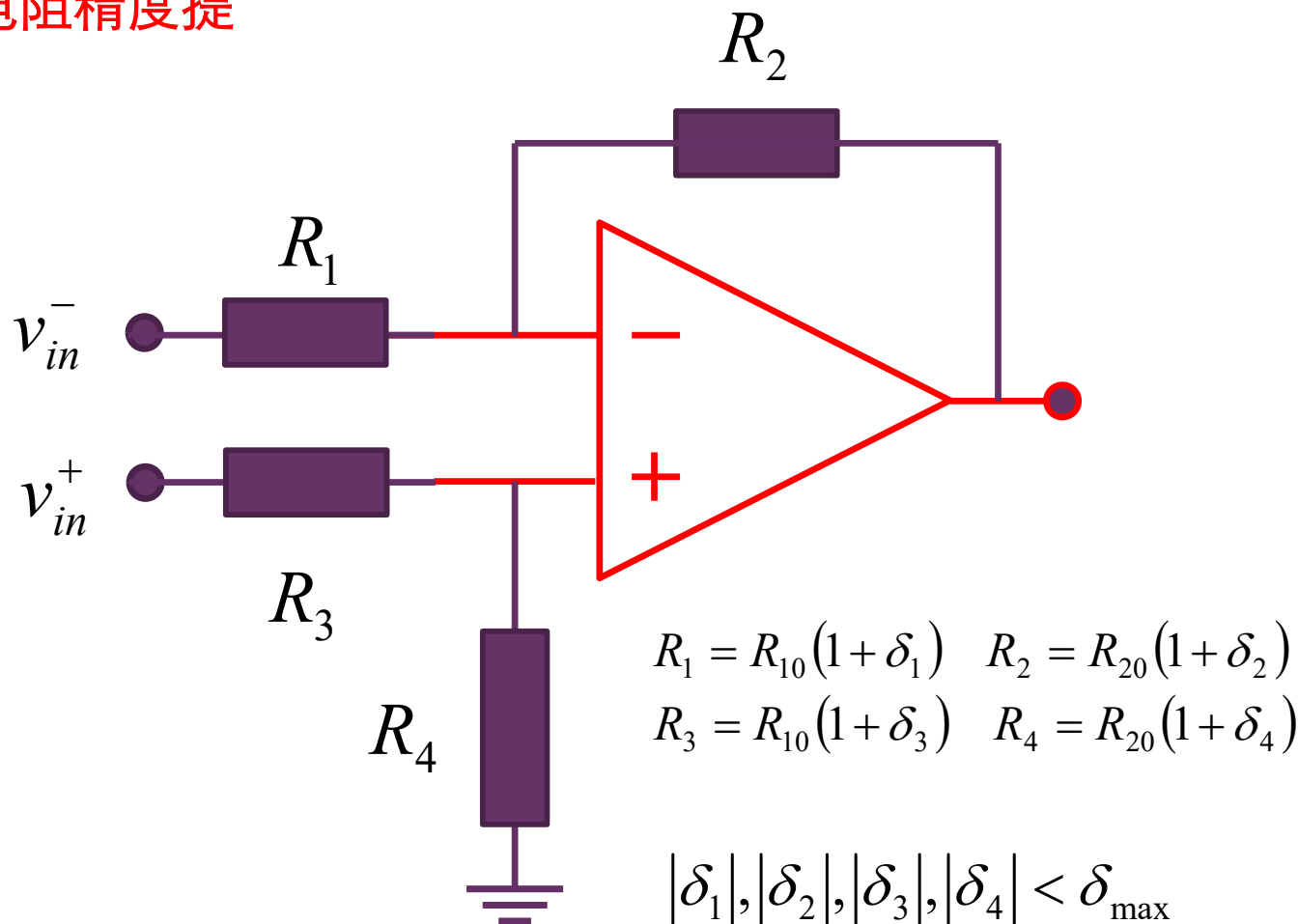

CMRR

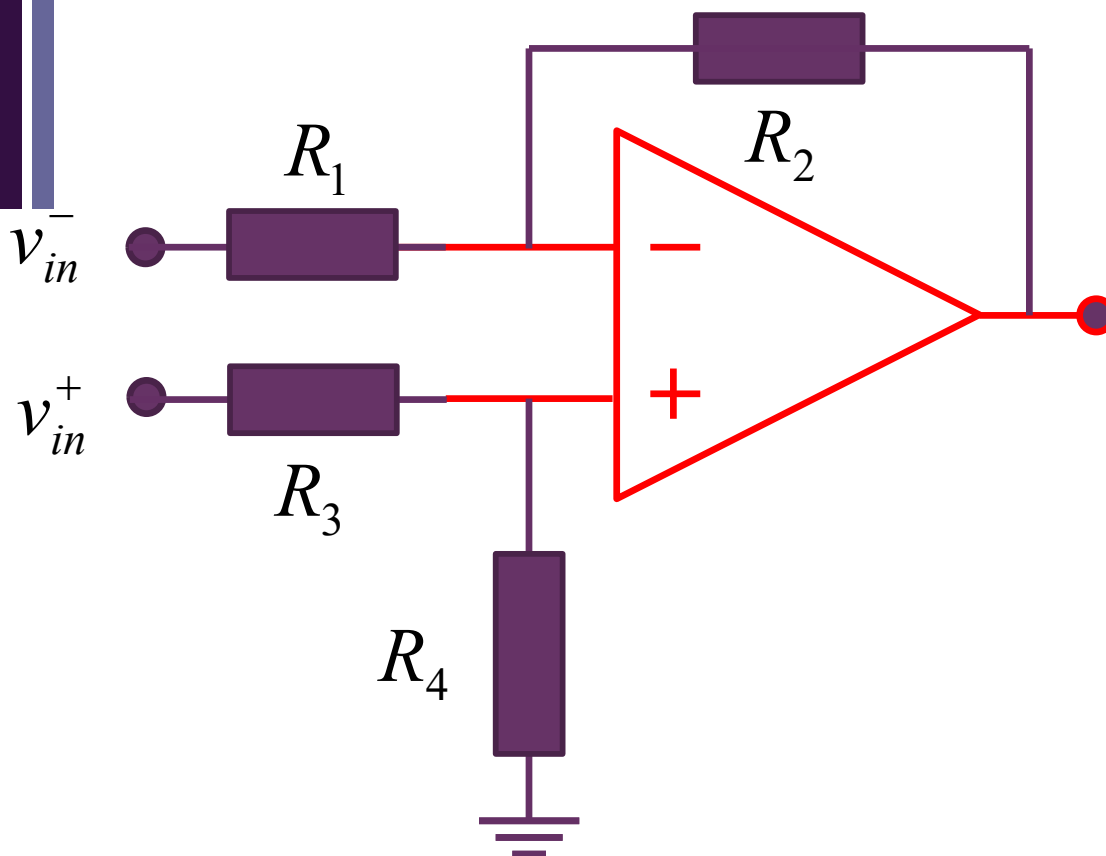

$$v_{out} = A_v^- \cdot v_{in}^- + A_v^+ \cdot v_{in}^+$$

$$A_v^- = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$A_v^+ = \left(\frac{R_2}{R_1} + 1 \right) \frac{R_4}{R_3 + R_4}$$

$$R_1 = R_{10}(1 + \delta_1) \quad R_2 = R_{20}(1 + \delta_2)$$

$$R_3 = R_{10}(1 + \delta_3) \quad R_4 = R_{20}(1 + \delta_4)$$

$$CMRR = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right|$$




$$v_{out} = A_{vd} v_d + A_{vc} v_c$$

$$v_{in}^+ = v_c + 0.5v_d$$

$$v_{in}^- = v_c - 0.5v_d$$

先求两个电压增益

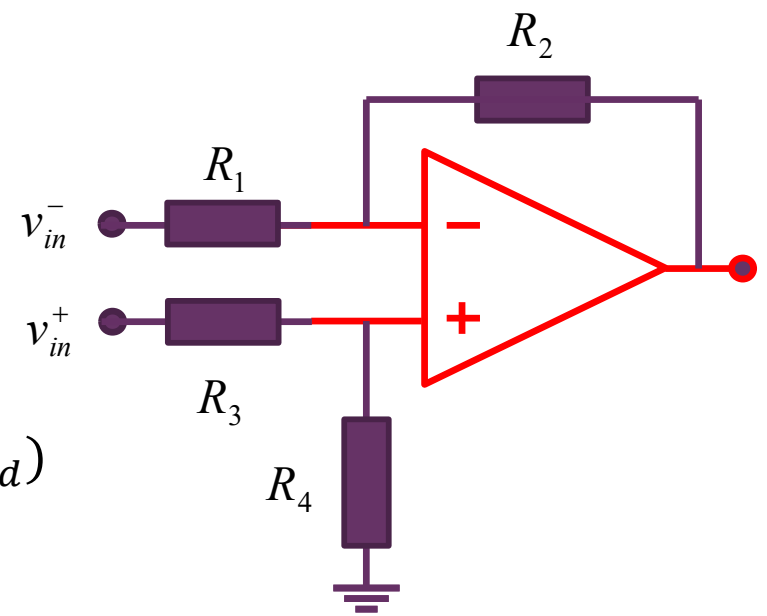

$$\begin{aligned}
 v_{out} &= A_v^- \cdot v_{in}^- + A_v^+ \cdot v_{in}^+ \\
 &= -\frac{R_2}{R_1} (v_c - 0.5v_d) + \left(\frac{R_2}{R_1} + 1 \right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} (v_c + 0.5v_d) \\
 &= \left(\left(\frac{R_2}{R_1} + 1 \right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} - \frac{R_2}{R_1} \right) v_c \\
 &\quad + \left(\left(\frac{R_2}{R_1} + 1 \right) \frac{R_4}{R_3 + R_4} + \frac{R_2}{R_1} \right) 0.5v_d \\
 &= \left(\frac{R_2 + R_1}{R_1} \frac{R_4}{R_3 + R_4} - \frac{R_2}{R_1} \right) v_c + \left(\frac{R_2 + R_1}{R_1} \frac{R_4}{R_3 + R_4} + \frac{R_2}{R_1} \right) 0.5v_d \\
 &= \left(\frac{R_1 R_4 - R_2 R_3}{R_1 (R_3 + R_4)} \right) v_c + \left(\frac{2R_2 R_4 + R_1 R_4 + R_2 R_3}{R_1 (R_3 + R_4)} \right) 0.5v_d
 \end{aligned}$$

$$CMRR = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right| = \left| 0.5 \frac{2R_2 R_4 + R_1 R_4 + R_2 R_3}{R_1 R_4 - R_2 R_3} \right| = \dots$$

$$\begin{aligned}
 CMRR &= \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right| = \left| 0.5 \frac{2R_2R_4 + R_1R_4 + R_2R_3}{R_1R_4 - R_2R_3} \right| \\
 &= \left| 0.5 \frac{2R_{20}(1 + \delta_2)R_{20}(1 + \delta_4) + R_{10}(1 + \delta_1)R_{20}(1 + \delta_4) + R_{20}(1 + \delta_2)R_{10}(1 + \delta_3)}{R_{10}(1 + \delta_1)R_{20}(1 + \delta_4) - R_{20}(1 + \delta_2)R_{10}(1 + \delta_3)} \right| \\
 &= 0.5 \left| \frac{2 \frac{R_{20}}{R_{10}} (1 + \delta_2)(1 + \delta_4) + (1 + \delta_1)(1 + \delta_4) + (1 + \delta_2)(1 + \delta_3)}{(1 + \delta_1)(1 + \delta_4) - (1 + \delta_2)(1 + \delta_3)} \right| \\
 &= 0.5 \left| \frac{2 \frac{R_{20}}{R_{10}} (1 + \delta_2 + \delta_4 + \delta_2\delta_4) + (1 + \delta_1 + \delta_4 + \delta_1\delta_4) + (1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_2\delta_3)}{(1 + \delta_1 + \delta_4 + \delta_1\delta_4) - (1 + \delta_2 + \delta_3 + \delta_2\delta_3)} \right| \\
 &\approx 0.5 \left| \frac{2 \frac{R_{20}}{R_{10}} + 2}{\delta_1 + \delta_4 - \delta_2 - \delta_3} \right| = \left| \frac{\frac{R_{20}}{R_{10}} + 1}{\delta_1 + \delta_4 - \delta_2 - \delta_3} \right| \geq \left| \frac{1}{\delta_1 + \delta_4 - \delta_2 - \delta_3} \right| \geq \frac{1}{4\delta_{max}} = CMRR_{min}
 \end{aligned}$$

高精度意味着高成本

$$CMRR = \left| \frac{A_{vd}}{A_{vc}} \right| \approx \frac{R_{10} + R_{20}}{R_{10}} \frac{1}{|\delta_4 - \delta_2 + \delta_1 - \delta_3|} \geq \frac{1}{4\delta_{\max}} = CMRR_{\min}$$

$$CMRR \geq 80dB$$

$$CMRR_{\min} \geq 80dB$$

$$20\log \frac{1}{4\delta_{\max}} \geq 80dB$$

$$\frac{1}{4\delta_{\max}} \geq 10^4$$

$$\delta_{\max} \leq \frac{1}{4 \times 10^4} = 2.5 \times 10^{-5} = 0.25\%\%$$

极高的精度要求，成本将会急剧提高



第10讲 反相电路 作业

作业1 NMOS反相放大倍数

- 采用P5页参量
- 选取NMOS反相器的直流工作点位于恒流导通区，且输入电压比欧姆区分界点电压低200mV，求反相电压放大器的电压增益



■ $R=1.5\text{k}\Omega$

■ $R=33\text{k}\Omega$

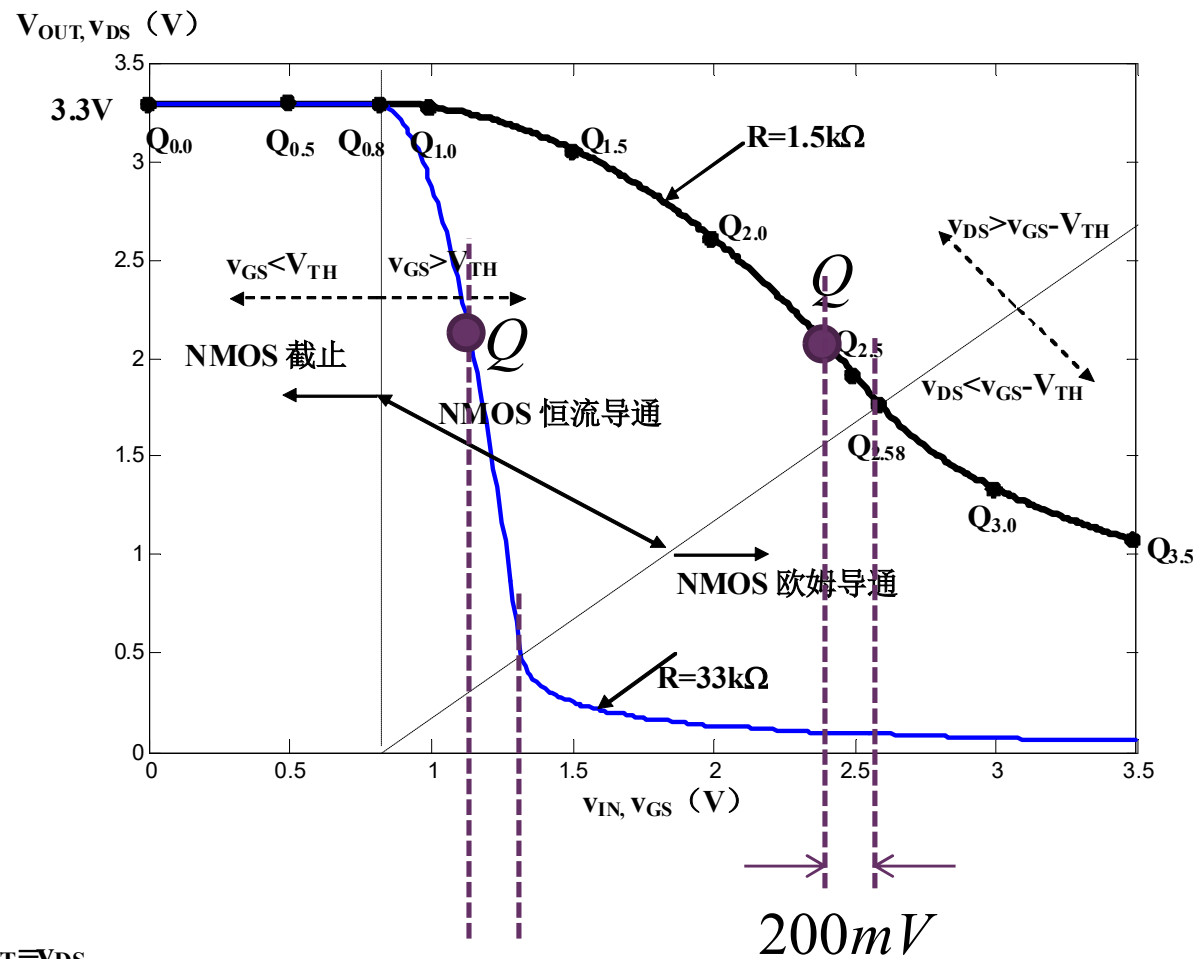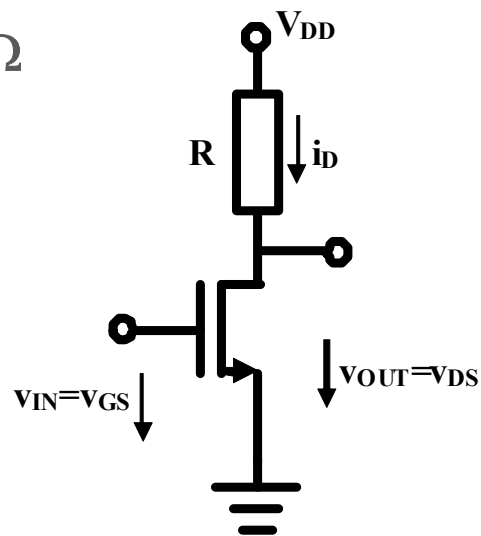


作业2 PMOS反相器分析

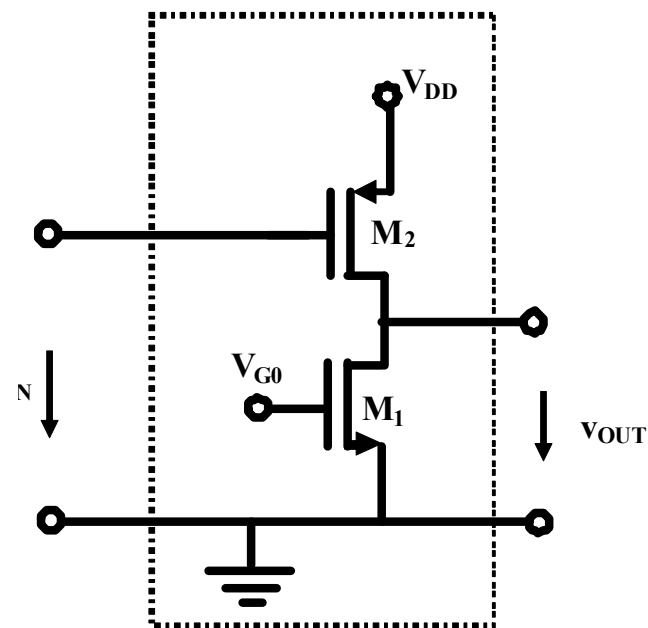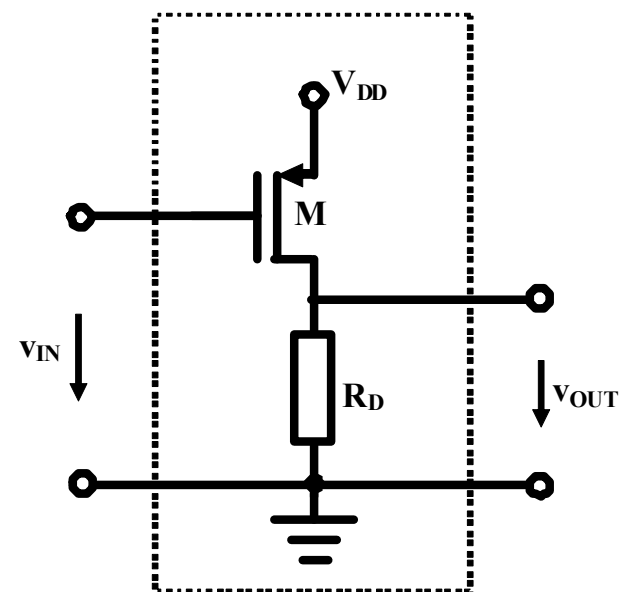- 请用分段折线法分析如图所示PMOS反相器电路，画出其输入-输出电压转移特性曲线示意图
- NMOSFET参量为 $\beta_n=2.5\text{mA/V}^2$, $V_{THn}=0.8\text{V}$; PMOSFET参量为 $\beta_p=1\text{mA/V}^2$, $V_{THp}=0.7\text{V}$; 偏置电阻 $R_D=3.3\text{k}\Omega$, 电源电压 $V_{DD}=3.3\text{V}$
- 假设通过某种偏置方式，使得图b所示NMOSFET的栅极电压被设置为 $V_{G0}=1.3\text{V}$, 源栅电压为 $V_{GSn}=1.3\text{V}$, 过驱动电压为 $V_{odn}=V_{GSn}-V_{THn}=0.5\text{V}$ 。




作业3 理论分析

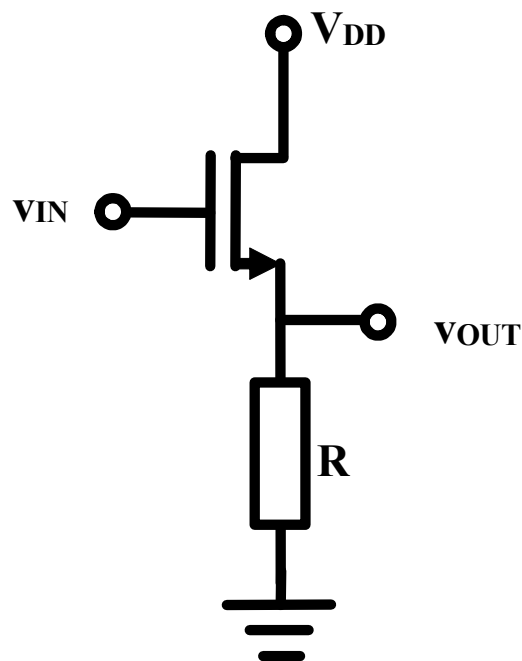- 请用解析法和分段折线法分析如图所示电路，给出输入输出转移特性曲线方程，画出输入输出转移特性曲线，并分析如果作为放大器，其放大倍数为多少？




CAD仿真

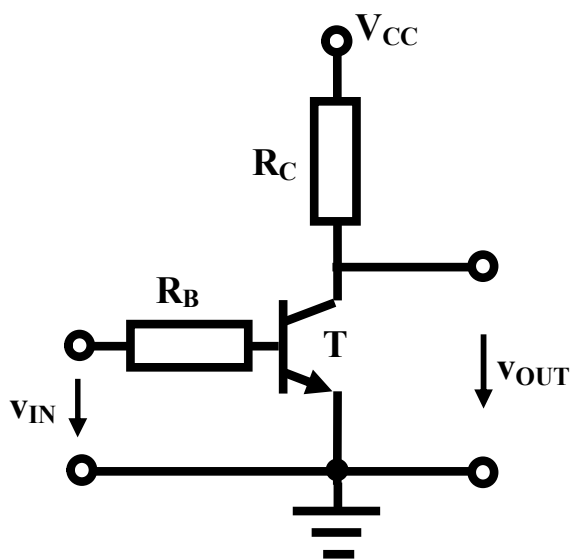- 1/请设计外围电阻，使得晶体管工作于恒流区时，输入电压输出电压转移特性曲线斜率为-10
 - 从库中找一个BJT模型，确认其 β
- 2/用分段折线法分析输入电压输出电压转移特性曲线，并仿真确认，你的分析和仿真结果有无差别？



增益和 β 密切相关

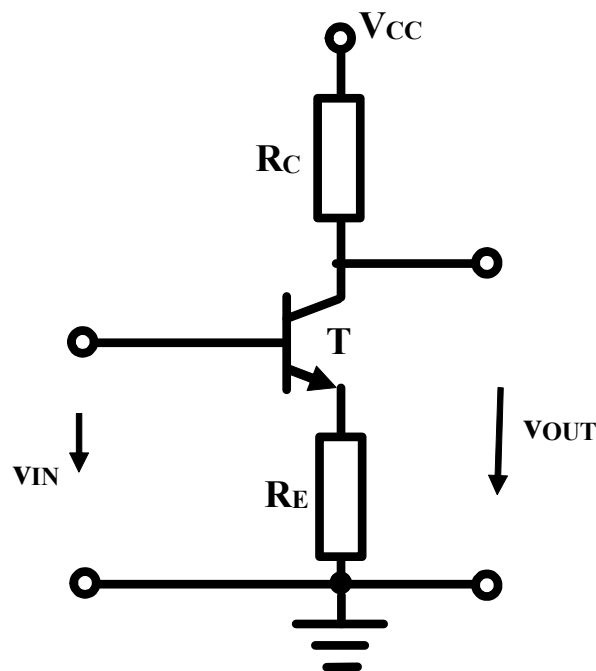

增益和 β 几乎无关